 


Halina Kamionka-Mikuła
Henryk Matysiak
Bolesław Pochopień

UKŁADY CYFROWE

TEORIA I PRZYKŁADY



WYDAWNICTWO

PRACOWNI KOMPUTEROWEJ JACKA SKALMERSKIEGO



SPIS TREŚCI

strona

1. Podstawy arytmetyki systemów cyfrowych	7
2. Podstawowe pojęcia	15
2.1. Algebra Boole'a	15
3. Elementy przełączające i oznaczenia	21
4. Minimalizacja wyrażeń logicznych	25
5. Synteza układów kombinacyjnych	28
6. Dynamika układów kombinacyjnych	35
2.2. Przekształcanie wyrażenia opisującego trzy-poziomowy układ NAND lub NOR z uwzględnieniem hazardu	38
2.3. Analiza wyrażenia o postaci alternatywnej lub koniunkcyjnej pod względem hazardu	44
2.4. Przykłady analizy układów	47
7. Układy iteracyjne	52
8. Typowe układy kombinacyjne	57
8.1. Komutatory - opis działania i zastosowanie	57
9. Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne	69
9.1. Podstawowe warunki poprawnej pracy układu sekwencyjnego	70
9.2. Przerzutniki asynchroniczne statyczne	71
9.2.1. Przerzutniki klasy A	71
9.2.2. Przerzutniki klasy B	73
9.2.3. Przerzutniki sr	74
9.3. Synteza asynchronicznych statycznych układów sekwencyjnych metodą siatek przejść (Haffimana)	75
9.3.1. Sporządzanie pierwotnej siatki programu	76
9.3.2. Redukcja pierwotnej siatki programu	77
9.3.3. Kodowanie wierszy pierwotnej siatki programu	81
9.3.4. Określanie funkcji przejść realizowanych przez elementy pamięci	82
9.3.5. Określanie funkcji wyjść	82
9.4. Synteza asynchronicznych statycznych układów sekwencyjnych metodą tablic kolejności łącz (Siwifskiego)	89
9.5. Realizacja Bloku Pamięci w oparciu o przerzutniki	96

10. Synchroniczne układy sekwencyjne	104
11.1. Przerzutniki synchroniczne	105
11.2. Synteza synchronicznych układów sekwencyjnych metodą siatek przejść	110
11.3. Synteza liczników synchronicznych (równoległych)	116
11.4. Przykłady syntezy wybranych układów arytmetycznych	123
11. Układy z zależnościami czasowymi	127
12. Pamięci stałe	133
13. Układy mikroprogramowane	137
14.1. Ogólna idea układów mikroprogramowanych	137
14.2. Podstawowe struktury układów mikroprogramowanych – algorytmy i przykłady syntezy	140
14. Programowane matryce logiczne	155
14.3. Układy PLA	156
14.4. Układy PLS	160
14.5. Układy PLG	165
15. Dynamika układów sekwencyjnych	170
15.1. Hazard	172
15.2. Wycięg	174
15.3. Hazard zasadniczy	178
Wykaz literatury	182

1. PODSTAWY ARYTMETYKI UKŁADÓW CYFROWYCH

Tematyka tego rozdziału obejmuje wybrane zagadnienia związane z zasadami przedstawiania liczb za pomocą umownych symboli (cyfr) i reguł wykonywania na nich działań arytmetycznych.

Wśród systemów liczbowych oprócz systemów niepozycyjnych (np. system rzymski) wyróżniają się systemy pozycyjne, w których znaczenie cyfry jest zależne od miejsca (pozycji) jakie ona zajmuje.

W pozycyjnym systemie liczbowym, $(n+m)$ – pozycyjną nieujemną liczbę

$$X = x_n \cdot p^n + \dots + x_i \cdot p^i + x_0 \cdot p^0 + x_{-1} \cdot p^{-1} + \dots + x_m \cdot p^{-m} = \sum_{i=-m}^n x_i \cdot p^i$$

zapisuje się w postaci:

$$(X)_p = (x_n \dots x_i x_0 x_{-1} \dots x_m)_p$$

przy czym:

p – podstawa systemu liczbowego, $p \in \{2, 3, \dots\}$;

x_i – cyfra i -tej pozycji, $x_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$;

n – ilość cyfr części ułamkowej liczby X ;

m – ilość cyfr części ułamkowej liczby X ;

przecinek - oddziela część całkowitą liczby X od jej części ułamkowej.

Podstawą pozycyjnego systemu liczbowego odpowiada ilość cyfr wykorzystywanych do przedstawienia liczb w tym systemie.

Wartość maksymalnej liczby X , jaką można zapisać w przedstawionej postaci, uzyskuje się podstawiając: $a_i = p-1$, i wtedy:

$$X_{\max} = \sum_{i=-m}^n (p-1)p^i = p^n - p^{-m}$$

Natomiast wartość minimalna liczby X , różnej od zera, wynosi: $X_{\min} = p^{-m}$

Ilość różnych liczb tej postaci można określić z zależności: $\frac{X_{\max}}{X_{\min}} + 1 = p^{n+m}$

Bezwzględny błąd przedstawienia liczb tej postaci jest definiowany jako minimalna różnica dwóch różnych liczb w tym systemie

$$\Delta = \min |X_1 - X_2| = p^{-m} \quad \text{dla} \quad X_1 \neq X_2$$

W układach cyfrowych najbardziej powszechne uznano następujące pozycyjne systemy liczbowe:

- system dwójkowy (binarny): $p=2$, $x_i \in \{0, 1\}$;

- system dziesiętny (dziesiątkowy, decymalny): $p=10$, $x_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$;

- system szesnastkowy (heksadecymalny, heksagonalny): $p=16$, $x_i \in \{0, 1, \dots, 9, A, B, C, D, E, F\}$,

$$\text{przy czym: } (A)_{16} = (10)_{10}, (B)_{16} = (11)_{10}, \dots, (F)_{16} = (15)_{10}$$

Specyficznym systemem liczbowym jest system dziesiętny kodowany dwójkowo, w którym cyfry dziesiętne są przedstawione w kodzie dwójkowym (kodowane dwójkowo).

Dla jednoznacznego przedstawienia dziesięciu cyfr (0,1,...,9) systemu dziesiętnego za pomocą zestawu symboli zerojedynekowych trzeba zastosować kod dwójkowy przynajmniej 4-pozycyjny (4 bitowy). Kody służące do kodowania dwójkowego cyfr systemu dziesiętnego noszą nazwę **kodów dwójkowo-dziesiętnych**.

W tabeli 1-1, podano kilka 4-bitowych kodów dwójkowo-dziesiętnych.

Tabela 1-1

Cyfra dziesiętna (D)	Kody BCD (ang. Binary Coded Decimal)		
	8424	84-2-1	EXCESS-3
0	0000	0000	0011
1	0001	0111	0100
2	0010	0110	0101
3	0011	0101	0110
4	0100	0100	0111
5	0101	1011	1000
6	0110	1010	1001
7	0111	1001	1010
8	1000	1000	1011
9	1001	1111	1100

Każdemu bitowi k , przypisana jest określona waga w_k (kody wagowe). Wagi mogą być dodatnie lub mieszane (dodatnie i ujemne). Cyfrę dziesiętną przedstawioną za pomocą 4-bitowego kodu dwójkowo-dziesiętnego wagowego można określić z zależności:

$$D = \sum_{k=0}^3 k_i w_i$$

Kod EXCESS-3 można uważać za kod wagowy, przesunięty o 3 w stosunku do naturalnego kodu dwójkowego. Kod 84-2-1 oraz kod EXCESS-3 mają własność **samouzupelniania**, istotną przy realizacji działań arytmetycznych. Można zauważyć, że jeśli w kodzie 84-2-1 zanegować bity na pozycjach o wagach (-2) i (-1), to uzyska się kod EXCESS-3.

Nieujemna ($n+m$)-pozytywna liczba dziesiętna X będzie przedstawiona w systemie dziesiętnym kodowanym dwójkowo w postaci:

$$X_{BCD} = {}^nT_{m1} {}^nT_{m2} \dots {}^nT_{m1} {}^nT_{m2} \dots {}^nT_{m2}$$

przy czym:

$$T_i = (x_{0i} x_{1i} x_{2i} x_{3i}) = i\text{-ta tetrad,} \quad i = n-1, \dots, 1, 0, -1, \dots, -m, \quad x_{ki} \in \{0, 1\}.$$

Przykład 1.1

Liczbę dziesiętną $X = 459$ można przedstawić w systemie dziesiętnym kodowanym dwójkowo w następujący sposób:

- w kodzie 8421: $X_{8421} = 0100 \ 0101 \ 1001$

- w kodzie EXCESS-3: $X_{EX-3} = 0111 \ 1000 \ 1100$

W systemie liczbowym o podstawie p operacje arytmetyczne dodawania, odejmowania i mnożenia dwóch (n -bit) –pozycyjnych nieujemnych liczb:

$$(X)_p = (x_{n-1} \dots x_{i+1} x_i x_{i-1} \dots x_0)_p$$

$$(Y)_p = (y_{n-1} \dots y_{i+1} y_i y_{i-1} \dots y_0)_p$$

można sprowadzić do wykonania tych operacji na pojedynczych cyfrach tych liczb.

Rezultatem wykonania operacji na cyfrach x_i i y_i w systemie o podstawie p są dwie wartości:

s_i - wynik operacji na i -tej pozycji;

r_{i-1} - przeniesienie w kierunku $(i+1)$ -szej pozycji (dla dodawania i mnożenia) lub pożyczka z $(i+1)$ -szej pozycji (dla odejmowania).

Zasady uzyskania wartości s_i i r_{i-1} można sformułować następująco:

dodawanie

$$\left. \begin{aligned} (s_i)_p &= \begin{cases} x_i + y_i + r_i & \text{dla } x_i + y_i + r_i < p \\ x_i + y_i + r_i - p & \text{dla } x_i + y_i + r_i \geq p \end{cases} \\ (r_{i-1})_p &= \begin{cases} 0 & \text{dla } x_i + y_i + r_i < p \\ 1 & \text{dla } x_i + y_i + r_i \geq p \end{cases} \end{aligned} \right\}$$

odejmowanie

$$\left. \begin{aligned} (s_i)_p &= \begin{cases} x_i - y_i - r_i & \text{dla } x_i - y_i - r_i \geq 0 \\ x_i - y_i - r_i + p & \text{dla } x_i - y_i - r_i < 0 \end{cases} \\ (r_{i-1})_p &= \begin{cases} 0 & \text{dla } x_i - y_i - r_i \geq 0 \\ 1 & \text{dla } x_i - y_i - r_i < 0 \end{cases} \end{aligned} \right\}$$

mnożenie

$$\left. \begin{aligned} (s_i)_p &= \begin{cases} x_i y_i + r_i & \text{dla } x_i y_i + r_i < p \\ x_i y_i + r_i - \left[\frac{x_i y_i + r_i}{p} \right] p & \text{dla } x_i y_i + r_i \geq p \end{cases} \\ (r_{i-1})_p &= \begin{cases} 0 & \text{dla } x_i y_i + r_i < p \\ \left[\frac{x_i y_i + r_i}{p} \right] & \text{dla } x_i y_i + r_i \geq p \end{cases} \end{aligned} \right\}$$

¹ $[a]$ = entier (a) – część całkowita liczby a

W systemie dwójkowym mnożenie znacznie się upraszcza, bowiem zawsze $(r_{i+1})_2 = 0$. Dla systemu dwójkowego uzyskuje się wartości s i r , tak jak to pokazano w tabeli 1-2.

Tabela 1-2

x y	x + y	x - y	x y
	s_0, r_0	s_0, r_0	s_0
0 0	0 0	0 0	0
0 1	1 0	1 1	0
1 0	1 0	1 0	0
1 1	0 1	0 0	1

Realizacja operacji dzielenia dwóch liczb nie może być sprowadzona do działań na pojedynczych cyfrach. W przypadku wykonywania operacji na cyfrach dziesiętnych kodowanych dwójkowo należy uwzględnić dodatkowo korekty wynikające z przyjętego kodowania.

W przypadku dodawania dwóch i -tych cyfr dziesiętnych kodowanych dwójkowo (${}^i T_1, {}^i T_2$) oraz ewentualnego przeniesienia C , z $(i-1)$ -szej tetrazy liczb:

$$X_{BCD} = {}^i T_{1+1} \quad {}^i T_{2+2} \dots {}^i T_{1\dots}$$

$$Y_{BCD} = {}^i T_{1+1} \quad {}^i T_{2+2} \dots {}^i T_{1\dots}$$

W wyniku tego dodawania

$${}^i T_1 + {}^i T_2 + C,$$

można uzyskać wartości odpowiadające 0,1,2,...,18 lub 19.

Zestawmy w postaci tabel: 1-3 oraz 1-4 uzyskane wartości z dodawania odpowiedników dwójkowych cyfr (T') oraz prawidłowe ich wartości w określonym kodzie (T) dla kodów:

- B421 (tabela 1-3.)
- EXCESS-3 (tabela 1-4.)

Z przedstawionych tabel wynika, że zasady dodawania są uzależnione od kodu, a w niektórych przypadkach wymagana jest korekta uzyskanego wyniku.

Tabela 1-3

Suma dziesiętna	$(^N T_1 + ^N T_2 + C_1)_{\text{hex}}$		Spostrzeżenia
	T'	T	
0	0000	0000	T = T'
1	0001	0001	
2	0010	0010	
3	0011	0011	
4	0100	0100	
5	0101	0101	
6	0110	0110	
7	0111	0111	
8	1000	1000	
9	1001	1001	
10	1010	1←0000	T = T' + 0110
11	1011	1←0001	
12	1100	1←0010	
13	1101	1←0011	
14	1110	1←0100	
15	1111	1←0101	
16	1 0000	1←0110	
17	1 0001	1←0111	
18	1 0010	1←1000	
19	1 0011	1←1001	

Tabela 1-4

Suma dziesiętna	$(^N T_1 + ^N T_2 + C_1)_{\text{hex}}$		Spostrzeżenia
	T'	T	
0	0110	0011	T = T' - 0011 lub T = T' + 1101 (z pominięciem przeniesienia z tetrazy)
1	0111	0100	
2	1000	0101	
3	1001	0110	
4	1010	0111	
5	1011	1000	
6	1100	1001	
7	1101	1010	
8	1110	1011	
9	1111	1100	
10	1 0000	1←0011	T = T' + 0011
11	1 0001	1←0100	
12	1 0010	1←0101	
13	1 0011	1←0110	
14	1 0100	1←0111	
15	1 0101	1←1000	
16	1 0110	1←1001	
17	1 0111	1←1010	
18	1 1000	1←1011	
19	1 1001	1←1100	

Analiza tych tablic upoważnia do sformułowania zasad dodawania cyfr liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo w sposób następujący:

Kod 8421

- dla $0000 \leq T \leq 1001$ ← jest $T = T'$ (brak korekty);

- dla $1010 \leq T \leq 10011$ ← jest $T = T' + 0110$

Okazuje się, że wprowadzenie poprawek (korekta) może być wielostopniowe.

Nie można w tym przypadku uzależnić wprowadzenia poprawek od wystąpienia przeniesienia.

Kod EXCESS-3

- dla $0110 \leq T \leq 1111$ ← jest $T = T' - 0011$

lub $T = T' + 1101$ (przy czym występujące przeniesienie z tetrazy należy pominąć);

- dla $1000 \leq T \leq 11001$ ← jest $T = T' + 0011$.

W tym przypadku wartości wprowadzonej poprawki można uzależnić od przeniesienia C_{i+1} :

- jeśli $= 0$, to $T = T' - 0011$ lub $T = T' + 1101$ (przeniesienie z tetrazy pomijając)

- jeśli $= 1$, to $T = T' + 0011$.

Wprowadzenie poprawek w tym przypadku jest zawsze jednostopniowe.

Przykład 1.2

Wykonajmy dodawanie dwóch liczb dziesiętnych $(469)_{10}$ i $(578)_{10}$:

$$\begin{array}{r} \text{- w systemie dziesiętnym} \\ \left. \begin{array}{l} (X)_{10} = 469 \\ (Y)_{10} = 578 \end{array} \right\} + \\ \hline (Z)_{10} = 1047 \end{array}$$

- w systemie dziesiętnym o cyfrach w kodzie 8421

$$\begin{array}{r} \left. \begin{array}{l} X_{8421} = 0000 \ 0100 \ 0110 \ 1001 \\ Y_{8421} = 0000 \ 0101 \ 0111 \ 1000 \end{array} \right\} + \\ \hline \begin{array}{r} + \quad \begin{array}{cccc} 0000 & 1001 & 1110 & \leftarrow 0001 \\ 0000 & 0000 & 0110 & 0110 \end{array} \quad \text{(poprawka)} \\ \hline + \quad \begin{array}{cccc} 0000 & 1010 & \leftarrow 0100 & 0111 \\ 0000 & 0110 & 0000 & 0000 \end{array} \quad \text{(poprawka)} \\ \hline Z_{8421} = \begin{array}{cccc} \underbrace{0001} & \underbrace{0000} & \underbrace{0100} & \underbrace{0111} \\ 1 & 0 & 4 & 8 \end{array} = (Z)_{10} \end{array}$$

- w systemie dziesiętnym o cyfrach w kodzie EXCESS-3

$$\begin{array}{r}
 X_{EX-3} = 0011 \ 0111 \ 1001 \ 1100 \\
 Y_{EX-3} = 0011 \ 1000 \ 1010 \ 1011 \\
 \hline
 0111 - 0000 \ -0100 \ -0111 \\
 + 1101 \ 0011 \ 0011 \ 0011 \quad (\text{poprawka}) \\
 \hline
 Z_{EX-3} = \begin{array}{cccc} \underbrace{0100} & \underbrace{0011} & \underbrace{0111} & \underbrace{1010} \\ & \times & & \\ & 1 & 0 & 4 & 7 \end{array} \quad (Z)_{10} \\
 \text{(pamiętaj o przeniesieniu)}
 \end{array}$$

- w systemie dwójkowym

$$\begin{array}{r}
 (X)_2 = 0111010101 \\
 (Y)_2 = 1001000010 \\
 \hline
 (Z)_2 = 10000010111
 \end{array}$$

- w systemie szesnastkowym

Znajdźmy najpierw odpowiedniki liczb X i Y w systemie szesnastkowym.

$$\begin{array}{r}
 (X)_{16} = \begin{array}{cccc} \underbrace{0111} & \underbrace{1010} & \underbrace{1010} & \\ \underbrace{1} & \underbrace{D} & \underbrace{5} & \\ \hline & & & \end{array} = (X)_{16} \\
 (Y)_{16} = \begin{array}{cccc} \underbrace{1000} & \underbrace{1000} & \underbrace{0010} & \\ \underbrace{2} & \underbrace{4} & \underbrace{2} & \\ \hline & & & \end{array} = (Y)_{16} \\
 \begin{array}{r}
 (X)_{16} = 1D5 \\
 (Y)_{16} = 242 \\
 \hline
 (Z)_{16} = 417
 \end{array}
 \end{array}$$

Warto zwrócić uwagę na dodawanie dwóch cyfr środkowych tych liczb, a mianowicie:

$$(D)_{16} + (4)_{16} = (D)_{16} + (3)_{16} + (1)_{16} = (10)_{16} + (1)_{16} = (11)_{16}$$

Łatwo sprawdzić poprawność wykonanego dodawania $(X)_{16} + (Y)_{16}$, gdyż

$$\begin{array}{r}
 (X)_{16} + (Y)_{16} = (Z)_{16} = \begin{array}{ccc} \underbrace{4} & \underbrace{1} & \underbrace{7} \\ 100 & 0001 & 0111 \end{array} = (X)_{16}
 \end{array}$$

Z praktycznego punktu widzenia system liczbowy powinien charakteryzować się m.in. możliwością prostego i jednoznacznego przedstawiania liczb z interesującego zakresu, prostotą wykonywania działań na liczbach, łatwością technicznej realizacji układu cyfrowego wykonującego działania na liczbach tego systemu.

We współczesnych układach cyfrowych stosowany jest przede wszystkim dwójkowy system liczbowy. Wynika to głównie z łatwości konstrukcji elementów mogących znajdować się w dwóch stanach, którym mogą odpowiadać wartości cyfr dwójkowego systemu liczbowego. Porównania systemu dwójkowego i dziesiętnego kodowanego 4-bitowym kodem dwójkowym wskazuje na korzyść tego pierwszego, gdyż liczba bitów potrzebnych do przedstawienia liczby dziesiętnej wymaga 0,2 krotnego zwiększenia liczby bitów w stosunku do ilości bitów jej odpowiednika dwójkowego. Mimo to, często stosuje się przedstawienie liczb w postaci dziesiętnej kodowanej dwójkowo, a w szczególności przy stosunkowo prostych na nich działaniach i wtedy gdy straty związane z czasem ich zamiany na postać dwójkową są większe niż korzyść z przetwarzania dwójkowego.

Okazuje się, że operację odejmowania arytmetycznego można realizować z zastosowaniem operacji dodawania arytmetycznego. Wymaga to jednak wykorzystania pojęcia uzupełnienia liczby.

W pozycyjnym systemie liczbowym o podstawie p dla $(n+m)$ -pozycyjnej liczby nieujemnej

$$X = x_{n+1} x_{n+2} \dots x_i x_{i-1} \dots x_1 \dots x_m$$

definiuje się dwa rodzaje uzupełnień:

- **uzupełnienie p -te:**

$$\overline{\overline{X}} = p^a - X \quad \text{dla} \quad A \neq 0$$

$$\overline{\overline{X}} = 0 \quad \text{dla} \quad X = 0$$

- **uzupełnienie $(p-1)$ -sze:**

$$\overline{\overline{X}} = p^a - X - p^{-m}$$


W zależności od wartości podstawy systemu liczbowego uzupełnienia przyjmują nazwy: uzupełnienie dwójkowe i jedyńkowe ($p=2$), uzupełnienie dziesiętkowe i dziewiątkowe ($p=10$), uzupełnienie szesnastkowe i piętnastkowe ($p=16$).

Wtedy operacja odejmowania dwóch nieujemnych liczb A i B , o jednakowych podstawach, może być wykonywana przez dodanie do odjemnej p -tego lub $(p-1)$ -szego uzupełnienia odjemnika, z zastosowaniem określonych zasad.

Z kolei operacje arytmetycznego mnożenia i dzielenia mogą być wykonywane z zastosowaniem operacji arytmetycznego dodawania oraz operacji przesuwania.

2. PODSTAWOWE POJĘCIA

Układ cyfrowy (logiczny, przełączający) - wykonuje operacje na zbiorach sygnałów dyskretnych, najczęściej dwuwartościowych. W oparciu o przetworzone sygnały programujące i przetworzone sygnały pochodzące z czujników obiektu, wypracowuje on (rys. 2-1) sygnały sterujące obiektem po ich przetworzeniu i sygnały sterujące urządzeniami wskazującymi i rejestrującymi. Obiektem może być np. obiekt przemysłowy lub jednostka arytmetyczno-logiczna (JAL) procesora.

 

Rys. 2-1

Działanie układu przełączającego można opisać w postaci zdań orzekających zgodnie z regułami logiki matematycznej. W logice dwuwartościowej stwierdzenia, które muszą być prawdą lub fałszem, nazywane są **zdaniami logicznymi**. Przykład zdania logicznego Z: *temperatura jest wyższa od wartości t_1* i zdania przeciwnego do Z (negacji logicznej zdania Z, czyli \bar{Z}): *temperatura nie jest wyższa od t_1* . Zdania logiczne połączone spójnikiem „i” tworzą **iloczyn logiczny** tych zdań. Zdania logiczne połączone spójnikiem „lub” tworzą **sumę logiczną** tych zdań.

Teoria Automatów zajmuje się metodami syntezy i analizy układów cyfrowych. Do ich opisu wykorzystuje ona algebrę Boole'a.

2.1. Algebra Boole'a

Jest ona sformalizowanym uogólnieniem rachunku logicznego zdań zgodnie z odpowiednikami:

rachunek log. zdań	algebra Boole'a
prawda	1
fałsz	0
zdanie logiczne A	A
zdanie przeciwne do A	\bar{A}
iloczyn logiczny zdań: A,B	A · B
suma logiczna zdań: A,B	A + B

Algebra Boole'a obejmuje działania, w których każdy z argumentów, jak i wyniki działania mogą przyjmować tylko dwie wartości: 0 lub 1. Funkcje, którymi operuje algebra Boole'a nazywamy funkcjami przełączającymi (logicznymi).

Podstawowe funkcje algebry Boole'a przedstawia tabela 2-1.

Tabela 2-1

Nazwa funkcji:	Iloczyn logiczny (konjunkcja)	Suma logiczna (dysjunkcja)	Negacja logiczna (inwersja)																																				
Wyrażenie logiczne:	$A \cdot B$ (czyli $A \wedge B$)	$A + B$ (czyli $A \vee B$)	\bar{A}																																				
Tablica zależności: wartości funkcji od jej argumentów	<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>a · b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	a	b	a · b	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>a + b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	a	b	a + b	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>\bar{a}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	a	\bar{a}	0	1	1	0
a	b	a · b																																					
0	0	0																																					
0	1	0																																					
1	0	0																																					
1	1	1																																					
a	b	a + b																																					
0	0	0																																					
0	1	1																																					
1	0	1																																					
1	1	1																																					
a	\bar{a}																																						
0	1																																						
1	0																																						

W wyrażeniach opisujących funkcje logiczne reguły pierwszeństwa są takie same, jak w zwykłej algebrze. Znak mnożenia logicznego: „ \cdot ” w zapisie iloczynu logicznego często bywa pomijany.

Podstawowe prawa algebry Boole'a - zawarte są w tabeli 2-2.

Tabela 2-2

1. Prawo przemienności	dla mnożenia (\wedge): dla dodawania (\vee):	$A \cdot B = B \cdot A$ $A + B = B + A$
2. Prawo łączności	dla \wedge : dla \vee :	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. Prawo rozdzielności	dla \wedge względem \vee : dla \vee względem \wedge :	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
4. Prawo negacji (de Morgana)	dla \wedge : dla \vee :	$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$ $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

Inne zależności wynikające z podstawowych funkcji i praw algebry Boole'a podaje tabela 2-3.

Tabela 2-3

$0 \cdot 1 = 0$	$0 + 1 = 1$
$0 \cdot A = 0$	$0 + A = A$
$1 \cdot A = A$	$1 + A = 1$
$A \cdot A = A$	$A + A = A$
$\bar{\bar{A}} = A = 0$	$A + \bar{A} = 1$
$\bar{\bar{\bar{A}}} = \bar{A}$	

Pojęcia stosowane w zapisie funkcji logicznych**Składnik "1", czyli elementarny implikant (ek) funkcji F**

Jest to kombinacja wartości argumentów, dla których wartość funkcji F wynosi 1.

Może być wyrażony: dwójkowo, dziesiętnie, lub literałowo.

$$\text{Np.: } (10011)_{\text{dwójk.}} = (19)_{\text{dziesiętnie}} = a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot d \cdot e.$$

F^1 - zbiór wszystkich ek funkcji F

Czynnik "0", czyli elementarny impliment (ec) funkcji F

Jest to kombinacja wartości argumentów, dla których wartość funkcji F wynosi 0.

Może być wyrażony: dwójkowo, dziesiętnie, lub literałowo.

$$\text{Np.: } (10011)_{\text{dwójk.}} = (19)_{\text{dziesiętnie}} = \bar{a} + b + c + \bar{d} + \bar{e}.$$

F^0 - zbiór wszystkich ec funkcji F .

Stan Φ , czyli stan obojętny

Kombinacja wartości argumentów, dla których wartość funkcji jest dowolna.

Literał - argument lub negacja argumentu.

Implikant

Jest to funkcja I_k , dla której spełniona jest zależność: jeżeli dla pewnej kombinacji wartości argumentów funkcji F implikant $I_k = 1$, to dla tej wartości argumentów $F = 1$.

Impliment

Jest to funkcja I_c , dla której spełniona jest zależność: jeżeli dla pewnej kombinacji wartości argumentów funkcji F impliment $I_c = 0$, to dla tej wartości argumentów $F = 0$.

Implikant prosty

Jest to elementarny iloczyn (iloczyn pojedynczych literałów) będący implikantem funkcji F , który zredukowany o dowolny literał przestaje być implikantem funkcji F .

Impliment prosty

Jest to elementarna suma (suma pojedynczych literałów) będący implimentem funkcji F , który zredukowany o dowolny literał przestaje być implimentem funkcji F .

Postać sumy (alternatywna, dysjunkcyjna) funkcji F

Suma składników (implikantów) tej funkcji, gdzie składnik jest iloczynem pojedynczych literałów.

Postać iloczynu (konwankcyjna) funkcji F

Iloczyn czynników (implimentów) tej funkcji, gdzie czynnik jest sumą pojedynczych literałów.

Kanoniczna postać sumy funkcji F (nieuproszczona) - to suma wszystkich składników "1" funkcji F .

Kanoniczna postać iloczynu funkcji F (nieuproszczona) - to iloczyn wszystkich czynników "0" funkcji F .

Quasi-elementarny implikant (ζ_k) dla F

Implikant, który pochłania parę sąsiednich logicznie $\wedge k$ funkcji F lub taki pojedynczy składnik $\wedge k$ tej funkcji, który nie posiada swojego logicznego "sąsiada".

ζ_k jest zbiorem wszystkich ζ_k danej funkcji. ζ_k^* jest podzbiorem zbioru ζ_k zawierającym wszystkie pary sąsiednich logicznie $\wedge k$ (bez pojedynczych $\wedge k$).

Quasi-elementarny implicent (ζ_c) dla F

Implicent, który pochłania parę sąsiednich logicznie $\vee c$ funkcji F lub taki pojedynczy czynnik $\vee c$ tej funkcji, który nie posiada swojego logicznego "sąsiada".

ζ_c jest zbiorem wszystkich ζ_c danej funkcji. ζ_c^* jest podzbiorem zbioru ζ_c zawierającym wszystkie pary sąsiednich logicznie $\vee c$ (bez pojedynczych $\vee c$).

Postać skrócona funkcji logicznej

Charakteryzuje się tym, że w porównaniu do kanonicznej zawiera mniej literalów. Postać skrócona może ale nie musi być postacią minimalną.

Postać nieskracalna (nieredundancyjna)

Nie można z niej usunąć żadnego literalu bez zmiany funkcji.

Postać minimalna funkcji

To zapis funkcji, zawierający najmniejszą liczbę literalów i działań logicznych.

Postać skrócona sumy lub iloczynu

Zawiera mniej literalów niż postać kanoniczna.

Normalna postać sumy - postać sumy nie zawierająca składników tożsamościowo równych „ \mathcal{D} ” np.: $a \cdot \bar{a} \cdot b \cdot c$

Normalna postać iloczynu - postać iloczynu nie zawierająca czynników tożsamościowo równych „ \mathcal{I} ”, np.:

$$a + \bar{a} + b + \bar{c}$$

Wyrażenie normalne - jest to wyrażenie o normalnej postaci sumy lub normalnej postaci iloczynu.

Wyrażenie różne od normalnego

Przyjęto, że jest to wyrażenie o postaci sumy lub iloczynu, dla sumy zawierające składniki między innymi tożsamościowo równe „ \mathcal{D} ” np.: $a \cdot b \cdot \bar{b} \cdot c$ lub odpowiednio dla iloczynu czynniki między innymi tożsamościowo równe „ \mathcal{I} ” np.: $(a + b + \bar{b} + c)$.

Przykład 2.1

W tabeli 2-4 przedstawione są wartości dwóch funkcji logicznych: Z_1 i Z_2 . W tabeli 2-5 podane są składniki jedynki (elementarne implikanty) i czynniki zera (elementarne implicenty) dla tych funkcji. Funkcja Z_1 nie posiada stanów Φ , czyli jest w pełni określona. Funkcja Z_2 dla kombinacji argumentów: $(111)_{10}$ nie jest określona, czyli może przyjmować dowolną wartość (wartość Φ). Mówimy, że jest ona nie w pełni określona.

Tabela 2-4

a	b	c	Z_1	Z_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	Φ

Tabela 2-5

		zapis binarny	zapis dziesiętny
Z_1	„składniki jedynki”:	(010, 011, 101, 111) _{abc}	(2, 3, 5, 7) _{abc}
	„czynniki zera”:	(000, 001, 100, 110) _{abc}	(0, 1, 4, 6) _{abc}
Z_2	„składniki jedynki”:	(010, 011, 100, 110) _{abc}	(2, 3, 4, 6) _{abc}
	„czynniki zera”:	(000, 001, 101) _{abc}	(0, 1, 5) _{abc}

Oto ilustracje podstawowych pojęć dla Z_1 .

Kanoniczna postać funkcji:

Zapis dwójkowy wyrażenia o postaci sumy: $Z_1 = \Sigma(010, 011, 101, 111)_{abc}$

Zapis dwójkowy wyrażenia o postaci iloczynu: $Z_1 = \Pi(000, 001, 100, 110)_{abc}$

Zapis dziesiętny wyrażenia o postaci sumy: $Z_1 = \Sigma(2, 3, 5, 7)_{abc}$

Zapis dziesiętny wyrażenia o postaci iloczynu: $Z_1 = \Pi(0, 1, 4, 6)_{abc}$

Zapis literalowy wyrażenia o postaci sumy: $Z_1 = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$

Zapis literalowy wyrażenia o postaci iloczynu: $Z_1 = (a+b+c)(a+\bar{b}+\bar{c})(\bar{a}+\bar{b}+c)$

Skrócona postać funkcji:

$$Z_1 = \bar{a}\bar{b} + ac + bc$$

Nieskracalna (nieredundancyjna) postać funkcji:

$$Z_1 = \bar{a}\bar{b} + ac$$

Niektóre sposoby przedstawienia kanonicznej postaci funkcji nie w pełni określonej na przykładzie funkcji Z_2 w zapisie dziesiętnym:

sposób 1:

$$\begin{cases} Z_2 = \Sigma(2, 3, 4, 6)_{abc} \\ Z_2 = \Pi(0, 1, 5)_{abc} \end{cases}$$

sposób 2:

$$Z_2 = \Sigma[2, 3, 4, 6(7)]_{abc}$$

sposób 3:

$$Z_2 = \Pi[0, 1, 5(7)]_{abc}$$

Podział układów przełączających



Rys. 2-2

Układem kombinacyjnym nazywamy układ, w którym kombinacje wartości sygnałów wejściowych w sposób jednoznaczny określają kombinacje wartości sygnałów wyjściowych, czyli każdemu stanowi wejść odpowiada ściśle określony stan wyjść.

Układem sekwencyjnym jest układ, w którym istnieje przynajmniej jeden taki stan wejść, któremu odpowiada kilka różnych stanów wyjść. To, który ze stanów wyjść przy zadnym stanie wejść pojawi się w danej chwili na wyjściu, zależy nie tylko od aktualnego stanu wejść, ale także od kombinacji poprzednich sygnałów wejściowych.

W układach sekwencyjnych musi występować *Blok Pamięci (BP)*, który pamięta kolejność zmian sygnałów wejściowych. Sygnały wyjściowe bloku pamięci określają tzw. *wewnętrzny stan układu*. Układy sekwencyjne można podzielić na synchroniczne i asynchroniczne.

W **układach sekwencyjnych synchronicznych** zmiany stanów wewnętrznych układu mogą występować tylko w ściśle określonych chwilach czasu, wyznaczonych przez dodatkowy sygnał taktujący (zegarowy, taktujący, synchronizujący).


W **układach sekwencyjnych asynchronicznych** zmiany stanów wewnętrznych układu mogą występować w dowolnych chwilach czasu, określonych przez zmiany sygnałów wejściowych układu. Układy te dzieli się na:

- statyczne (potencjalowe), w których informacja przenoszona jest wyłącznie w postaci poziomów sygnałów logicznych oznaczonych przez „0” i „1”, czyli sygnałów statycznych,
- dynamiczne (potencjalowo-impulsowe), w których informacja może być przenoszona zarówno w postaci statycznych sygnałów („0” i „1”), jak i impulsowych sygnałów pojawiających się przy zmianach wartości sygnałów statycznych: $0 \rightarrow 1$ lub $1 \rightarrow 0$.

3. ELEMENTY PRZELĄCZAJĄCE I OZNACZENIA


Do realizacji układów przełączających (układów cyfrowych) są używane elementy logiczne stykowe i bezstykowe wykorzystujące różne zjawiska fizyczne. Do najbardziej rozpowszechnionych należą elementy: np.: elektroniczne, elektromagnetyczne, hydrauliczne, pneumatyczne, magnetyczne, światłowodowe.

Przykład elementu stykowego, jakim jest przekaźnik elektromagnetyczny X przedstawia rys. 3-1.

 

Rys. 3-1

Przykłady rozwiązań najprostszyc półprzewodnikowych układów logicznych (funktorów) przedstawia rysunek 3-2.

 

Rys. 3-2


Tabela 3-1

algebra Boole'a	układy stykowe	układy bezstykowe
0	przerwa	Poziom napięcia $U_1 \neq \Delta U$
1	zwarcie	Poziom napięcia $U_2 \neq \Delta U$
a	styk normalnie otwarty (n.o.) 	„szyna” z sygnałem a a
\bar{a}	styk normalnie zamknięty (n.z.) 	funktor negacji: NIE (NOT)
$a \cdot b$	szerokątkowe połączenie styków n. o. 	funktor iloczynowy: I (AND)
$a + b$	równoległe połączenie styków n. o. 	funktor sumy: LUB (OR)

System funkcjonalnie pełny

Jest nim taki zestaw funkcji, który pozwala zrealizować każdą funkcję logiczną. Przykładowe systemy funkcjonalnie pełne podaje zestawienie.

 Podstawowy system funkcjonalnie pełny zawiera o funkcji: AND, OR, NOT:



Nie jest to minimalny system, ponieważ można z niego usunąć funkcję AND albo OR i nie przestanie on być funkcjonalnie pełnym.

Oto przykłady minimalnych systemów funkcjonalnie pełnych, w których usunięcie dowolnego funkcora powoduje, że system przestaje być funkcjonalnie pełny:


- zawiera funkcji: AND i NOT:



- zawiera funkcji: NAND:



- zawiera funkcji: OR i NOT:

 

- zawiera funkcji: NOR:

**Przykład 3.1**

W tabeli 3-2 przedstawiona jest tablica zależności dla funkcji Z_1 . Rozważana jest jej realizacja w oparciu o elementy bezstykowe (rys. 3-3i) i elementy stykowe (rys. 3-4).

Tabela 3-2

a	b	c	Z_1
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Kanoniczna postać sumy rozważanej funkcji jest następująca:

$$Z_1 = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c + a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} + a \cdot b \cdot \bar{c}$$

Po zastosowaniu prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania otrzymujemy:

$$Z_1 = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot (\bar{c} + c) + a \cdot \bar{c} \cdot (\bar{b} + b) \quad \text{a następnie postać minimalną sumy: } Z_1 = \bar{a} \bar{b} + a \bar{c}$$

Realizację minimalnej postaci sumy dla Z_1 w oparciu o systemy funkcjonalnie pełne przedstawia rys. 3-3:


a - system podstawowy, b - system zawierający funkcji NAND, c) - system zawierający funkcji NOR.

Dla realizacji funkcji w oparciu o elementy (funktory) NAND potrzebne jest przekształcenie wyrażenia (korzystając z prawa negacji) do postaci zawierającej wyłącznie operacje negacji iloczynu literalów.

$$Z_3 = \overline{a} \overline{b} + a \overline{c} = \overline{\overline{\overline{a} \overline{b}} \overline{a \overline{c}}}$$

Podobnie dla realizacji funkcji w oparciu o elementy (funktory) NOR potrzebne jest przekształcenie wyrażenia (korzystając z prawa negacji) do postaci zawierającej wyłącznie operacje negacji sumy literalów.

$$Z_3 = \overline{a} \overline{b} + a \overline{c} = \overline{\overline{a+b} \cdot \overline{a+c}}$$

 

Rys. 3-3

Dla funkcji z tabeli 3-2 można podać kanoniczną postać iloczynową:

$$Z_3 = (a + \overline{b} + c) \cdot (a + \overline{b} + \overline{c}) \cdot (\overline{a} + b + \overline{c}) \cdot (\overline{a} + \overline{b} + c)$$


Po zastosowaniu prawa rozdzielności dodawania względem mnożenia otrzymujemy:

$$Z_3 = (\overline{a} + \overline{b} + c \cdot \overline{c}) \cdot (\overline{a} + \overline{c} + b \cdot \overline{b})$$

a następnie postać minimalną iloczynową: $Z_3 = (\overline{a} + \overline{b}) \cdot (\overline{a} + \overline{c})$.

Realizację funkcji Z_3 w oparciu o elementy stykowe przedstawia rys. 3-4:


- dla minimalnej postaci sumy rys. 3-4a.
- dla minimalnej postaci iloczynowej rys. 3-4b.

 

Rys. 3-4

Hazard w układach cyfrowych

 Z powodu opóźnień występujących w rzeczywistych elementach przełączających (rys. 3-5), w układach cyfrowych mogą występować chwilowe przekłamania z powodu błędnie realizowanych zależności: $x + \bar{x} = 1$ lub $x \cdot \bar{x} = 0$.



Hazard (podstawowy) - jest jednym ze zjawisk spowodowanych występowaniem opóźnień w elementach przełączających. Mały z nim do czynienia wtedy, kiedy sygnał x_j i jego negacja sterują elementem przełączającym L po co najmniej dwóch drogach z różnym opóźnieniem, przy czym każda z dróg prowadzi przez inny układ kombinacyjny (rys. 3-6).



Rodzaje hazardu:

- HSd - hazard statyczny w warunkach działania - może powodować błąd typu $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$, gdy wartość sygnału Z powinna pozostać niezmienną równa 1.
- HSn - hazard statyczny w warunkach nieczynności - może powodować błąd typu $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$, gdy wartość sygnału Z powinna pozostać niezmienną równa 0.
- HD - hazard dynamiczny - może powodować błąd typu $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ lub $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$, gdy wartość sygnału Z powinna się zmienić jeden raz odpowiednio: $1 \rightarrow 0$ lub $0 \rightarrow 1$.
- wHSd (wHSn) - rozumiany jest jako taki przypadek HSd (HSn), kiedy przy zmianie sygnału x_j sygnał wyjściowy elementu L powinien zachować stałą wartość 1 (0), lecz w wyniku hazardu wartość ta może się zmieniać: $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$), czyli może wystąpić zwiększenie błędów typu HSd (HSn).

W układach stykowych przyczyną hazardu jest niejednoczesna zmiana stanu styków: zwolnionych i rozłączonych tego samego przełącznika. W układach półprzewodnikowych jego przyczyną jest różnica opóźnień dróg logicznych, po których zmiany proste i przeciwne sygnału x sterują elementem L . W układach z pamięcią oprócz hazardu mogą występować zjawiska: wyścigi i hazardu zasadniczego (dokładniej omówione w rozdziale 15).

4. MINIMALIZACJA WYRAŻEŃ LOGICZNYCH

Celem jej jest określenie wyrażenia *minimalnego*, czyli zawierającego minimalną liczbę literalów i minimalną liczbę operacji z uwzględnieniem pewnej funkcji kosztu, w której literały i operacje logiczne posiadają ściśle określone wagi. Metody najbardziej rozpowszechnione¹:

- przekształcanie wyrażen zgodnie z zasadami obowiązującymi w algebrze Boole'a (patrz Przykład 3.1),
- metoda siatek Karnaugh'a,
- metoda Quine'a - McCluskey'a,
- metoda Karakowa,
- metoda tablic niezgodności,
- metoda bezpośredniego przeszukiwania.

Układ zrealizowany w oparciu o minimalną postać wyrażenia zazwyczaj zawiera minimalną liczbę elementów logicznych. Odpowiednio przeprowadzona minimalizacja pozwala określić rozwiązanie wolne od hazardu.

Minimalizacja metodą siatek Karnaugh'a

Algorytm określania minimalnej postaci sumy

1. Wartości funkcji Z wpisać do siatki Karnaugh'a. Wiersze siatki Karnaugh'a zakodowane są kombinacjami wartości części argumentów funkcji Z, a kolumny kombinacjami wartości pozostałej części argumentów tej funkcji. Do kodowania binarnego wierszy i kolumn używa się kodu cyklicznego zazwyczaj Gray'a. Tabela 4.1 przedstawia kolejne pozycje kodu Gray'a dla czterech bitów. Z wag argumentów przyjętych w kanonicznej postaci dziesiętnej funkcji wynika opis dziesiętnej siatki.

2. Kratki zawierające wartości „1” należy połączyć w grupy wg zasad:

- grupa powinna zawierać 2^n kratek, gdzie n jest liczbą całkowitą,
- jeżeli grupa jest położona po obu stronach osi symetrii: siatki, połówki siatki, ćwiartki siatki, ... itd., to musi być symetryczna względem tej osi,
- stany Φ należy wykorzystać do powiększenia grup,
- chcąc otrzymać *rozwiązanie wolne od hazardu*² należy zapewnić, aby każda para sąsiednich logicznie stanów „1” (różniących się w opisie binarnym tylko na jednej pozycji) należała do przynajmniej jednej wspólnej grupy.

Tabela 4.1

kod Gray'a			
B_3	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	1	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
1	0	0	1
1	0	0	0

¹ Uwzględnione w programach dydaktycznych dostępnych w: Min-siat.zip, Qn-b-szk.zip, Quin-wiz.zip, Kar-wiz.zip, Min-tr.zip, Mult-syn.zip, na witrynie internetowej: <http://zmitac.inf.polsl.gliwice.pl>

² Zagadnienie uwzględnione w programach dostępnych w: Haz-stat.zip, Hst-win.zip, Kar-wiz.zip, Qn-b-szk.zip, Quin-wiz.zip na wyżej wymienionej witrynie.

3. Grupę opisuje wyrażenie logiczne w postaci iloczynu literalów odpowiadającym tylko tym argumentom, od których zależy wartość funkcji w rozważanej grupie (czyli tych, które w opisie krótkiej rozważanej grupy posiadają stałą wartość). Dany argument występuje w postaci prostej, jeżeli na jego pozycji w opisie rozważanej grupy stanów występuje wartość binarna „1” lub w postaci zanegowanej, jeżeli na jego pozycji występuje wartość binarna „0”.
4. Minimalna postać sumy dla Z jest sumą wyrażeń z punktu 3.

Minimalna postać iloczynowa

Określa się ją algorytmem podanym dla minimalnej postaci sumy z uwzględnieniem analogii:

<u>minimalna postać sumy</u>	-	<u>minimalna postać iloczynowa</u>
1	-	0
0	-	1
iloczyn literalów	-	suma literalów
suma wyrażeń	-	iloczyn wyrażeń

Przykład 4.1

Dana jest funkcja m w pełni określona:

$$\begin{cases} Z_1 = \Sigma(2, 3, 4, 6)_{abc} \\ Z_1 = \Pi(0, 1, 5)_{abc} \end{cases}$$

Określenie minimalnej postaci sumy

Wartości funkcji zapisano w siatce Karnaugh'a (rys. 4-1). Siatka opisana jest dwójkowym kodem Gray'a. Z wag argumentów: $a \cdot 2^2$, $b \cdot 2^1$, $c \cdot 2^0$ wynika opis dziesiętny siatki. W siatce zaznaczono dwie grupy „jedynek”. Do powiększenia jednej z nich wykorzystano stan Φ . Minimalna postać sumy: $Z_1 = a\bar{c} + b$ jest wolna od hazardu, ponieważ każda para sąsiednich logicznie stanów „1”: (2 i 6, 2 i 3, 4 i 6)_{abc}, należy do przynajmniej jednej wspólnej grupy.

Określenie minimalnej postaci iloczynowej

Dla Z_1 w siatce podanej na rys. 4-2 zaznaczono dwie grupy „zerowe”. Z opisu tych grup wynika minimalna postać iloczynowa: $Z_1 = (a + b) \cdot (\bar{a} + \bar{c})$.

Wyrażenie to zawiera hazard, bo nie zapewnia pokrycia żadną wspólną grupą pary stanów „0”: (1 i 5)_{abc}.

Można utworzyć inne grupy „zerowe” (rys. 4-3), z których wynika postać wyrażenia: $Z_1 = (a + b) \cdot (b + \bar{c})$.

Ta postać zapewnia rozwiązanie wolne od hazardu.

		bc			
		(0)	(1)	(3)	(2)
a		00	01	11	10
(0)	0	0	0	1	1
(4)	1	1	0	Φ	1
	a	\bar{c}		b	Z_1

Rys. 4-1

		bc			
		(0)	(1)	(3)	(2)
a		00	01	11	10
(0)	0	0	0	1	1
(4)	1	1	0	Φ	1
	a	b	$\bar{a} + \bar{c}$		Z_1

Rys. 4-2

		bc			
		(0)	(1)	(3)	(2)
a		00	01	11	10
(0)	0	0	0	1	1
(4)	1	1	0	Φ	1
	$a + b$	$b + \bar{c}$			Z_1

Rys. 4-3

Przykład 4.2

Dana jest funkcja w pełni określona:

$$Z_2 = \Sigma(3, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29)_{abcde}$$

a)

cde	(0)	(1)	(3)	(2)	(6)	(7)	(5)	(4)
ab	000	001	011	010	110	111	101	100
(0)	00	0	1	0	0	0	0	0
(8)	01	1	0	1	1	0	0	1
(24)	11	1	1	0	0	0	1	1
(16)	10	1	1	0	0	0	1	1

Z_2

b)

cde	(0)	(1)	(3)	(2)	(6)	(7)	(5)	(4)
ab	000	001	011	010	110	111	101	100
(0)	00	0	1	0	0	0	0	0
(8)	01	1	0	1	1	0	0	1
(24)	11	1	1	0	0	0	1	1
(16)	10	1	1	0	0	0	1	1

Z_2

Rys. 4-4

Minimalna postać sumy, bez eliminacji hazardu wynika z grup zaznaczonych linią ciągłą na rys. 4-4:

$$Z_2 = \bar{c} \cdot d \cdot e + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{d}$$

Zawiera ona hazard przy zmianach:

$$(01011 \leftrightarrow 01010)_{abcde}$$

$$(01000 \leftrightarrow 11000)_{abcde}$$

$$(11001 \leftrightarrow 11011)_{abcde}$$

$$(10001 \leftrightarrow 10011)_{abcde}$$

$$(01100 \leftrightarrow 11100)_{abcde}$$

Dla eliminacji hazardu należy uzupełnić zbiór grup o grupy antyhazardowe, zaznaczone linią przerywaną na rys. 4-4b.

Uzupełnione wyrażenie wolne od hazardu ma postać:

$$Z_2 = \bar{c} \cdot d \cdot e + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} + a \cdot \bar{d} + \underbrace{\bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} \cdot d + b \cdot \bar{d} \cdot \bar{e} + a \cdot \bar{c} \cdot e}$$

wyrażenie antyhazardowe :

5. SYNTEZA UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH


Algorytm syntezy układu kombinacyjnego przedstawia rys. 5-1.



Rys. 5-1

Przykład 5.1

Należy przeprowadzić syntezę logiczną układu opisanego wykresem czasowym (rys. 5-2a).

 

Rys. 5-2

Z wykresu czasowego wynika tablica zależności (rys. 5-2b) i siatki zależności (rys. 5-3).

bc	(0)	(1)	(3)	(2)	
	00	01	11	10	
a	(0)0	0	1	0	0
Z	(4)1	1	0	Φ	1

bc	(0)	(1)	(3)	(2)	
	00	01	11	10	
a	(0)0	0	1	1	1
W	(4)1	1	1	Φ	1


Rys. 5-3

Wyrażenia minimalne: $Z = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c + a \cdot \bar{c}$; $W = a + b + c$

Wyrażenia strukturalne dla realizacji na elementach NAND:

$$Z = \overline{\overline{\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c} \cdot \overline{a \cdot c}}; \quad W = \overline{\overline{a \cdot b} \cdot \overline{b \cdot c}}$$

Schemat logiczny realizacji z zastosowaniem elementów NAND przedstawia rys. 5-4.

 

Rys. 5-4

Przykład 5.2

Rozważana jest synteza konwertera kodu Watts'a na kod pseudopiersieniowy. Układ konwertera opisany jest tabelą zależności (rys 5-5). Rozwiązanie dotyczy przypadku, kiedy w stanach nie należących do kodu Watts'a (nie ujętych w tabeli na rys. 5-5) sygnały wyjściowe są w stanie 0.

Kod Watts'a				Kod pseudopiersieniowy				
D	C	B	A	P_4	P_3	P_2	P_1	P_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0


Rys. 5-5

Wolne do hazardu minimalne wyrażenia o postaci sumy dla poszczególnych wyjść są następujące:

$$P_0 = \overline{D}\overline{C}A + \overline{D}B\overline{A} + C\overline{B}\overline{A} + \overline{D}\overline{C}B, \quad P_1 = \overline{D}\overline{C}B + B\overline{A}, \quad P_2 = D\overline{C}B + B\overline{A},$$


$$P_3 = D\overline{C}A + DB\overline{A} + C\overline{B}\overline{A} + D\overline{C}B, \quad P_4 = D\overline{C} + DB\overline{A}.$$

Rysunek 5-6 przedstawia schemat realizacji układu w oparciu o podstawowy system funkcjonalnie pełny.

 

Rys. 5-6

Wyrażenie strukturalne dla realizacji układu w oparciu o elementy NAND (rys. 5-7) otrzymuje się korzystając z prawa negacji.

 

Rys. 5-7

Można z jego pomocą określić wyrażenia, w których występują tylko operacje negacji iloczynów literalów. W takiej strukturze występują trzy poziomy elementów.

Porównując wyrażenia o postaci sumy z odpowiadającymi im schematami realizacji w oparciu o elementy NAND, można zauważyć następującą zasadę:

Każdemu składnikowi sumy odpowiada element NAND, na który są wprowadzane sygnały odpowiadające literalom w danym składniku. Sumie składników odpowiada końcowy (wyjściowy) element NAND, na który wprowadzane są wyjścia z poprzednio omówionych elementów NAND.

W oparciu o postać sumy również można określić (nie podane tutaj) rozwiązanie z zastosowaniem elementów NOR. Będzie ono posiadało cztery poziomy elementów.

Minimalne wyrażenia o postaci iloczynu dla poszczególnych wyjść są następujące:

$$P_0 = (B + A)(\overline{D} + C)(\overline{C} + \overline{A})(\overline{C} + B)(\overline{D} + \overline{A}),$$


$$P_1 = B(\overline{D} + \overline{A})(\overline{C} + \overline{A}),$$

$$P_2 = B(D + \overline{A})(\overline{C} + \overline{A}),$$

$$P_3 = (B + A)(D + C)(\overline{C} + \overline{A})(\overline{C} + B)(D + \overline{A}),$$

$$P_4 = D(\overline{C} + B)(\overline{C} + \overline{A}).$$


Przekształcenie ich do postaci (rys. 5-8), w której występują tylko operacje negacji iloczynów literalów pozwala określić realizację układu na elementach NAND. W takiej strukturze występują cztery poziomy elementów.

 

Rys. 5-8

W oparciu o minimalną postać iloczynową wygodniej jest realizować układ z zastosowaniem elementów NOR (rys. 5-9). W takiej strukturze występują trzy poziomy elementy.

Wyrażenie strukturalne dla realizacji w oparciu o elementy NOR otrzymuje się korzystając z prawa negacji. Można z jego pomocą określić wyrażenia, w których występują tylko operacje negacji sum literalów.

 

Rys. 5-9

$$P_0 = \overline{\overline{B+A+D+C+C+A+C+B+D+A}}$$

$$P_1 = \overline{\overline{B+D+A+C+A}}$$

$$P_2 = \overline{\overline{B+D+A+C+A}}$$

$$P_3 = \overline{\overline{B+A+D+C+C+A+C+B+D+A}}$$

$$P_4 = \overline{\overline{D+C+B+C+A}}$$

Porównując wyrażenia o postaci iloczynowej z odpowiedziami innymi schematami realizacji w oparciu o elementy NOR, można zauważyć zasadę podobną do podanej wcześniej.

Każdemu czynnikowi sumy odpowiada element NOR, na który są wprowadzone sygnały odpowiadające literalom w danym czynniku. Iloczynowi czynników odpowiada końcowy (wyjściowy) element NOR, na który wprowadzone są wyjścia z poprzednio omówionych elementów NOR.

Warto też zaznaczyć wnioski wynikające z porównania realizacji układu z zastosowaniem elementów NOR (rys. 5-9) i realizacji z zastosowaniem elementów NAND (rys. 5-8) w oparciu o tę samą postać np. iloczynową.


Aby otrzymać schemat realizacji układu z zastosowaniem elementów NAND w oparciu o schemat realizacji układu z zastosowaniem elementów NOR, wystarczy elementy NOR zamienić na NAND oraz zawęzować wejścia i wyjścia.

Ta zasada dotyczy zarówno realizacji opartej o postać sumy jak i realizacji opartej o postać iloczynu a także odwrotnej zamiany (elementów NAND na NOR).

Przykład 5.3

Jak pokazano w rozdz.1 najbardziej podstawową operacją arytmetyczną jest dodawanie. Układ cyfrowy wykonujący dodawanie dwóch cyfr dodajnej i dodajnika nazywany jest półsumatorem, a układ wykonujący dodawanie dwóch cyfr i przeniesienia nazywany jest sumatorem 1-bitowym.

Na rys. 5-10 przedstawiono kolejno tablice, siatki zależności oraz symbol logiczny półsumatora (rys. 5-10a) i sumatora 1-bitowego (rys. 5-10b).

 

Rys. 5-10

Z siatek zależności uzyskuje się odpowiednio funkcje wyjść:

- dla półsumatora $S_i = \bar{A}_i \bar{B}_i + A_i \bar{B}_i = A_i \oplus B_i$
 $C_{i+1} = A_i B_i$
- dla sumatora 1-bitowego:

$$S_i = \bar{A}_i \bar{B}_i C_i + A_i \bar{B}_i C_i + \bar{A}_i B_i \bar{C}_i + A_i B_i \bar{C}_i = (\bar{A}_i \bar{B}_i + A_i B_i) C_i + (\bar{A}_i B_i + A_i \bar{B}_i) \bar{C}_i =$$

$$= \bar{A}_i \oplus B_i C_i + (A_i \oplus B_i) \bar{C}_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = A_i B_i + A_i C_i + B_i C_i$$

przy czym:

- A_i - wejście i-tego bitu dodanej;
- B_i - wejście i-tego bitu dodajnika;
- C_i - wejście przesilenia do pozycji i-tej;
- S_i - wyjście i-tego bitu sumy;
- C_{i+1} - wyjście przesilenia do pozycji (i+1)-szej.

Łącząc ze sobą szeregowo (poprzez wejścia i wyjścia przesilenia) sumatory 1-bitowe uzyskuje się sumatory wielobitowe.

Przykład 5.4

Przeprowadzimy syntezę tetrazy sumatora dziesiętnego pracującego w kodzie 8421 pozwalającej wykonywać dodawanie dwóch cyfr dziesiętnych kodowanych dwójkowo (${}^X T_i$, ${}^Y T_i$) i przesilenia (P_i) z poprzedniej tetrazy (sumator tetradowy). Przy jego realizacji układowej należy uwzględnić specyfikę wykonywania dodawania pojedynczych cyfr liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo (porównaj podrozdział 1.3). W przypadku liczb dziesiętnych o cyfrach przedstawionych w kodzie 8421 korekta polega na dodaniu w tetradziewartości $(0110)_2 = (6)_{10}$, o ile uzyskana wartość sumy z dodawania odpowiedników dwójkowych cyfr wynosi:

$$10 \leq T \leq 19$$

Przeniesienie P_{i+1} do bardziej znaczącej tetrazy powinno być wytworzone, gdy istnieje przesilenie C_i z najbardziej znaczącego bitu dwójkowego tetrazy ($16 \leq T \leq 19$) lub uzyskana sama jest większa od 9, a mniejsza od 16 ($10 \leq T \leq 15$). Tak więc:

$$P_{i+1} = C_i + C'$$

przy czym


$$C' = 1 \text{ gdy } 10 \leq T \leq 15.$$

Do realizacji (rys.5-11) wykorzystano sumatory 4-bitowe. Struktura układu kombinacyjnego UK określona jest wyrażeniem logicznym odpowiadającym sygnałowi C' , który można określić z siatki zależności przedstawionej na rys.5-12.


$$C' = S_2' S_2'' + S_3' S_3''$$

Ostatecznie więc sygnał przesilenia

$$P_{i+1} = C_i + S_2' S_2'' + S_3' S_3''$$

 


Rys. 5-11

 

Rys. 5-12

6. DYNAMIKA UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH

 

Rys. 6-1

Algorytm analizy układu kombinacyjnego przedstawia rysunek 6-1. Wyrażenie strukturalne opisujące układ może być różne od postaci sumy i różne od postaci iloczynu. Można podać ścisły algorytm analizy ze względu na hazard dla układu opisanego wyrażeniem o postaci sumy lub iloczynu.

Posługując się obrazem wyrażenia w siatce Karnaugh'a można w łatwy sposób przeprowadzić analizę wyrażenia pod względem hazardu.

Obraz wyrażenia w siatce Karnaugh'a

W siatce Karnaugh'a tworzony jest obraz dla wyrażenia $f(x)$ o postaci alternatywnej (koniunkcyjnej) według następujących zasad:

- kratki o wartości 1 odpowiadają stanom ek funkcji opisanej wyrażeniem $f(x)$, a kratki o wartości 0 - odpowiadają stanom ec tej funkcji.
- implikantowi (implicentowi), który nie jest tożsamościowo równy 0 (1) odpowiada grupa kratek jedynkowych (zerowych) zaznaczonych obwódką.
- implikantowi (implicentowi) tożsamościowo równemu 0 (1) odpowiadają pary stanów zaznaczone parami strzałek i wskazujące przejścia, przy których ten implikant (implicent) może generować chwilową wartość 1 (0).

Ocena wyrażenia pod względem hazardu w oparciu o jego obraz w siatce Karnaugh'a

Obraz wyrażenia alternatywnego (koniunkcyjnego) w siatce świadczy, że w wyrażeniu występuje:

- HSD (HSDn) przy przejściu między każdą taką parą sąsiednich logicznie stanów ek (ec), że kratki dotyczące tej pary stanów nie należą do żadnej wspólnej grupy jedynkowej (zerowej), czyli nie znajdują się we wspólnej obwóдке.

- HSn (HSD) przy przejściu między każdą taką parą sąsiednich logicznie ec (ek), że istnieje para strzałek wskazująca przejście, przy którym pewien implikant (implicant) tożsamościowo równy 0 (1) wyrażenia fk generuje chwilową wartość 1 (0).
- HD występujący przy przejściu między każdą taką parą sąsiednich logicznie stanów, że jeden z tych stanów jest ek a drugi ec i istnieje para strzałek wskazująca, że przy tym przejściu pewien implikant (implicant) generuje chwilową wartość 1 (0).
- wHSD (wHn) przy przejściu między każdą taką parą sąsiednich logicznie stanów ek (ec), że istnieje para strzałek wskazująca, że przy tym przejściu pewien implikant (implicant) generuje chwilową wartość 1 (0), a wymienione stany nie należą do żadnej wspólnej grupy jedynkowej (zerowej).

Wyrażenie strukturalne H opisujące układ logiczny może być różne od postaci alternatywnej i postaci koniunkcyjnej. Chcąc umożliwić ocenę układu pod względem hazardu w oparciu o analizę wyrażenia opisującego ten układ, trzeba podać ścisły algorytm przekształcania wyrażenia strukturalnego do postaci alternatywnej lub koniunkcyjnej z uwzględnieniem hazardu.

Proces analizy pod względem hazardu można więc sprowadzić do dwóch etapów:

ETAP I obejmujący przekształcenie wyrażenia strukturalnego H do wyrażenia fk o postaci alternatywnej lub koniunkcyjnej, równoważnej logicznie i pod względem hazardu,

ETAP II obejmujący analizę pod względem hazardu dla wyrażenia fk z ETAPU I.

Dwupoziomowe układy NAND lub NOR o wejściach prostych i zaregowanych opisują wyrażenia, które już po zastosowaniu prawa negacji przyjmują łatwą do analizy normalną postać alternatywną lub normalną postać koniunkcyjną. Normalna postać alternatywna (koniunkcyjna) jest wolna od HSn i HD (HSD i Hn) i może zawierać jedynie HSD (Hn).

Znacznie trudniejszy do analizy jest układ opisany wyrażeniem różnym od normalnego. Na przykład trzy-poziomowy układ NAND lub trzy-poziomowy układ NOR, który na każdym poziomie może posiadać wielowejściowe elementy, opisany jest wyrażeniem strukturalnym, które po zastosowaniu prawa negacji przyjmuje postać fk mieszaną, różną od postaci alternatywnej i koniunkcyjnej.

Dla zachowania równoważności nie tylko logicznej ale też pod względem hazardu, podczas przekształcania nie można korzystać z tych zależności, których lewa i prawa strona są różne pod względem hazardu, chociażby one były równe logicznie.

Nie przestrzegając tych zasad, nie można ocenić poprawnie rozwiązania układu pod względem hazardu w oparciu o analizę wyrażenia przekształconego. Wtedy nawet łączna ocena wyrażen oba postaci (alternatywnej i koniunkcyjnej) nie zapewnia pełnej oceny rozwiązania.

Przykłady zależności różnych pod względem hazardu chociaż prawdziwych logicznie

$$x_i \cdot \bar{x}_i = 0 \quad (1) \quad x_i + \bar{x}_i = 1 \quad (2)$$

$$x_i(x_i + \bar{x}_i) = x_i \quad (3) \quad x_i + x_i \bar{x}_i = x_i \quad (4)$$


$$x_i(x_i + \bar{x}_i) = x_i \cdot x_i + x_i \cdot \bar{x}_i \quad (5) \quad x_i + x_i \bar{x}_i = (x_i + x_i) \cdot (x_i + \bar{x}_i) \quad (6)$$

$$(x_i + x_k) \cdot (x_l + \bar{x}_l) = x_i \cdot x_l + x_i \cdot \bar{x}_l + x_k \cdot x_l + x_k \cdot \bar{x}_l \quad (7)$$

$$x_i \cdot x_k + x_l \cdot \bar{x}_l = (x_i + x_l) \cdot (x_k + \bar{x}_l) \cdot (x_l + \bar{x}_l) \cdot (x_k + \bar{x}_l) \quad (8)$$

Wyznaczenie: $x_i \cdot \bar{x}_i$ oraz $x_i + \bar{x}_i$ występujące w lewych stronach zależności (1) + (4) są hazardogenne, podczas gdy prawe strony tych zależności są wolne od hazardu.

Zależności (5) + (8) dotyczą stosowania praw rozdzielności: mnożenia względem dodawania oraz rozdzielności dodawania względem mnożenia w przypadku, gdy w wyniku ich stosowania otrzymuje się odpowiednio implikant tożsamościowo równy 0 lub implikent tożsamościowo równy 1. Przykładowo różnice pod względem hazardu dla układów realizujących lewą i prawą stronę zależności (5) ilustruje obraz wyrażen w siatkach na rysunku 6-2a i 6-2b.

 

Rys. 6-2

Układ na rys. 6-2a posiada mniej przypadków hazardu niż układ na rys. 6-2b. Widac to zarówno z analizy zmian sygnałów na schematach logicznych jak i z porównania obrazów wyrażen opisujących te układy w siatkach Karnaugh'a. Obydwa wymienione układy posiadają HSN przy przejściu $(00 \rightarrow 10)_{x_i, x_k}$.

Ponadto układ z rysunku 6-2b posiada HD przy przejściu: $(01 \Leftrightarrow 11)_{x_1, x_2}$, którego nie posiada układ z rys. 6-2a. Układ z rys. 6-2c jest równoważny układowi z rys. 6-2a logicznie oraz pod względem hazardu.

Zatem przy stosowaniu prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania dla lewej strony zależności (5), celem otrzymania wyrażenia równoważnego nie tylko logicznie ale również pod względem hazardu, implikant hazardogenny $x_i \cdot \bar{x}_i$ występujący w prawej stronie zależności (5) należy zmodyfikować do postaci $x_i \cdot \bar{x}_i \cdot \bar{x}_k$ (rys. 6-2c).

Z podobnej analizy pozostałych przypadków wynika, że dla uwzględnienia zagadnień hazardu potrzebna jest modyfikacja zależności (5) + (8) do postaci (5') + (8').

Zależności prawdziwe nie tylko logicznie ale również pod względem hazardu

$$x_i \cdot (x_k + \bar{x}_k) = x_i \cdot x_k + x_i \cdot \bar{x}_i \cdot \bar{x}_k \quad (5')$$

$$x_i + x_k \cdot \bar{x}_i = (x_i + x_k) \cdot (x_i + \bar{x}_i + \bar{x}_k) \quad (6')$$

$$(x_i + x_k) \cdot (x_j + \bar{x}_j) = x_i \cdot x_j + x_k \cdot x_j + x_i \cdot \bar{x}_j + \bar{x}_k \cdot \bar{x}_j + x_k \cdot \bar{x}_j \quad (7')$$

$$x_i \cdot x_k + x_j \cdot \bar{x}_i = (x_i + x_j) \cdot (x_k + x_j) \cdot (x_i + \bar{x}_j + \bar{x}_k + \bar{x}_j) \cdot (x_k + x_i) \quad (8')$$

Prawo negacji nie zmienia wyrażenia pod względem hazardu.

Zależności (5') + (8') obejmują tylko wybrane proste przypadki modyfikacji prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania oraz prawa rozdzielności dodawania względem mnożenia.

Ogólny algorytm przekształcania wyrażenia strukturalnego opisującego układ trzy-poziomowy NAND (NOR) do postaci alternatywnej (koniunkcyjnej) z uwzględnieniem hazardu opisany jest dalej jako algorytm SUMA<-NAND (ILOCCYNN<-NOR).

Ogólny algorytm analizy wyrażenia o postaci alternatywnej (koniunkcyjnej) opisany jest dalej jako algorytm ANALIZA_SUMY (ANALIZA_ILOCCYNN).

Algorytmy te zostały wykorzystane dla stworzenia oprogramowania: prz_wyr oraz anal_haz [16].

6.1. Przekształcanie wyrażenia opisującego trzy-poziomowy układ NAND lub NOR z uwzględnieniem hazardu

Algorytm SUMA<-NAND¹

Zadaniem omawianego algorytmu jest realizacja ETAPU I analizy dla trzy-poziomowego układu NAND. W algorytmie tym uwzględnione są przypadki: HSD, HSN, HD oraz WHSD i nie są wyróżnione przypadki: wHSN ani wHD.

¹ Oparte o ten algorytm komputerowe przekształcanie wyrażeń z wizualizacją smoothflow program dydaktyczny Prz_wyr na witrynie internetowej: <http://omiac.inf.iods.gliwice.pl>


Opis algorytmu $SUBA \leftarrow NAND$ został przedstawiony na rys. 6-4 do 6-7 w postaci schematu blokowego.

Trzy-poziomowy układ NAND opisuje wyrażenie strukturalne W określone zapisem:

$$W = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_r \cdot \bar{a}_{r+1} \cdot \bar{a}_{r+2} \cdot \dots \cdot \bar{a}_m \cdot a_{m+1} \cdot a_{m+2} \cdot \dots \cdot a_n \cdot a_{n+1} \cdot a_{n+2} \cdot \dots \cdot a_{n+r} \cdot a_{n+r+1} \cdot \dots \cdot a_{n+m} \quad (9)$$

Ponieważ układy z rys. 6-3b i 6-3c są równoważne logicznie i pod względem hazardu, to w rozważanym algorytmie przez strukturę trzy-poziomą NAND można rozumieć nie tylko układ o schemacie np. z rysunku 6-3a, ale także równoważny mu układ logiczny, w którym „więcej-wejściowe” elementy NAND są zastąpione układem opartym o „mniej-wejściowe” elementy NAND, tak jak to podają rys. 6-3b i 6-3c.

Uwaga. Wyrażenie (9) nie odpowiada ściśle schematowi z rysunku 6-3a.

 

Rys. 6-3

Po zastosowaniu prawa negacji (na rys. 6-4 przekształcenie $W_n \leftarrow W$) wyrażenie (9) przyjmuje postać:

$$W_n = s_1 + \dots + s_r + \dots + s_n \quad (10)$$

Gdy sygnał dociera bezpośrednio na trzeci poziom układu, wtedy składnik ma postać negacji odpowiadającego mu argumentu. W pozostałych przypadkach ogólnie składnik s ma postać iloczynu:

$$s = a_1 \cdot \dots \cdot a_r \cdot \bar{a}_{r+1} \cdot \bar{a}_{r+2} \cdot \dots \cdot \bar{a}_m \cdot (a_{m+1} + \dots + a_n) \cdot \dots \cdot (a_{n+r} + \dots + a_{n+m}) \quad (11)$$

Czynniki tego iloczynu mogą posiadać jedną z trzech postaci:

- gdy sygnał dociera bezpośrednio na drugi poziom układu, odpowiadający mu argument występuje bez negacji w składniku s jako czynnik,
- gdy sygnał dociera na drugi poziom układu poprzez element NOT umieszczony na pierwszym poziomie, odpowiadający mu argument zanegowany występuje w składniku s jako czynnik,
- gdy sygnały sterują bezpośrednio elementem NAND na pierwszym poziomie, suma osobno zanegowanych odpowiadających tym sygnałom argumentów (w nawiasie), występuje w składniku s jako czynnik.

Wyrażenie ogólne W_n ma postać mieszaną (różną od postaci alternatywnej i od postaci koniunkcyjnej). Celem przekształcenia go do postaci alternatywnej należy wyrażenie każdego ze składników s , które zawierają przynajmniej jeden czynnik o postaci (c), przekształcić do postaci alternatywnej w wyniku procedury MNOŻENIE.

W wyrażeniu W_k przechowywany jest wynik przekształcenia wyrażenia W_n do postaci alternatywnej. Do W_k dopisywany jest (dodawany jest logicznie) odpowiednio:

- wynik W_n procedury MNOŻENIE, gdy s zawiera przynajmniej jeden czynnik o postaci (c)
- lub składnik s , gdy nie zawiera on czynników o postaci (c).

Dla ułatwienia analizy w ETAPIE II wyrażenie W_k poddawane jest na końcu ETAPU I następującej redukcji (na rys. 6-4 zredukuj_ W_k):

- w każdym składniku redukowane są powtarzające się litery (np. w składniku $a\bar{a}bc\bar{d}b\bar{a}$ redukowane są litery: \bar{b} , \bar{a} i po redukcji składnik ma postać: $a\bar{a}bc\bar{d}$; w składniku $\bar{a}\bar{b}c\bar{d}c\bar{b}$ redukowane są litery: \bar{b} , c i po redukcji składnik: $\bar{a}\bar{b}c\bar{d}$),
- redukowane są składniki zawierające więcej niż jedną zmienną występującą w postaci prostej i znegowanej, zwaną dalej zmienną H (na przykład: w składniku $a\bar{a}b\bar{c}d\bar{e}\bar{d}$ są dwie zmienne H: a, \bar{d} , więc ten składnik powinien być usunięty z wyrażenia W_k),
- redukowane są składniki pochłonięte przez inne składniki wyrażenia W_k , (na przykład: składnik $a\bar{a}b\bar{c}\bar{d}$ jest pochłonięty przez $a\bar{a}\bar{b}\bar{d}$, podobnie składnik $a\bar{b}c\bar{d}\bar{e}$ jest pochłonięty przez $a\bar{b}c\bar{e}$).

MNOŻENIE

W składniku s zawierającym czynniki o postaci (c), można wyróżnić:

- część $cz1$, którą stanowi iloczyn czynników o postaci (a) lub (b),
- część $cz2$, którą stanowi iloczyn czynników o postaci (c).

Rozważając optymalne rozwiązania trzypoziomowych struktur NAND, przypadek, gdy w $cz1$ występuje zmienna hazardonenna H, praktycznie nie powinien wystąpić. Dla zapewnienia kompletności algorytmu, ten przypadek jednak uwzględniono i w opisie procedury MNOŻENIE (rys. 6-5) został on wyróżniony linią przerywaną. W omawianym przypadku postępowanie jest następujące:

- gdy w części $cz1$ występuje dokładnie jedna zmienna H, wtedy iloczyn części $cz1$ i $cz2$ przekształca się do postaci alternatywnej w wyniku stosowania prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania bez modyfikacji, zwane dalej jako MNOŻENIE_ZMYKLE,
- gdy w $cz1$ występuje więcej niż jedna zmienna H, to (uwzględniając tylko pojedyncze zmiany wejść) składnik s należy pominąć w W_k .

Gdy w $cz1$ nie występuje zmienna H (prosta i znegowana), postępowanie zależy od tego, czy w $cz1$ występuje pewna zmienna w postaci prostej, która w postaci przeciwnej występuje w części $cz2$:

- jeżeli tak, to należy zastosować MNOŻENIE_ZMODYFIKOWANE,

- w przeciwnym przypadku należy zastosować MNOŻENIE_ZWYKLE.

MNOŻENIE_ZMODYFIKOWANE

Kolejność „wymnazania” czynników składnika s ma wpływ na złożoność algorytmu przekształcenia tego składnika s do postaci alternatywnej w przypadku, gdy $cz2$ zawiera więcej niż jeden czynnik o postaci (c), czyli $cz2$ posiada postać koniunkcyjną. W opisanym w pracy algorytmie, dla jego uproszczenia wykorzystano to, że czynniki o postaci (c) zawierają tylko argumenty zanegowane.

Zatem dla przekształcenia części $cz2$ o postaci koniunkcyjnej do postaci alternatywnej $cz2s$ wystarczy zastosować MNOŻENIE_ZWYKLE.

Dla uproszczenia przebiegu dalszej części algorytmu, alternatywna postać $cz2s$ poddawana jest redukcji do postaci $cz2r$. Redukowane są powtarzające się literały w składnikach oraz składniki pochłonięte przez inne składniki wyrażenia $cz2s$.

W dążeniu do przekształcenia iloczynu wyrazów: $cz1 \cdot cz2r$ do postaci alternatywnej, dla kolejnych par p tworzony jest iloczyn logiczny I (na rys. 6-6 określ_1). Kolejną parę p tworzą dwa elementy: część $cz1$ oraz kolejny składnik wyrażenia $cz2r$.


Jeżeli iloczyn I jest tożsamościowo równy 0 ($I=0$) i zawiera dokładnie jedną zmienną hazardogenną H , należy I uzupełnić do postaci IU (UZUPELNIENIE_I_DO_IU). Zmodyfikowane wyrażenia IU należy zapisać (dodać logicznie) do Wn .

Jeżeli iloczyn I zawiera więcej niż jedną zmienną hazardogenną H , to (mając na uwadze tylko pojedyncze zmiany wejść układu) ten iloczyn należy pominać w wyrażeniu Wn . Jeżeli iloczyn I nie jest tożsamościowo równy 0, to należy go bez uzupełniania zapisać do wyrażenia Wn .


UZUPELNIENIE_I_DO_IU

Szczegółowa analiza procesu tworzenia wyrażenia IU pozwala sprowadzić algorytm jego tworzenia do następujących czynności:


1. W iloczynie I wskazać zmienną hazardogenną H .
2. W $cz2r$ wskazać wszystkie składniki zwane sU , które nie zawierają zmiennej H .
3. Utworzyć U jako iloczyn wszystkich osobno zanegowanych składników sU (tworzenie_ U).
4. Przekształcić U do postaci alternatywnej stosując kolejno: prawo negacji a następnie MNOŻENIE_ZWYKLE.
5. Określić IU w wyniku MNOŻENIA_ZWYKLEGO wyrazów: I oraz U .
6. Dokonać redukcji wyrażenia IU z punktu 5 o powtarzające się literały w składnikach i składniki pochłonięte przez inne składniki – ta czynność jest realizowana jedynie dla zapewnienia przejrzystości uzyskanych wyników i nie jest konieczna w procedurze UZUPELNIENIE_I_DO_IU, ponieważ jest postarzana w procedurze zredukuj_mk.

 


Rys. 6-4

 

Rys. 6-5

 

Rys. 6-6

 

Rys. 6-7

Algorytm ILOCZYN<-NOR

Algorytm przekształcania wyrażenia opisującego układy trzy-poziomowe NOR na postać iloczynu (koniunkcyjną) zwany dalej jako algorytm ILOCZYN<-NOR przebiega analogicznie do algorytmu SUMA<-NAND po zastosowaniu odpowiedników:

SUMA<-NAND	ILOCZYN<-NOR
czynnik	- składnik
składnik	- czynnik
suma	- iloczyn
iloczyn	- suma
postać alternatywna	- postać koniunkcyjna
iloczyn I	- suma S
0	- 1
1	- 0
dodawanie	- mnożenie
mnożenie	- dodawanie
MNOŻENIE_ZWYKŁE	- DODAWANIE_ZWYKŁE
MNOŻENIE_ZMODYFIKOWANE	- DODAWANIE_ZMODYFIKOWANE
prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania	- prawo rozdzielności dodawania względem mnożenia

6.2. Analiza wyrażenia o postaci alternatywnej lub koniunkcyjnej pod względem hazardu**Algorytm ANALIZA_SUMY²**

Zadaniem algorytmu jest realizacja ETAPU II analizy, czyli ocena pod względem hazardu układu równoważnego logicznie i pod względem hazardu wyrażenia o postaci alternatywnej. Algorytm ANALIZA_SUMY przedstawiono na rys. 6-8 w postaci schematu blokowego. Oto objaśnienia pojęć używanych w opisie.

wf - zbiór tych wszystkich stanów („grupa stanów”), w których pewien składnik wyrażenia nk , tożsamościowo różny od 0, generuje wartość 1.

nd - zbiór wszystkich „grup stanów” określonych jako wf.

w_h - para stanów sąsiednich logicznie, przy których pewien składnik wyrażenia f_k tożsamościowo równy 0 może generować chwilową wartość 1.

w_h - zbiór wszystkich par stanów określonych jako w_h , przy których składniki tożsamościowo równe 0 zawarte w f_k mogą generować chwilową wartość 1: dla danego składnika tożsamościowo równego 0, są to pary stanów sąsiednie logicznie ze względu na zmienną hazardogenną h zawarte w zbiorze stanów określonych przez pozostałe zmienne tego składnika, np.: dla składnika $a \cdot b \cdot \bar{b} \cdot d$ zawartego w wyrażeniu f_k zależnym od argumentów a, b, c, d są to pary stanów sąsiednie logicznie ze względu na zmienną b w zbiorze stanów określonych przez pozostałe zmienne występujące w składniku, czyli: $a = 1, c = \Phi, d = 1$. Pary te można wyrazić zapisem binarnym: $\{(1001, 1101), (1011, 1111)\}_{a,b,d}$ lub zapisem dziesiętnym: $\{(9, 13), (11, 15)\}_{a,b,d}$.

Z_{HSd} - zbiór par stanów wskazujących przejścia, przy których występuje HSD.

Z_{wHSd} - zbiór par stanów wskazujących przejścia, przy których występuje wHSd.

Z_{HSn} - zbiór par stanów wskazujących przejścia, przy których występuje HSn.

Z_{HD} - zbiór par stanów wskazujących przejścia, przy których występuje HD.

Do zbioru Z_{HSd} należą pary stanów odpowiadające tym elementom qk ze zbioru stanów sąsiednie logicznie qk' , które nie są pokryte przez żaden z elementów zbioru w_d , czyli:

$$Z_{HSd} = \left\{ qk : \forall_{qk \in Qk} \left[\bigvee_{a \in w_d} (qk \in a) \Rightarrow [qk \in Z_{HSd}] \right] \right\}. \quad (15)$$

Do zbioru Z_{wHSd} należą te elementy zbioru w_h , które należą również do zbioru Z_{HSd} . Zbiór Z_{wHSd} można określić zapisem (16).

$$Z_{wHSd} = \left\{ w_h : \forall_{w_h \in w_h} \left[[w_h \in Z_{HSd}] \Rightarrow [w_h \in Z_{wHSd}] \right] \right\} \quad (16)$$


Do zbioru Z_{HSn} należy każda taka para stanów występująca jako element w_h zbioru w_h , której obydwie stany a należą do zbioru F^2 . Wyraża to zapis (17).

$$Z_{HSn} = \left\{ w_h : \forall_{w_h \in w_h} \left[\bigvee_{a \in w_h} [a \in F^0] \Rightarrow [w_h \in Z_{HSn}] \right] \right\} \quad (17)$$

Do zbioru Z_{HD} należy każda taka para stanów występująca jako element w_h zbioru w_h , której jeden stan a należy do zbioru F^2 , a drugi do zbioru F^1 . Wyraża to zapis (18).

$$Z_{HD} = \left\{ w_h : \forall_{w_h \in w_h} \left[\left[\bigvee_{a \in w_h} [a \in F^0] \right] \wedge \left[\bigvee_{a \in w_h} [a \in F^1] \right] \right] \Rightarrow [w_h \in Z_{HD}] \right\} \quad (18)$$

² Komputerowa analiza wyrażań uwzględniająca ten algorytm jest dostępna w programie dydaktycznym *Analiz* na witrynie internetowej: <http://zmtac.inf.polsl.gliwice.pl>

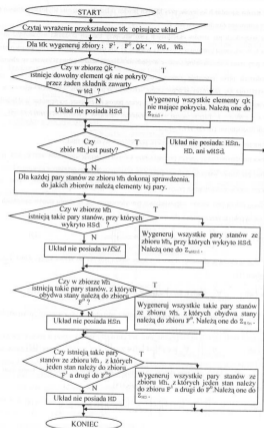

Rys. 6-8

Algorytm ANALIZA_ILOCZYNY


Analogicznie wyrażenie MK o postaci koniunkcyjnej można ocenić pod względem hazardu algorytmem ANALIZA_ILOCZYNY stosując odpowiedniki:

ANALIZA_SUMY	-	ANALIZA_ILOCZYNY
q_k, Q_k'	-	q_c, Q_c'
składnik	-	czynniki
czynniki	-	składniki
1, 0	-	0, 1
HSD, wHSD	-	HSn, wHSn
	-	HSn - HSD
F^1, F^2	-	F^1, F^2

6.3. Przykłady analizy układów

Przykład 6.1

Należy przeprowadzić analizę pod względem hazardu dla układu trzypozostowego NAND o schemacie podanym na rys 6-9.

 

Rys. 6-9

Układ podany na rys. 6-9 opisuje wyrażenie strukturalne:

$$W = \overline{a \cdot c} \cdot \overline{a \cdot b}$$

Po zastosowaniu prawa negacji otrzymujemy: $Wn = a \cdot c + a \cdot b$. Wyrażenie to jest w alternatywnej postaci normalnej (normalnej postaci sumy), ponieważ żaden ze składników wyrażenia nie jest tożsamościowo równy 0. Taka postać jest wolna od HSn i HD, może zawierać jedynie HSD. Na rys. 6-10 przedstawiono obraz wyrażenia dla Z w siatce Karnaugh'a.


a)	b c	(0)	(1)	(3)	(2)
	a	(0)	01	11	10
(0)	0	1	1	0	0
(4)	1	1	0	0	1

Wn


Rys. 6-10

Składnikom badanego wyrażenia w siatce Karnaugh'a odpowiadają grupy jedynek. Para sąsiednich logicznie stanów $0c(0,4)_{bc}$ zaznaczona linią przerywaną nie należy do żadnej wspólnej grupy jedynek. Zatem przy przejściu między tą parą stanów występuje hazard statyczny w warunkach działania (HSD).

Przykład 6.2

 

Rys. 6-11

 

Rys. 6-12

Analizowany jest układ z rys. 6-11. Układ podany na rys. 6-12 jest równoważny logicznie i pod względem hazardu układowi z rysunku 6-11. Opisuje go wyrażenie strukturalne:

$$W = \overline{b \cdot c \cdot d} \cdot \overline{a \cdot e} \cdot a \cdot b \cdot c \cdot \overline{a} \cdot b \cdot c \cdot b \cdot d \quad (19)$$

Przekształcanie wyrażenia W do postaci alternatywnej itk

Przekształcenie zgodnie z prawem negacji daje w wyniku postać (20).

$$W_n = \underbrace{b \cdot c \cdot \bar{d}}_{s1} + \underbrace{a \cdot e \cdot (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})}_{s2} + \underbrace{b \cdot d \cdot (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})}_{s3} \quad (20)$$

Składnik $s1 = b \cdot c \cdot \bar{d}$ nie posiadający czynnika o postaci (c), czyli nie posiadający części $cz2$ w całości jest przepisywany do itk .

Pobierany jest kolejny składnik $s2$. Dla przekształcenia go do postaci alternatywnej wykorzystane jest MNOŻENIE. W $s2$ można wyróżnić części: $cz1$ i $cz2$:

$$s2 = \underbrace{a \cdot e}_{cz1} \cdot \underbrace{(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})}_{cz2}$$

W $cz1$ nie występuje ta sama zmienna w postaci prostej i znegowanej (zmienna hazardogenna H), ale występuje zmienna a , która jako przeciwna występuje w $cz2$, więc należy zastosować MNOŻENIE_EMODYFIKOWANE.

Ponieważ $cz2$ posiada postać alternatywną i nie wymaga redukcji, to: $cz2 = cz2s = cz2r$.

Pierwszą parę p w procedurze MNOŻENIA_ZMODYFIKOWANEGO stanowią elementy:

- $a \cdot e$ - jako cz1 składnika $s2$.
- \bar{a} - jako kolejny (pierwszy) składnik wyrażenia $cz2r$.

Ich iloczyn: $I = a \cdot e \cdot \bar{a}$, jest tożsamościowo równy 0, więc jest realizowane UZUPEŁNIENIE_I_DO_IU.

Wyrażenie U tworzone jest w oparciu o te składniki części $cz2r$, które nie zawierają zmiennej hazardogennej a , czyli o składniki sU : \bar{b} , \bar{c} i posiada postać: $U = \bar{b} \cdot \bar{c} = \bar{b} \cdot c$. Iloczyn $I = a \cdot e \cdot \bar{a}$, zostaje zmodyfikowany do postaci: $IU = a \cdot e \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c$. Wynik mnożenia dla składnika $s2$ tymczasowo przyjmuje postać: $Wn = a \cdot e \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c$.

Kolejną parę p stanowią elementy:

- $a \cdot e$ - jako cz1 składnika $s2$,
- \bar{b} - jako kolejny (drugi) składnik wyrażenia $cz2r$.

Ich iloczyn: $I = a \cdot e \cdot \bar{b}$, nie jest tożsamościowo równy 0, więc zapisywany jest do Wn .

Podobnie $I = a \cdot e \cdot \bar{c}$, jako iloczyn następnej pary p bez zmian zapisywany jest do Wn .

Ostatecznie wyrażenie Wn uzyskane w wyniku procedury MNOŻENIE dla $s2$ przyjmuje postać:

$$Wn = a \cdot e \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c + a \cdot e \cdot \bar{b} + a \cdot e \cdot \bar{c}. \quad (21)$$

Wyrażenie Wn dodawane jest logicznie do Wk .

Dla składnika $s3$ w wyniku podobnego postępowania uzyskuje się wynik mnożenia:

$$Wn = b \cdot d \cdot \bar{a} + b \cdot d \cdot \bar{b} \cdot a \cdot c + b \cdot d \cdot \bar{c} \quad (22)$$

Końcowy wynik przekształcenia wyrażenia W do postaci alternatywnej przyjmuje postać:

$$Wk = b \cdot c \cdot \bar{d} + a \cdot e \cdot \bar{a} \cdot \underbrace{\bar{b} \cdot c}_U + a \cdot e \cdot \bar{b} + a \cdot e \cdot \bar{c} + b \cdot d \cdot \bar{a} + b \cdot d \cdot \bar{b} \cdot \underbrace{a \cdot c}_U + b \cdot d \cdot \bar{c} \quad (23)$$

W wyrażeniu (23) wskazano wyrażenia U dla iloczynów I tożsamościowo równych 0.

Analiza wyrażenia Wk o postaci alternatywnej

Ocenę wyrażenia Wk pod względem hazardu najlepiej jest zilustrować z wykorzystaniem siatki Karnaugh'a.

Rysunek 6-13 przedstawia obraz wyrażenia Wk w siatce Karnaugh'a:

	cde	(0)	(1)	(3)	(2)	(6)	(7)	(5)	(4)
ab	000	001	011	010	110	111	101	100	
(00)	00	0	0	0	0	0	0	0	0
(01)	01	0	0	1	1	1	1	1	1
(24)	11	0	1	1	1	0	0	1	1
(16)	10	0	1	1	0	0	1	1	0

Wk

Rys. 6-13

Zbiory potrzebne w analizie:

$$P^1 = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29\}_{abcde}$$

$$P^0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 31\}_{abcde}$$

$$Q_k' = \{(10, 11), (10, 14), (10, 26), (11, 15), (11, 27), (12, 13), (12, 14), (12, 28), \\ (13, 15), (13, 29), (14, 15), (17, 19), (17, 21), (17, 25), 19, 23), (19, 27), \\ (21, 23), (21, 29), (25, 27), (25, 29), (26, 27), (28, 29)\}_{abcde}$$

$$Wd = \{(10, 11, 26, 27), (10, 11, 14, 15), (12, 13, 28, 29), (17, 19, 21, 23), \\ (17, 19, 25, 27)\}_{abcde}$$

$$Wb = \{(13, 29), (15, 31), (22, 30), (23, 31)\}_{abcde}$$

W siatce na rysunku 6-13 wymienione zbiory posiadają następujące odpowiedniki:

- elementem zbioru P^1 odpowiadają kratki z wartością 1,
- elementem zbioru P^0 odpowiadają kratki z wartością 0,
- elementem zbioru Wd odpowiadają grupy kratek z wartością 1, zaznaczone obwódką,
- elementem zbioru Wb odpowiadają pary kratek zaznaczone parami strzałek,
- elementem zbioru Q_k' odpowiadają pary kratek sąsiednich logicznie z wartością 1.

Do zbioru Z_{0001} należą cztery pary stanów odpowiadające tym elementom Q_k' ze zbioru Q_k' , które nie są pokryte przez żaden z elementów zbioru Wd . W siatce na rys. 6-13 odpowiadają im pary stanów 1 sąsiednich logicznie nie należące do żadnej wspólnej grupy jednostkowej.


$$Z_{0001} = \{(12, 14), (13, 15), (21, 29), (25, 29)\}_{abcde}$$

Żadne elementy zbioru Wb nie należą do zbioru Z_{0001} . Więc zbiór Z_{0001} jest pusty. Do zbioru Z_{0010} należy jedna para stanów ze zbioru Wb , której obydwie stany należą do zbioru P^0 : $Z_{0010} = \{(22, 30)\}_{abcde}$. W siatce odpowiada im para sąsiednich logicznie stanów 0 wskazanych parami strzałek.

Do zbioru Z_{010} należą dwie pary stanów ze zbioru Wb , w których jeden stan należy do zbioru P^1 , a drugi do zbioru P^0 : $Z_{010} = \{(15, 31), (23, 31)\}_{abcde}$. W siatce na rys. 6-13 odpowiadają im pary sąsiednich logicznie stanów 0 i 1 wskazanych parami strzałek.

Para stanów $(13, 29)_{abcde}$ ze zbioru Wb , należy do zbioru P^1 i nie należy do Z_{0001} (należy do wspólnej grupy jednostkowej), więc nie wskazuje ona przejścia hazardowego.

Przykład 6.3

 

Rys. 6-14

Analizowany jest układ o schemacie podanym na rys. 6-14. Opisuje go wyrażenie strukturalne:

$$W = \overline{a+a+b} + \overline{c+a+b}. \quad (24)$$

Przekształcanie wyrażenia W do postaci koniunkcyjnej W_k

Po zastosowaniu prawa negacji otrzymuje się postać (25).

$$W_k = (\overline{a+\overline{a}\cdot\overline{b}}) \cdot (\overline{c+\overline{a}\cdot\overline{b}}) \quad (25)$$

Wynik końcowy przekształconego wyrażenia ma postać (26):

$$W_k = (\overline{a+\overline{a}+b}) \cdot (\overline{a+\overline{b}}) \cdot (\overline{c+\overline{a}}) \cdot (\overline{c+\overline{b}}) \quad (26)$$

Analiza wyrażenia (26) pod względem hazardu

Na rys. 6-15 przedstawiono obraz wyrażenia (26) w siatce Karnaugh'a.

		b	c	(0)	(3)	(2)	
		a		00	01	11	10
(0)	0	1	1	0	0	0	
(4)	1	0	1	1	0	0	

W_k

Rys. 6-15

Zbiory potrzebne w analizie: $F^0 = \{2, 3, 4, 6\}_{abc}$, $F^1 = \{0, 1, 5, 7\}_{abc}$.

Czynniki wyrażenia (26), które nie są tożsamościowo równe 1: $a + \overline{b}$, $c + \overline{a}$, $c + \overline{b}$, stanowią elementy zbioru W_d . Na rys. 6-15 odpowiadają im grupy zerowe zaznaczone obwódką. W zapisie dziesiętnym zbiór W_d ma postać: $W_d = \{(2,3), (2,6), (4,6)\}_{abc}$.

Zbiór Qc' rozwiązałnej funkcji to zbiór par sąsiednich logicznie elementów zbioru F^0 :

$$Qc' = \{(2,3), (2,6), (4,6)\}_{abc}$$

Ponieważ każda z tych par jest pokryta w całości przez przynajmniej jeden element zbioru W_d (grupę zerową), to w badanym układzie nie występuje HSn.


Z czynnika tożsamościowo równego 1: $a + \overline{a} + b$ wynika zbiór par stanów, przy których czynnik ten może generować chwilową wartość 0: $W_h = \{(0,4), (1,5)\}_{abc}$. Na rysunku 6-15 te pary stanów zaznaczono parami strzałek. Wśród par stanów należących do W_h nie ma pary, dla której występuje HSn, zatem w badanym układzie nie ma wHSn.

W zbiorze W_h istnieje taka para stanów: $(1,5)_{abc}$, z której obydwa stany należą do zbioru F^1 rozwiązałnej funkcji. Wskazuje ona, że przy przejściu $(1 \leftrightarrow 5)_{abc}$ występuje HSD.

W zbiorze W_h istnieje taka para stanów: $(0,4)_{abc}$, z której jeden stan należy do zbioru F^1 a drugi do F^0 rozwiązałnej funkcji. Wskazuje ona, że przy przejściu $(0 \leftrightarrow 4)_{abc}$ występuje HD.

7. UKŁADY ITERACYJNE

Układy iteracyjne są zbudowane z powtarzających się takich samych typowych dla danego układu podzespołów czyli komórek. Cały układ tworzy się przez odpowiednie połączenie typowych komórek. Rysunek 7-1 przedstawia schemat blokowy układu iteracyjnego o n wejściach i n wyjściach.

 

Rys. 7-1

Strukturę i-tej komórki znajdując się uwzględniając następujące przesłanki.

W oparciu o wartość sygnału x_i oraz wartość przeniesienia P_i , który informuje ją o tym, jakie wartości posiadają sygnały wejściowe komórek poprzedzających ją, musi ona realizować sygnał wyjściowy Y_i i sygnał przeniesienia P_{i+1} :

$$Y_i = f_i(x_i, P_i) \quad P_{i+1} = \varphi_i(x_i, P_i)$$

Szczegółowe przesłanki tych zależności zawarte są w słownym opisie warunków pracy układu.

Komórki skrajne można uprościć uwzględniając:

- brak komórki następczej po komórce n -tej,
- brak komórki poprzedzającej 1 -szą komórkę i wynikająca z tego wartość przeniesienia do komórki 1 -szej (P_1).


Przykład 7.1

Należy zaprojektować układu o n wej.: $x_1 + x_n$ i n wyj.: $Y_1 + Y_n$ dla którego:

$$Y_i = 1 \Leftrightarrow \text{na wejściach: } x_1 + x_n \text{ jest dwie lub więcej „1”}$$

Sygnał P_i powinien dostarczyć i-tej komórce informacje:

- a - na wej.: $x_i + x_{i+1}$ jest brak „1”.
- b - na wej.: $x_i + x_{i+1}$ jest jedna „1”.
- c - na wej.: $x_i + x_{i+1}$ jest dwie lub więcej „1”.

 

Rys. 7-2

Dla takich oznaczeń i -tą komórkę opisują siatki: rys. 7-2. Po zakodowaniu trójwartościowego sygnału P_i sygnałami dwójkowymi otrzymujemy siatki podane na rysunku 7-3.

P_i	s_i	t_i
a	0	0
b	0	1
c	1	1

s_i, t_i	x_i	
	0	1
00	00	01
01	01	11
11	11	11
10	$\Phi\Phi$	$\Phi\Phi$
	s_{i+1}, t_{i+1}	

s_i, t_i	x_i	
	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	Φ	Φ
	Y_i	

Rys. 7-3

Oto wyrażenia dla i -tej komórki: $s_{i+1} = s_i + t_i \cdot x_i$; $t_{i+1} = t_i + x_i$; $Y_i = s_{i+1}$.

oraz wartości przeniesienia do 1-szej komórki: $P_1 = a$, czyli: $s_1 = 0$, $t_1 = 0$.

Można uprościć skrajne komórki uwzględniając brak komórki poprzedzającej 1-szą i występującej po n -tej.

dla $i = 1$: wyrażenia uwzględniające wartości: $s_1 = 0$, $t_1 = 0$ są uproszczone w porównaniu z wyrażeniami ogólnymi dla i -tej komórki: $s_2 = 0$; $t_2 = x_1$; $Y_1 = 0$.


dla $i = 2$: niektóre wyrażenia uwzględniające wartość: $s_2 = 0$, są również uproszczone w porównaniu z wyrażeniami ogólnymi dla i -tej komórki: $s_3 = t_2 \cdot x_2$; $t_3 = t_2 + x_2$; $Y_2 = s_3$.

Ponieważ sygnały: t_3 oraz s_3 nie mają stałej wartości 0 ani 1, to trzecia komórka ($i = 3$) jest pełna.

W ostatniej komórce nie trzeba realizować: s_{n+1} , t_{n+1} , więc: dla $i = n$: $Y_n = s_n + t_n \cdot x_n$.

Ponieważ do realizacji Y_n w n -tej komórce potrzebne są obydwa sygnały przeniesienia, to przedostatnia komórka ($i = n-1$) jest pełna.

Podsumowując, należy stwierdzić, że komórki o indeksach: $3 + n-1$ muszą pozostać bez uproszczenia. Schemat rozwiązania dla przypadku uproszczenia skrajnych komórek przedstawia rys. 7-4.

 

Rys. 7-4

Przykład 7.2


Należy zaprojektować układ umożliwiający porównywanie dwóch n -bitowych liczb dwójkowych (komparator dwójkowy) $A = A_{n-1} \dots A_1 A_0$ i $B = B_{n-1} \dots B_1 B_0$, sygnalizując na wyjściach W, R, M odpowiednio:

$W R M = 100$ jeżeli $A > B$,

$W R M = 010$ jeżeli $A = B$,

$W R M = 001$ jeżeli $A < B$.

Przy założeniu struktury iteracyjnej sygnały przeniesienia mogą być generowane w kierunku bitów bardziej znaczących (rys. 7-5a – wersja I) lub mniej znaczących (rys. 7-5b – wersja II).

 

Rys. 7-5

Na rys. 7-6 pokazano kolejne etapy syntezy i -tej komórki oraz kombinacyjnego układu wyjściowego UK1 komparatora równoległego z sygnałami przeniesienia generowanymi w kierunku bitów bardziej znaczących. W tej wersji sygnał przeniesienia P_i dostarcza informacji o wyniku porównania bitów: 0, 1, ..., $(i-2)$, $(i-1)$ -ego. Rozróżniono wyniki porównania i -bitowych liczb $A' = A_{i-1} A_{i-2} \dots A_1 A_0$ i $B' = B_{i-1} B_{i-2} \dots B_1 B_0$:

$$P_i = a_i \quad (A' > B')$$

$$P_i = b_i \quad (A' = B')$$

$$P_i = c_i \quad (A' < B')$$


Uzyskane funkcje przeniesienia i funkcje wyjścia dla tej wersji mają postać:

$$P_{i+1} = \overline{A_i} B_i + P_i (\overline{A_i} + B_i)$$

$$P_{i+1} = \overline{A_i} B_i + P_i (\overline{A_i} + B_i)$$


$$W = \overline{P_{i+1}}, \quad R = \overline{P_i} P_{i+1}, \quad M = P_{i+1}$$

Dla komórki 0-wej: $P_0 = 0, P_1 = 1$.

 

Rys. 7-6

Na rys. 7-7 przedstawiono kolejne etapy syntezy i -tej komórki oraz układu wyjściowego UK2 komparatora równoległego z sygnałami przeniesienia generowanymi w kierunku bitów mniej znaczących.

 

Rys. 7-7

W tej wersji sygnał przeniesienia P_{i-1} dostarcza informacji o wyniku porównania bitów:

$$(n-1), (n-2), \dots, (i+2), (i+1)\text{-ego.}$$

Dla $(n-i-2)$ -bitowych liczb: $A'' = A_{n-1} A_{n-2} \dots A_{i+2} A_{i+1}$; $B'' = B_{n-1} B_{n-2} \dots B_{i+2} B_{i+1}$; rozróżniono następujące

wyniki porównania:

$$P_{i+1} = a_2 \quad (A'' > B'')$$

$$P_{i+1} = b_2 \quad (A'' = B'')$$

$$P_{i+1} = c_2 \quad (A'' < B'')$$

Funkcje przeniesienia i funkcje wyjścia dla tej wersji mają postać:

$$P^i = P^{i+1} + P^{n,i+1} \bar{A}_i B_i$$

$$P^{n,i} = P^{i+1} + P^{n,i+1} (\bar{A}_i + B_i)$$

$$W = \bar{P}^n a_0, \quad R = \bar{P}^n P^{n,n}, \quad M = P^0$$

Dla komórki (n-1)-szej: $P^0 = 0, P^{n,0} = 1.$

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przy realizacji iteracyjnej czas ustalania wyniku porównania jest stosunkowo duży ze względu na szeregową propagację sygnałów przeniesienia, a stopień złożoności struktury i-tej komórki komparatora jest uzależniony od przyjętego sposobu kodowania.

8. TYPOWE UKŁADY KOMBINACYJNE

Wśród układów kombinacyjnych można wyróżnić takie, które realizują pewne typowe zadania:

- konwertery kodów¹ - układy służące do zamiany informacji przedstawionej w pewnym kodzie binarnym na informację w innym kodzie binarnym:
 - kodery - służą do zamiany informacji w kodzie „1 z n” na kod różny od kodu „1 z n”,
 - dekodery - służą do zamiany informacji podanej w kodzie różnym od „1 z n” na kod „1 z n”,
 - translatory - służą do zamiany informacji przedstawionej w kodzie różnym od kodu „1 z n” na inny kod różny od kodu „1 z n”.
- sumatory² - służą do realizacji arytmetycznego dodawania lub odejmowania liczb binarnych,
- komparatory - służą do porównywania liczb binarnych,
- komutatory - służą do przekazywania informacji z wybranego jednego z wielu wejść na wybrane jedno z wielu wyjść,
- generator bitu parzystości - służy do wykrywania błędów powstałych przy przesyłaniu informacji,
- JAL (jednostka arytmetyczno-logiczna) - służy do wykonywania operacji arytmetycznych i logicznych.

Synteza konwerterów koda została uwzględniona w przykładach:

- 5.2 dla translatora jako układu kombinacyjnego realizowanego na bramkach,
- 12.1 dla translatora zrealizowanego w oparciu o pamięć stałą,
- 14.1 dla translatora zrealizowanego w oparciu o programowane matryce logiczne typu PLA,
- 14.5 dla dekodera zrealizowanego w oparciu o programowane matryce logiczne typu PGA.

Komparator równoległy jest typowym układem iteracyjnym i został uwzględniony w przykładzie 7.2 (komparator szeregowy jako sekwencyjny układ synchroniczny jest uwzględniony w przykładzie 11.4).

Syntezę sumatora i półsumatora jedno-bitowego przedstawiono jako przykład syntezy układu kombinacyjnego (przykład 5.3) a syntezę tetrazy sumatora dziesiętnego pracującego w kodzie 8421 w przykładzie 5.4. (Sumator szeregowy dla liczb dwójkowych jako typowy sekwencyjny układ synchroniczny jest uwzględniony w przykładzie 11.3).

Komutatory są wykorzystywane nie tylko w zakresie zastosowań, dla których zostały „wymyślone” (do przesyłania informacji) ale również do realizacji funkcji logicznych w ogólnym znaczeniu. Dlatego w kolejnym podrozdziale poświęcono im więcej uwagi.

8.1. Komutatory - opis działania i zastosowanie


Komutatory (multiplexer, demultiplexer) zwane wybierakami - służą do przekazywania informacji z wybranego jednego z wielu wejść na wybrane jedno z wielu wyjść.

¹ Konwertery kodów opisano w ćwiczeniu 2 [6].

² Sumatory, a także komparatory i JAL opisano w ćwiczenia 6 [6].


Demultipleksier

Jest to układ, który służy do przekazywania informacji z jednego wejścia informacyjnego na wybrane adresem jedno z wielu wyjść. Dla demultipleksiera 4-bitowego (o czterech wyjściach) o wyjściach prostych rys. 8-1 przedstawia budowę wewnętrzną, symbol oraz wyrażenia realizowane na poszczególnych wyjściach.

 

Rys. 8-1

Demultipleksier n -bitowy (ze względu na łatwiejszą realizację elementu NAND w porównaniu do AND) w technologii TTL, realizowany jest w wersji, która posiada zanegowane wyjścia oraz zanegowane wejścia: strobujące i informacyjne. Symbol i opis znaczenia wyprowadzeń dla demultipleksiera n -bitowego o wyjściach zanegowanych podaje rys. 8-2.

 


Rys. 8-2

Każde z wejść adresowych demultipleksiera i multipleksiera: $a_0, a_1, a_2, a_3 \dots$ (czasem oznaczane: A, B, C, D, ...) posiada wagę odpowiednio: $2^0, 2^1, 2^2, 2^3 \dots$.

Multipleksier

Jest to układ, który służy do przekazywania informacji z wybranego adresem jednego z wielu wejść informacyjnych na jedno wyjście. Dla multipleksiera 4-bitowego (o czterech wejściach informacyjnych) rys. 8-3 przedstawia: budowę logiczną, wyrażenie opisujące wyjście oraz symbol. Dla multipleksiera n -bitowego o zanegowanym wejściu strobuującym rys. 8-4 podaje symbol i opis jego wyprowadzeń oraz wyrażenie realizowane na wyjściu.

 

Rys. 8-3




\overline{s} - wejście strobowe ze stanem aktywnym „0”
 $d_{n-1} \dots d_0$ - wejścia informacyjne
 $a_{n-1} \dots a_0$ - wejścia adresowe

$$Y = \overline{s} \overline{a_{n-1}} \dots \overline{a_1} \overline{a_0} d_0 + \overline{s} \overline{a_{n-1}} \dots \overline{a_1} a_0 d_1 + \dots + \overline{s} a_{n-1} \dots a_1 a_0 d_{n-1}$$

Rys. 8-4


Rysunek 8-5 przedstawia przykład zastosowania komutatorów do przesyłania informacji po jednej parze przewodów z wybranego adresem multiplexera jednego z n wejść w nadajniku od wybranego adresem demultiplexera jednego z n wyjść w odborniku.

 

Rys. 8-5

Wejście strobowe s zarówno w multiplexerze n -bitowym jak i w demultiplexerze n -bitowym może być wykorzystane do budowy układu odpowiadającego $n+1$ -bitowemu odpowiednio multiplexerowi lub demultiplexerowi. Na rysunku 8-6a przedstawiono bardzo prosty sposób realizacji demultiplexera 8-bitowego w oparciu o dwa 4-bitowe demultiplexery. Dzięki temu, że jeden z demultiplexerów składowych posiada wejście strobowe proste a drugi zanegowane, połączenie tych wejść pozwala uzyskać dodatkowe wejście adresowe. Niestety stworzony w ten sposób demultiplexer nie posiada już wejścia strobowego. Dla jego „odbudowy” potrzebny jest dodatkowy układ bramek nie uwzględniony na rys. 8-6a.

Rys. 8-6b przedstawia przykład realizacji 8-bitowego multiplexera w oparciu o dwa 4-bitowe multiplexery.

 

Rys. 8-6

Komparatory mają też zastosowanie do realizacji funkcji logicznych³.

W przypadku, gdy liczba argumentów funkcji nie przekracza liczby wejść adresowych komparatora, synteza jest bardzo prosta i kolejne jej etapy są przedstawione w postaci algorytmów: A1 + A4.

A1. Realizacja funkcji F na wyjściu prostym multiplexera

1. Przyporządkować wejściom adresowym multiplexera argumenty funkcji zgodnie z ich wagami.
2. Przyporządkować wejściu strobowującemu stan odblokowania multiplexera.
3. Wejściom informacyjnym odpowiadającym składnikom jedynki przyporządkować wartość „1”.
4. Wejściom informacyjnym odpowiadającym czynnikom zera przyporządkować wartość „0”.
5. Pozostałym wejściom informacyjnym przyporządkować wartość dowolną.
6. Na wyjściu prostym multiplexera realizowana jest funkcja F w kanonicznej postaci sumy.

A2. Realizacja funkcji F na wyjściu zanegowanym multiplexera

1. Przyporządkować wejściom adresowym multiplexera argumenty funkcji zgodnie z ich wagami.
2. Przyporządkować wejściu strobowującemu stan odblokowania multiplexera.
3. Wejściom informacyjnym odpowiadającym składnikom jedynki przyporządkować wartość „0”.
4. Wejściom informacyjnym odpowiadającym czynnikom zera przyporządkować wartość „1”.
5. Pozostałym wejściom informacyjnym przyporządkować wartość dowolną.
6. Na wyjściu zanegowanym multiplexera realizowana jest funkcja F w kanonicznej postaci iloczynu.

³ Realizacja funkcji w oparciu o komparatory jest uwzględniona w programie dostępnym w: Multi-syn.zip, na witrynie internetowej: <http://mitac.inet.polsl.pl/wicce.pl>

A3. Realizacja funkcji F w postaci iloczynu w oparciu o demultiplexer o wyjściach zanegowanych

1. Przyporządkować wejściom adresowym demultiplexera argumenty funkcji zgodnie z ich wagami.
2. Przyporządkować wejściu strobowującemu i informacyjnemu stan odblokowania demultiplexera (0).
3. Wyjścia o indeksach odpowiadających czynnikom zera wprowadzić na element AND.
4. Na wyjściu AND realizowana jest funkcja F w kanonicznej postaci iloczynu.

A4. Realizacja funkcji F w postaci sumy w oparciu o demultiplexer o wyjściach zanegowanych


1. Przyporządkować wejściom adresowym demultiplexera argumenty funkcji zgodnie z ich wagami.
2. Przyporządkować wejściu strobowującemu i informacyjnemu stan odblokowania demultiplexera (0).
3. Wyjścia o indeksach odpowiadających zanegowanym składnikom jedynki wprowadzić na element NAND.
4. Na wyjściu NAND realizowana jest funkcja F w kanonicznej postaci sumy.

Przykład 8.1

Rozważana jest funkcja:

$$\begin{cases} F_1 = \Sigma (0, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15)_{x_0, x_1, x_2, x_3} \\ F_1 = \Pi (3, 4, 6, 8, 11)_{x_0, x_1, x_2, x_3} \end{cases}$$

Jej realizację w oparciu o pojedynczy demultiplexer przedstawia rys. 8-7a. Realizacja ta jest w kanonicznej postaci iloczynu, więc zawiera HSn przy przejściach: (4→6, 3→11)_{x₀x₁x₂x₃}. Realizację w oparciu o pojedynczy multiplexer przedstawia rys. 8-7b. Ta realizacja jest w kanonicznej postaci sumy, więc zawiera HSD przy przejściach: (0→1, 0→2, 1→5, 1→9, 2→10, 5→7, 5→13, 7→15, 9→13, 10→14, 13→15, 14→15)_{x₀x₁x₂x₃}.

 

Rys. 8-7

W oparciu o demultiplexer można też zrealizować F_1 wprowadzając wyjścia demultiplexera o indeksach odpowiadających składnikom jedynki: 0, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15 na końcowy element NAND. Ta realizacja wymagałaby zastosowania 10-wyjściowego elementu NAND.

Przykład realizacji funkcji F_1 w oparciu o dwa demultiplexery 8-bitowe przedstawia rys. 8-8a. Funkcja F_1 zależy od czterech zmiennych i nie można jej zrealizować w oparciu o pojedynczy demultiplexer 8-bitowy. Jej postać minimalna może być wyrażona np.:


$$F_1 = \overline{x_2} x_3 + x_0 x_2 \overline{x_3} + \overline{x_0} \overline{x_1} \overline{x_3} + x_1 x_3$$

Można ją więc przedstawić jako sumę dwóch funkcji, z których każda zależy tylko od trzech zmiennych:

$$F_1 = (\overline{x_2} x_3 + x_0 x_2 \overline{x_3}) + (\overline{x_0} \overline{x_1} \overline{x_3} + x_1 x_3) = F_{11} + F_{12}$$

gdzie: $F_{11} = \Sigma(1, 5, 6)_{x_0, x_2, x_3}$, $F_{12} = \Sigma(0, 3, 7)_{x_0, x_1, x_3}$

Składniki funkcji F_{11} i F_{12} można więc zrealizować w oparciu o osobne demultiplexery. Układ z rys. 8-8a można zastąpić jedną bramką NAND (rys. 8-8b).

 

Rys. 8-8

Rozwiązanie podane na rysunku 8-8 nie jest wolne od hazardu. Funkcja F_1 jest bowiem realizowana w postaci:

$$F_1 = F_{11} + F_{12} = \Sigma(1, 5, 6)_{x_0, x_2, x_3} + \Sigma(0, 3, 7)_{x_0, x_1, x_3}$$

W zapisie literałowym jest to postać:

$$F_1 = \overline{x_0} \overline{x_2} x_3 + x_0 \overline{x_2} x_3 + x_0 x_2 \overline{x_3} + \overline{x_0} \overline{x_1} \overline{x_3} + \overline{x_0} x_1 x_3 + x_0 x_1 x_3$$


Jej obraz w siatce przedstawia rysunek 8-9.

	$x_2 x_1$	(0)	(1)	(3)	(2)
$x_0 x_3$	00	00	01	11	10
(0)	00	1	1	0	1
(4)	01	0	1	1	0
(12)	11	0	1	1	1
(8)	10	0	1	0	1

Rys. 8-9

Wynika z niego, że są pary sąsiednich logicznie elementarnych implikantów funkcji F_1 : (0→1, 1→9, 2→10, 5→13, 7→15, 14→15) $_{x_0, x_1, x_2, x_3}$, które nie są pokryte przez żaden wspólny implikant rozwiązania według rysunku 8-6. Przy wymienionych przejściach występuje więc HsD.

W przypadku gdy liczba argumentów realizowanej funkcji $F(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_l, x_l)$ przekracza liczbę wejść adresowych multiplexera: x_{k+1}, \dots, x_l, x_l zazwyczaj realizuje się ją w układzie, w którym dodatkowy układ kombinacyjny (rys. 8-10) steruje wejściami informacyjnymi multiplexera. Argumenty: x_{k+1}, \dots, x_l nazywamy wtedy podstawowymi, a argumenty: x_{m+1}, \dots, x_k dodatkowymi.

 

Rys. 8-10

Określanie rozwiązania dla Dodatkowego Układu Kombinacyjnego można opisać algorytmem A5⁴.

A5. Określenie rozwiązania dla Dodatkowego Układu Kombinacyjnego

- Wybrać argumenty podstawowe i przyporządkować je wejściom adresowym multiplexera. Aby uzyskać optymalne rozwiązanie DUK, za argumenty podstawowe należy wybrać te, które w minimalnej postaci funkcji występują najczęściej. Wejściu sterującemu \bar{s} przyporządkować wartość 0.
- Wpisać wartości funkcji do siatki Karnaug'a zorganizowanej w taki sposób, że argumenty podstawowe kodują kolumny (wiersze) a pozostałe argumenty zwane dodatkowymi kodują wiersze (kolumny).
- Ponumerować kolumny i wiersze zgodnie z wagami wynikającymi z punktu 1.
- W oparciu o i -tą kolumnę (wiersz) należy określić funkcję dla i -tego wejścia informacyjnego multiplexera:
 - w postaci minimalnego wyrażenia, gdy ma ona być realizowana w oparciu o bramki,
 - w postaci kanonicznej i zastosować algorytm A1, A2, A3 lub A4, gdy ma ona być realizowana w oparciu o multiplexer lub demultiplexer.

Ocena rozwiązania w strukturze ogólnej według rysunku 8-10 pod względem hazardu

Zaletą sposobu określania wejść informacyjnych multiplexera według algorytmu A5 jest to, że z obrazu wyrażenia w siatce można wnioskować o istnieniu hazardu w realizacji funkcji. Na przykład: z grup jedynkowych zaznaczonych w poszczególnych kolumnach (wierszach) siatki można wnioskować, że w rozwiązaniu istnieje hazard przy przejściach między sąsiednimi logicznie stanami „1” nie należącymi do wspólnej grupy. W rozważanej strukturze nie da się wyeliminować hazardu ze względu na zmianę wejść podstawowych. Łatwo to zauważyć z pomocą siatki, ponieważ grupy tworzone są w osobnych kolumnach (wierszach).

Ze względu na zmianę wejść dodatkowych istnieją te przypadki hazardu, które istnieją w realizacji wejść informacyjnych multiplexera końcowego. Jeżeli wejścia te są realizowane na bramkach, to można określić ich

⁴ W ćwiczeniu 11 [6] opisano inny sposób określania rozwiązania dla takiego przypadku.

realizację w wersji wolnej od hazardu. Jeżeli są one realizowane w oparciu o demultiplexer lub multiplexer, to ich realizacja w postaci kanonicznej sumy (iloczynu) zawiera HSD (HSN) przy przejściach między sąsiednimi logicznie stanami 1 (0), o ile istnieją takie stany sąsiednie logicznie.

Przykład 8.2

Realizację funkcji F_1 z przykładu 8.1 w strukturze multiplexer 4-bitowy sterowany dodatkowym układem kombinacyjnym podaje rys 8-12. Z minimalnej postaci funkcji wynika, że najczęściej występuje w niej argument x_1 i należy go wybrać jako podstawowy. Pozostałe argumenty występują tak samo często, więc jako drugi argument podstawowy zostaje wybrany x_0 .


Dla określenia funkcji sterujących wejściami informacyjnymi multiplexera wpisujemy wartości funkcji do siatki rys. 8-11, której kolumny są zakodowane stanem argumentów podstawowych, a wiersze stanem argumentów dodatkowych. Opis dziesiątej kolumny wynika z przyporządkowania argumentów podstawowych wejściom adresowym końcowego multiplexera.

x_1x_0	(0)	(1)	(3)	(2)
x_1x_2	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	1	0	0
11	0	1	1	1
10	0	0	1	1

d_0 d_1 d_2 d_3

Rys. 8-11

Z wartości funkcji F_1 w poszczególnych kolumnach wynikają wartości funkcji dla wejść informacyjnych multiplexera: $d_0 = \overline{x_1}$, $d_1 = x_2$, $d_2 = d_3 = \overline{x_1 x_2} = \Pi(1)_{x_1 x_2}$. Rys. 8-12 podaje wersje realizacji dodatkowego układu kombinacyjnego z zastosowaniem: a - wyłącznie bramek, b - demultiplexera, c - multiplexera.

 

Rys. 8-12

Przykład 8.3


Dana jest funkcja F_2 :

$$\begin{cases} F_2 = \Sigma(1, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 31, 33, 38, 42, 44, 46, 49, 54, 57)_{\text{dekad}} \\ F_2 = \Pi(2, 3, 7, 14, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60)_{\text{dekad}} \end{cases}$$

Rozważana jest jej realizacja w oparciu o 8-bitowy multiplexer. Z minimalnej postaci tej funkcji:

$$F_2 = \bar{a}\bar{b}\bar{e} + \bar{a}b\bar{c}\bar{e} + \bar{d}\bar{e}f\bar{c} + \bar{d}e\bar{f}c + d\bar{e}f\bar{c} + def\bar{a}c + \bar{d}\bar{e}fba + \bar{f}d\bar{b}a$$

wynika, że argumenty: d, e, f występują najczęściej, więc należy je przyjąć za podstawowe, a argumenty: a, b, c (występujące najrzadziej) jako dodatkowe.

 

Rys. 8-13

W przypadku realizacji DUK w oparciu wyłącznie o bramki potrzebne są minimalne wyrażenia dla funkcji poszczególnych wejść informacyjnych multiplexera. Rozwiązanie widoczne na rys. 8-13 wynika z siatki podanej na rys. 8-14.

W siatce tej kolumny są zakodowane stanem argumentów podstawowych, a wiersze stanem argumentów dodatkowych. Opis dziesiąty kolumna wynika z przyporządkowania argumentów funkcji wejściom adresowym multiplexera. Opis ten wskazuje indeksy wejść informacyjnych, których funkcje zapisane są w poszczególnych kolumnach.

Celem określenia minimalnych wyrażeń dla funkcji poszczególnych wejść informacyjnych multiplexera, w poszczególnych kolumnach siatki tworzone są grupy. Z grup zaznaczonych na rys. 8-14 w kolumnach wynikają zależności:

$$\begin{array}{llll} d_0 = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c} & d_2 = c & d_4 = \bar{b} + \bar{c}\bar{a} & d_6 = \bar{c} + a = \bar{c}\bar{a} \\ d_1 = \bar{c} + b = \bar{c}\bar{b} & d_3 = 0 & d_5 = d_0 & d_7 = \bar{a}c = \bar{d}a \end{array}$$

$$d \ e \ f \quad \begin{matrix} 0 & 1 & 3 & 2 & 6 & 7 & 5 & 4 \end{matrix}$$


abc	000	001	011	010	110	111	100	101
000	0	1	0	0	1	0	0	0
001	1	0	0	1	0	0	1	0
011	0	1	0	1	0	1	0	0
010	1	1	0	0	1	0	1	1
110	1	1	0	0	1	0	0	0
111	0	1	0	1	1	0	0	0
101	0	0	0	1	1	0	0	1
100	0	1	0	0	1	0	0	0

\uparrow d_6 \uparrow d_5 \uparrow d_4 \uparrow d_3 \uparrow d_2 \uparrow d_1 \uparrow d_0 \uparrow d_7

Rys. 8-14

Z grup zaznaczonych w siatce widać, że istnieje HSd przy zmianie wejść podstawowych przy przejściach między stanami „1” sąsiednimi logicznie i nie należącymi do wspólnej grupy 1-kowej. Przy zmianie wejść dodatkowych hazard nie istnieje, ponieważ funkcje wejść informacyjnych multiplexera zrealizowano w sposób wolny od hazardu.

W przypadku realizacji wejść informacyjnych multiplexera w oparciu o demultiplexer i bramki (rys. 8-15) potrzebne są kanoniczne wyrażenia dla funkcji poszczególnych wejść informacyjnych multiplexera. Wyrażenia te można odczytać bezpośrednio z siatki na rys. 8-16. Siatka ta w porównaniu z siatką z rys. 8-14 posiada dodatkowo wiersze opisane dziesiętnie w sposób wynikający z przyporządkowania argumentów dodatkowych wejść adresowym demultiplexera.

 

Rys. 8-15

d e f	0	1	3	2	6	7	5	4
abc	000	001	011	010	110	111	101	100

0	000		1	0	0	1	0		
1	001	1	1		1	0		1	
3	011	0	1	0	1	0	1	0	0
2	010	1				1	0	1	1
6	110		1	0	0	1		0	0
7	111	0	1	0					0
5	101	0	0		1	1	0		1
4	100	0	1	0	0	1	0	0	

\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow
 d_0 d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6 d_7 d_8

Rys. 8-16

Z opisu dziesiątego kolumn i wierszy wynika realizacja funkcji dla wejść informacyjnych multiplexera:

$$d_0 = \overline{Y_1} + \overline{Y_2} = \overline{Y_1 Y_2} \quad d_1 = Y_1 \quad d_2 = \overline{Y_3} + \overline{Y_1} + \overline{Y_2} = \overline{Y_3 Y_1 Y_2} \quad \text{lub} \quad d_2 = c$$

$$d_3 = 0 \quad d_4 = \overline{Y_3} + \overline{Y_2} = \overline{Y_3 Y_2} \quad d_5 = d_0 \quad d_6 = Y_1 Y_3 \quad d_7 = \overline{Y_3} \quad \text{lub} \quad d_7 = \overline{d_5}$$

Oceń realizację funkcji F_2 według rys. 8-15. Istnieje HSD przy każdym przejściu między elementarnymi implikantami funkcji F_2 (stanami 1 w siatce) sąsiednimi logicznie ze względu na argumenty podstawowe. Natomiast ze względu na argumenty dodatkowe istnienie hazardu zależy od realizacji wejść d_0, \dots, d_8 . Ocena zostanie więc dokonana oddzielnie dla poszczególnych wejść.

- d_0, d_1, d_2 - realizowane są w kanonicznej postaci sumy, która ogólnie może zawierać HSD, ale rozwiązane funkcje nie mają sąsiednich logicznie ek więc nie ma problemu HSD (HSn ani HD nie występuje, ponieważ kanoniczna postać sumy jest normalną postacią sumy wolną od tych rodzajów hazardu).
- d_3 - realizowana jako jeden czynnik iloczynowy jest wolna od hazardu.
- d_4 - realizowana jest w sposób wolny od hazardu (jedna grupa jedynkowa na rys. 8-16).
- d_5 - jako funkcja stała 0, jest wolna od hazardu.
- d_6 - realizowana jest w kanonicznej postaci iloczynowy, która zawiera HSn.
- d_7 - realizowane jest jako negacja d_5 i posiada HSD jedynie przy przejściu jest między stanem 1 i Φ , który nie ma znaczenia.

Przykład 8.4

Funkcja F_3 ma następującą postać kanoniczną podaną w zapisie dziesiętnym:

$$\left\{ \begin{aligned} F_3 &= \Sigma (1, 3, 6, 7, 9, 15, 23, 38, 55, 67, 78, 88, 106)_{x_0 x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6} \\ F_3 &= \Pi (2, 5, 8, 10, 24, 36, 45, 60, 68, 79, 96)_{x_0 x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6} \end{aligned} \right.$$


Minimalne wyrażenie alternatywne posiada postać: $F_3 = \overline{x_4} x_6 + x_0 x_4 x_5 + x_0 x_3 \overline{x_6}$. Rozwiązana jest realizacja funkcji w oparciu o multiplexser 8-bitowy. Z minimalnej postaci wyrażenia logicznego wynika, że za podstawowe argumenty należy przyjąć: x_0, x_4, x_6 . Rys. 8-18a przedstawia realizację F_3 (obraz ekranu jako wynik komputerowej symulacji za pomocą programu Multi-syn [16]). Siatka na rys. 8-17 uzasadnia rozwiązanie

i pozwala ocenić go pod względem hazardu. Posiada ona wiersze zakodowane kombinacjami argumentów podstawowych, a kolumny kombinacjami argumentów dodatkowych. Widać, że realizacja jest obciążona HSd z względu na zmianę wejść podstawowych.

$x_3x_2x_1x_0$	$x_3x_2x_1x_0$	0000	0001	0011	0010	0110	0111	0101	0100	1100	1101	1111	1110	1010	1011	1001	1000
0	000	0	0	0	0												
1	001	1	1														
3	011	0	1	1				1		1				0			
2	010		1													1	
6	110	0		1													
7	111				0												
5	101																
4	100					1											0

Rys. 8-17

Realizację funkcji F_5 w oparciu o wyłącznie 4-bitowe multiplexery (w strukturze drzewo multiplexerów) podaje rysunek 8-18b jako wynik komputerowej syntezy zrealizowanej za pomocą programu Mult-xyz [16]. Argumenty: x_3, x_2 przyjęto zako jako podstawowe, ponieważ należą one do najczęściej występujących w minimalnej postaci wyrażenia dla F_5 . Rozwiązanie dla tej struktury można określić algorytmem A5 lub w sposób opisany w literaturze [6] i [15].

 


Rys. 8-18

9. ASYNCHRONICZNE STATYCZNE UKŁADY SEKWENCYJNE


Układ cyfrowy (przełączający) o sygnałach wejściowych x_1, \dots, x_n i sygnałach wyjściowych Z_1, \dots, Z_k jest układem sekwencyjnym (z pamięcią) jeżeli posiada przynajmniej jeden taki stan wejść, któremu odpowiada kilka różnych stanów wyjść. To, który z tych stanów pojawi się na wyjściu układu dla danego stanu wejść, zależy od poprzednich stanów wejść, czyli od kolejnych zmian sygnałów wejściowych pamiętanych w bloku pamięci (BP) w postaci stanu wewnętrznego układu.

Rysunek 9-1 przedstawia ogólny schemat blokowy asynchronicznego układu sekwencyjnego. Część układu realizująca sygnały stanu wewnętrznego: y_1, \dots, y_m razem z pętlą sprzężeń zwrotnych nazywana jest Blokiem Pamięci (BP), a część realizująca sygnały wyjściowe: z_1, \dots, z_k (bez pętli sprzężeń zwrotnych) nazywana jest Blokiem Kombinacyjnym wyjściowym (BKwy). Fragment układu realizujący jeden sygnał stanu wewnętrznego: y_i nazywana jest i -tym elementem pamięci (EP).

 

Rys. 9-1


Rys. 9-2 przedstawia schematy układu sekwencyjnego z wyróżnieniem bloków: BP i BKwy. Podstawowe struktury układów sekwencyjnych - to układ Moore'a (rys. 9-2a) i układ Mealy'ego (rys. 9-2b). W układzie Moore'a aktualny stan wyjść zależy tylko od aktualnego stanu wewnętrznego. W układzie Mealy'ego aktualny stan wyjść zależy od aktualnego stanu wejść i aktualnego stanu wewnętrznego.

 

Rys. 9-2

9.1. Podstawowe warunki poprawnej pracy układu sekwencyjnego

Aby asynchroniczny statyczny układ sekwencyjny (rys. 9-3) poprawnie realizował program pracy, muszą być spełnione pewne warunki ze względu na opóźnienia elementów.

 

Rys. 9-3

Oto podstawowe warunki poprawnej pracy układu sekwencyjnego ze względu na opóźnienia elementów.


1. Układ musi nadążać za zmianami wejść. Oznacza to, że zmiana stanu wejść może się odbywać tylko w stanie stabilnym układu. Dla spełnienia tego warunku, przy doborze elementów układu należy zadbać o to, aby czas reakcji układu na zmianę wejść był mniejszy niż okres zmian wejść.
2. W pętlach sprzężenia zwrotnego automatu sekwencyjnego musi występować *opóźnienie* (rys. 9-3) aby automat pamiętał stan poprzedni. Ten warunek zazwyczaj jest spełniony i nie ma potrzeby dawania opóźnień w pętlach sprzężenia zwrotnego, ponieważ elementy układu rzeczywistego zawierają opóźnienia. Jednak to opóźnienie może wymagać korekty zgodnie z punktem 3.
3. Każdy z elementów pamięci EP, realizujący sygnał stanu y_j powinien z mniejszym opóźnieniem reagować na zmianę sygnału wejściowego x_i po drodze wiodącej poza jakikolwiek elementem pamięci, czyli drodze bez sprzężenia zwrotnego (na rys. 9-3 linia \cdots), niż po drodze wiodącej przez pewien element pamięci np.: EP₂, czyli drodze ze sprzężeniem zwrotnym (na rys. 9-14 linia \cdots). Niespełnienie tego warunku może prowadzić do hazardu zasadniczego.

Niespełnienie tych warunków może prowadzić do trwałych błędów w realizacji programu pracy układu. Ponadto muszą być spełnione warunki zapobiegające zjawiskom¹ hazardu, wyścigu (krytycznego). W układach kombinacyjnych spośród trzech wymienionych zjawisk może występować jedynie hazard. Zjawisko to opisane zostało w rozdziale 3 oraz 6. W układach sekwencyjnych oprócz hazardu mogą występować zjawiska: wyścig oraz hazard zasadniczy, opisane w rozdziale 15.

¹ Dokładniej te zjawiska uwzględnione są w ćwiczeniach nr 7 [6] oraz w programach dydaktycznych dostępnych w: Haz-sym.zip w Haz-stat.zip, H-si-win.zip, Haz-zas.zip na witrynie internetowej: <http://zmtaz.iaf.polsl.gliwice.pl>

9.2. Przerzutniki asynchroniczne statyczne²

Najprostszymi układami sekwencyjnymi są przerzutniki asynchroniczne (rys. 9-4)

 

Rys. 9-4

Legenda oznaczeń: w_1 - wejście wpisujące; w_0 - wejście zerujące; q - wyjście główne, czyli stan pracy przerzutnika; Q - funkcja, według której jest realizowany sygnał q , czyli stan wzbudzenia przerzutnika (inaczej: q - jest stanem poprzednim w stosunku do Q); q' - wyjście pomocnicze, które jest negacją wyjścia głównego q pod warunkiem, że przynajmniej jedno z wejść: w_1 , w_0 jest w stanie nieaktywnym.

Ze względu na wartość stanu aktywnego wejść wyróżnia się przerzutniki:


- klasy A - o wejściach prostych, dla których stanem aktywnym wejść jest wartość 1 (w symbolu przerzutnika brak znaku kropki obok wejść),
- klasy B - o wejściach zanegowanych, dla których stanem aktywnym wejść jest wartość 0 (w symbolu przerzutnika negacja wejść zaznaczona jest znakiem kropki),
- klasy C i D - „mieszane”, w których jedno z wejść jest proste a drugie zanegowane (nie są omówione w niniejszym rozdziale).

Ze względu na wartość wyjścia, jaka jest generowana w stanie aktywności jednocześnie obydwu wejść, meróżnia się przerzutniki: z dominującym wejściem zerującym i z dominującym wejściem wpisującym.

9.2.1. Przerzutniki klasy A

Są nimi przerzutniki o wejściach prostych, czyli takich, dla których stanem aktywnym wejść jest „1”


Przerzutnik o wejściach prostych z dominującym wejściem zerującym

 

Rys. 9-5

Działanie tego przerzutnika ilustruje wykres czasowy podany na rys. 9-6. Na wykresach czasowych ilustrujących działanie przerzutników nie uwzględniono opóźnień z jakim reaguje wyjście q na zmiany wejść.

² Omówione dokładniej w ćwiczeniu 3 [6] oraz w programie dydaktycznym dostępnym w [Prze-nau.zip](http://prze-nau.zip) na witrynie internetowej: <http://vmitac.inf.polsl.glowice.pl>

 

Rys. 9-6

Przerzutnik ten można zrealizować na dwóch bramkach NOR (rys. 9-7).

$$Q = \overline{w_0 + w_1 + q}$$

$$Q = \overline{w_0} (w_1 + q)$$



Rys. 9-7

Przerzutnik o wejściach prostych z dominującym wejściem włączającym

Symbol i wyznaczenie

Tablica przejść

Tablica wzbudzeń




$$Q = w_1 + w_0 q$$

w_1	w_0	Q
0 0		q
0 1		0
1 0		1
1 1		1

$q \rightarrow Q$	w_1	w_0
0 ϕ	0	0
1 ϕ	0	1
0 1	1	0
1 1	1	1

Rys. 9-8

Działanie tego przerzutnika ilustruje wykres czasowy podany na rys. 9-9.

 

Rys. 9-9

Przerzutnik ten można zrealizować na dwóch elementach implikacji (rys. 9-10).

$$Q = w_1 + w_0 + \overline{q}$$

$$Q = w_1 + \overline{w_0} q$$




Rys. 9-10

9.2.2. Przerzutniki klasy B


Są to przerzutniki o wejściach zanegowanych, czyli takie, dla których stanem aktywnym wejść jest „0”.

Przerzutnik o wejściach zanegowanych z dominującym wejściem zerującym

Symbol i wyrażenie	Tablica przejść	Tablica wzbudzeń																				
 $Q = \overline{w_0} (w_1 + q)$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>$w_1 w_0$</th> <th>Q</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 1</td> <td>q</td> </tr> <tr> <td>1 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0 1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0 0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	$w_1 w_0$	Q	1 1	q	1 0	0	0 1	1	0 0	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>q → Q</th> <th>$w_1 w_0$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 0</td> <td>1 φ</td> </tr> <tr> <td>0 1</td> <td>0 1</td> </tr> <tr> <td>1 0</td> <td>φ 0</td> </tr> <tr> <td>1 1</td> <td>φ 1</td> </tr> </tbody> </table>	q → Q	$w_1 w_0$	0 0	1 φ	0 1	0 1	1 0	φ 0	1 1	φ 1
$w_1 w_0$	Q																					
1 1	q																					
1 0	0																					
0 1	1																					
0 0	0																					
q → Q	$w_1 w_0$																					
0 0	1 φ																					
0 1	0 1																					
1 0	φ 0																					
1 1	φ 1																					


Rys. 9-11

Działanie tego przerzutnika ilustruje wykres czasowy podany na rys. 9-12.

 


Rys. 9-12

Przerzutnik ten można zrealizować na dwóch elementach układu (rys. 9-13).

 

Rys. 9-13

Przerzutnik o wejściach zanegowanych z dominującym wejściem wpisującym

Symbol i wyrażenie	Tablica przejść	Tablica wzbudzeń																						
 $Q = \overline{w_1} + q w_0$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>$w_1 w_0$</th> <th>Q</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 1</td> <td>q</td> </tr> <tr> <td>1 0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0 1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0 0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	$w_1 w_0$	Q	1 1	q	1 0	0	0 1	1	0 0	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>q → Q</th> <th>$w_1 w_0$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 0</td> <td>1 φ</td> </tr> <tr> <td>0 1</td> <td>0 φ</td> </tr> <tr> <td>1 0</td> <td>1 0</td> </tr> <tr> <td>1 1</td> <td>φ 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 0</td> </tr> </tbody> </table>	q → Q	$w_1 w_0$	0 0	1 φ	0 1	0 φ	1 0	1 0	1 1	φ 1		0 0
$w_1 w_0$	Q																							
1 1	q																							
1 0	0																							
0 1	1																							
0 0	1																							
q → Q	$w_1 w_0$																							
0 0	1 φ																							
0 1	0 φ																							
1 0	1 0																							
1 1	φ 1																							
	0 0																							

Rys. 9-14

Działanie tego przerzutnika ilustruje wykres czasowy podany na rys. 9-15.



Rys. 9-15

Przerzutnik ten można zrealizować na dwóch bramkach NAND rys. 9-16.

$$Q = \overline{w_1 \cdot w_0 \cdot q}$$

$$Q = \overline{w_1} + q \cdot \overline{w_0}$$



Rys. 9-16

9.2.3. Przerzutniki sr

Gdy przerzutniki klasy A i B są tak sterowane, że stan aktywny obydwu wejść tych przerzutników nie jest możliwy, to $q' = \bar{q}$ oraz:

- obydwie przerzutniki klasy A nie różnią się i mają nazwę: przerzutnik $s r$, gdzie: $w_1 = s$; $w_0 = r$.
- obydwie przerzutniki klasy B nie różnią się i mają nazwę: przerzutnik $\bar{s} \bar{r}$, gdzie: $w_1 = \bar{s}$; $w_0 = \bar{r}$.

Przerzutnik $s r$

Symbol i wyrażenie

Tablica przejść


Tablica wzbudzeń

Wykres czasowy



s	r	Q
0	0	q
0	1	0
1	0	1
1	1	-

q → Q	s	r
0 → 0	0	0
0 → 1	0	1
1 → 0	1	0
1 → 1	1	1

 

Rys. 9-17

Przerzutnik $\bar{s} \bar{r}$

Symbol i wyrażenie

Tablica przejść


Tablica wzbudzeń

Wykres czasowy



s-bar	r-bar	Q
0	0	-
0	1	1
1	0	0
1	1	q

q → Q	s-bar	r-bar
0 → 0	0	0
0 → 1	0	1
1 → 0	1	0
1 → 1	1	1

 


Rys. 9-18

9.3. Synteza asynchronicznych statycznych układów sekwencyjnych metodą siatek przejść (Huffmana)

Punktem wyjściowym do tej metody jest algorytm pracy sekwencyjnego układu asynchronicznego przedstawiany najczęściej w postaci: opisu słownego, przebiegów czasowych sygnałów wejściowych i wyjściowych lub grafu przejść.

Graf przejść zawiera wszystkie stany stabilne układu (węzły grafu) oraz przejścia między nimi (gałęzie grafu). Dla układu asynchronicznego pierwotna postać grafu odpowiada zazwyczaj automatowi Moore'a, w którym stany wyjść są jednoznacznie przyporządkowane stanom wewnętrznym układu. Przykład grafu dla układu Moore'a przedstawia rys. 9-16a oraz dla układu Mealy'go rys. 9-16b.

 

Rys. 9-16


Schemat blokowy kolejnych etapów syntezy w oparciu o metodę siatek przejść przedstawia rys. 9-17. W zależności od rodzaju elementów zastosowanych do realizacji układu w jego wyniku otrzymuje się:

- schemat logiczny A – gdy do realizacji stosuje się oprócz bramek logicznych przerzutniki,
- schemat logiczny B – gdy do realizacji stosuje się wyłącznie bramki logiczne.

W algorytmie można wyróżnić kolejne etapy syntezy¹:

1. Sporządzenie pierwotnej siatki (tablicy) programu
2. Redukcja pierwotnej siatki (tablicy) programu
3. Kodowanie wierszy zredukowanej siatki (tablicy) programu
4. Określenie funkcji przejść realizowanych przez elementy pamięci
5. Określenie funkcji wyjść

¹ Metoda ilustrowana w programie dydaktycznym dostępnym w *Haf-dyd.zip* na witrynie internetowej: <http://zmitac.iif.pobl.gliwice.pl>

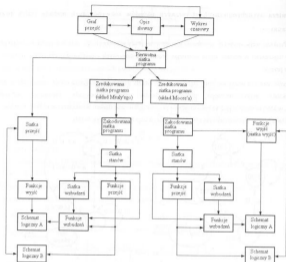

Rys. 9-17


9.3.1. Sporządzanie pierwotnej siatki programu

Pierwotną siatkę programu sporządza się w oparciu o warunki pracy układu podane za pomocą opisu słownego, wykresu czasowego lub grafu przejść. Ma ona tyle kolumn ile różnych stanów wejść może wystąpić w programie pracy układu oraz tyle wierszy ile stanów wewnętrznych wyróżniamy w opisie pracy układu.

Liczba kolumn siatki rośnie więc wykładniczo ze wzrostem liczby wejść i dla n wejść może mieć maksymalną wartość 2^n . Powoduje to ograniczenie stosowania tej metody do syntezy układów, w których liczba wejść nie jest duża. W takich przypadkach, dla zmniejszenia tego ograniczenia podczas syntezy ręcznej, do etapu, kiedy siatka nie przekształci się w siatkę binarną Karnaugh'a wykorzystywaną do minimalizacji wyrażeń logicznych, można w jej opisie pominać te kolumny, które odpowiadają stanom wejść nie występującym w algorytmie pracy (stanom Φ układu).

Pierwotna siatka programu odpowiada zawsze automatu Moore'a. Do kratki określonej przez dany wiersz i kolumnę pierwotnej siatki programu wpisuje się następujący stan wewnętrzny, do którego pod wpływem

stan wyjść przypisanego tej kolumnie (zgodnie z programem pracy) przechodzi układ ze stanu stabilnego przypisanego temu wierszowi (rys 9-18).

 

Rys. 9.18

Poszczególne kratki wiersza odpowiadającego stanowi k pierwotnej siatki programu zawierają:

- stan stabilny k (k w obwódce) - jeżeli stan wejść przyporządkowany kolumnie rozważanej kratki, nie powoduje zmiany stanu wewnętrznego układu.
- stan niestabilny m (m bez obwódki) - jeżeli pod wpływem stanu wejść przyporządkowanego kolumnie rozważanej kratki, układ przechodzi ze stanu stabilnego k poprzedniego do stanu m jako następnego po nim; przejście ze stanu niestabilnego m do stabilnego m odbywa się automatycznie, po czasie t_d wynikającym z opóźnień elementów.
- znak „-” oznaczający brak przejścia - jeżeli stan wejść przyporządkowany kolumnie rozważanej kratki, jest niemożliwy dla stanu k (program pracy układu nie przewiduje takiego stanu).

Zwykle pierwotną siatkę programu wypełnia się w taki sposób, że najpierw umieszcza się w niej wszystkie stany stabilne wynikające z programu pracy układu, a następnie zaznacza się za pomocą odpowiednich stanów niestabilnych przejścia między stanami stabilnymi, przy czym stan niestabilny m występujący przy przejściu: $(k) \rightarrow m \rightarrow (m)$ umieszcza się w wierszu poprzedniego stanu stabilnego: (k) i kolumnie następnego stanu: (m) .

9.3.2. Redukcja pierwotnej siatki programu

Redukując liczbę wierszy pierwotnej siatki programu zmniejsza się liczbę elementów pamięci potrzebnych w układzie. Redukcję można przeprowadzić w dwóch etapach:

- redukcja stanów równoważnych i pseudorównoważnych (redukcja wstępna stanów).
- redukcja stanów zgodnych.

Etap I – redukcja stanów równoważnych i pseudorównoważnych (redukcja wstępna)

Przebieg I-go etapu redukcji jest niezależny od struktury układu (Moore'a, czy Mealy'ego).

Dwa stany są równoważne lub pseudorównoważne, jeżeli mają:

- zgodne wejścia (są w tej samej kolumnie tablicy programu),
- niesprzeczne wyjścia,
- niesprzeczne przejścia, czyli w pozostałych kolumnach rozważanych stanów są:
 - dla stanów równoważnych: indeksy tych samych stanów,
 - dla stanów równoważnych warunkowo: indeksy stanów równoważnych,
 - dla stanów pseudorównoważnych: indeks i znak „-” lub dwa znaki „-” lub indeksy tych samych stanów, lub indeksy stanów równoważnych.

Grupę n stanów (wierszy) równoważnych lub pseudorównoważnych można zastąpić jednym stanem, gdy każdy stan z każdym innym stanem należącym do rozważanej grupy jest równoważny, równoważny warunkowo lub pseudorównoważny. Podobnie jest w drugim etapie redukcji.

W wyniku redukcji stanów równoważnych lub pseudorównoważnych:

- otrzymuje się stan (wiersz) zastępujący zredukowane stany (wiersze), który posiada:
 - w poszczególnych kratkach (kolumnach) wartości wynikające z nakładania na siebie zredukowanych stanów (wierszy),
 - na pozycji wyjść wartości określone dla każdego z tych wyjść, które posiadają wartość określoną dla przynajmniej jednego ze stanów (wierszy) zredukowanych,
- w pozostałych stanach (wierszach) zastępuje się indeksy stanów zredukowanych indeksem stanu, który je reprezentuje po redukcji.

Rys. 9-19a przedstawia przykładowo pary stanów:

- równoważnych: a-d,
- równoważnych warunkowo: b-e (warunek: cwf) oraz g-i (warunek: fuj),
- pseudorównoważnych: c-f oraz f-j.

Stany: b-h oraz e-h nie można zredukować (niezależnie od tego, czy projektujemy układ Moore'a czy Mealy'ego), ponieważ poszczególne stany w tych parach stanów mają sprzeczne wyjścia.

Stany e-j nie są równoważne, ponieważ dla stanu wejść $(01)_{1,1,2}$ posiadają one sprzeczne przejścia (przejścia do stanów nierównoważnych: e oraz h). Zatem stan f można zredukować tylko ze stanem c lub ze stanem i (nie można zredukować grupy stanów: c, f, j do jednego stanu).

Siatki na rys. 9-19: b, c, d przedstawiają wyniki redukcji par stanów kolejno: a-d, c-f, b-e. Ponieważ stan f zredukowano ze stanem c i nie zredukowano go ze stanem j, to nie można zredukować stanów g-i (nie jest spełniony warunek: fuj).

a)

	X_1X_2				
	00	01	11	10	$Z_1Z_2Z_3$
a	(a)	b	-	g	0Φ0
b	-	(b)	c	-	101
c	-	c	(c)	-	1Φ1
d	(d)	b	-	g	0Φ0
e	-	(e)	f	-	Φ01
f	-	-	(f)	g	11Φ
g	d	-	f	(g)	000
h	a	(h)	f	-	Φ11
i	-	-	j	(i)	000
j	-	h	(j)	-	11Φ

b)

	X_1X_2				
	00	01	11	10	$Z_1Z_2Z_3$
a,d	(a)	b	-	g	0Φ0
b	-	(b)	c	-	101
c	-	c	(c)	-	1Φ1
e	-	(e)	f	-	Φ01
f	-	-	(f)	g	11Φ
g	a	-	f	(g)	000
h	a	(h)	f	-	Φ11
i	-	-	j	(i)	000
j	-	h	(j)	-	11Φ

c)

	X_1X_2				
	00	01	11	10	$Z_1Z_2Z_3$
a,d	(a)	b	-	g	0Φ0
b	-	(b)	c	-	101
c,f	-	e	(c)	g	111
e	-	(e)	c	-	Φ01
g	a	-	c	(g)	000
h	a	(h)	c	-	Φ11
i	-	-	j	(i)	000
j	-	h	(j)	-	11Φ

d)

	X_1X_2				
	00	01	11	10	$Z_1Z_2Z_3$
a,d	(a)	b	-	g	0Φ0
b,e	-	(b)	c	-	101
c,f	-	b	(c)	g	111
g	a	-	c	(g)	000
h	a	(h)	c	-	Φ11
i	-	-	j	(i)	000
j	-	h	(j)	-	11Φ

Rys. 9-19

Etap II – redukcja stanów zgodnych (tzw. redukcja wierszy)


Dotyczy ona redukcji stanów stabilnych występujących w różnych kolumnach tablicy programu. Przebieg jej zależy od wyboru struktury automatu: Moore'a lub Mealy'ego.

Dwa stany można zredukować, jeżeli w żadnej z kolumn zredukowanych wierszy nie ma indeksów stanów sprzecznych. Stany takie nazywa się zgodnymi. Przy czym:

- gdy rozważane wiersze mają zgodne wyjścia, redukcja dotyczy obu struktur: Moore'a i Mealy'ego.
- gdy wyjścia są sprzeczne, redukcja dotyczy tylko układu o strukturze Mealy'ego.

Rys. 9-20 w oparciu o siatkę z rys. 9-19d powtórzoną na rys. 9-20a, ilustruje:

- możliwości redukcji stanów tej siatki dla układu o strukturze Moore'a w postaci linii ciągłych na wykresie redukcyjnym (rys. 9-20b).
- możliwości redukcji stanów dla układu Mealy'ego (linie ciągłe i przerywane na rys. 9-20b).
- wyniki redukcji dla układu o strukturze Moore'a (rys. 9-20c).
- wyniki redukcji dla układu o strukturze Mealy'ego (rys. 9-20d).

 

Rys. 9.20

W wyniku redukcji stanów zgodnych (wierszy) otrzymuje się wiersz tworzony w sposób zależny od wybranej do realizacji struktury układu.

Dla układu o strukturze Moore'a wiersz ten tworzony jest tak samo, jak w przypadku wstępnej redukcji stanów.

Dla układu o strukturze Mealy'ego wiersz zastępujący zredukowane wiersze zawiera w każdej kratce dwie pozycje: dotyczącą przejścia i dotyczącą stanu wyjść. Pozycja dotycząca przejścia tworzona jest tak samo, jak dla struktury Moore'a.

Pozycja dotycząca stanu wyjść $w_{\text{stanow_stabilnego}}$ zawiera wartości sygnałów wyjściowych odpowiadające temu stanowi stabilnemu. Można je odczytać z wcześniejszych opisów pracy układu np. z pierwotnej siatki programu, wstępnie zredukowanej siatki programu lub wykresu czasowego.

Pozycja dotycząca stanu wyjść $w_{\text{stanow_niestabilnego}}$ tworzona jest w sposób zależny od wymagań jakie stawiane są dla sygnałów wyjściowych. Dla wyjść można dopuścić przekłamania chwilowe np. wtedy, kiedy steruje on układem o większej bezwładności niż układ, którego synteza jest rozważana. Także nie każdy rodzaj przekłamań na wejściu układu o porównywalnej bezwładności z projektowanym układem, ma znaczenie dla jego pracy.

Jeżeli dla wyjść dozwolone są chwilowe przekłamania, pozycja wyjść w kratce stanu niestabilnego przyjmuje wartość dowolną (Φ). W takim przypadku (konsekwentnie) w realizacji funkcji dla wyjść nie ma potrzeby eliminacji hazardu. W przeciwnym przypadku wartość ta zależy od wartości wyjść w stanach stabilnych sąsiadnych w czasie do rozważanego stanu niestabilnego:

- gdy wartość sygnału wyjściowego Z w sąsiednich w czasie stanach jest taka sama: 0 i 0 lub 1 i 1, wtedy w rozważanym stanie niestabilnym należy przyjąć wartość taką samą odpowiednio: 0 lub 1.
- gdy w sąsiednich w czasie stanach wartości sygnału wyjściowego są przeciwne lub dla dowolnego z tych stanów wartość sygnału wyjściowego Z jest nieokreślona (czyli są to wartości: 0 i 1, 0 i Φ , 1 i Φ lub Φ i Φ), wtedy w rozważanym stanie niestabilnym należy przyjąć Φ .

W tym ostatnim przypadku konsekwentnie dala eliminacji chwilowych przekłamań w realizacji funkcji wyjść należy eliminować hazard.

Podobne zasady muszą być spełnione przy określaniu wartości wyjść w zakodowanej siatce programu.

Zasada określania wartości wyjść w stanach niestabilnych zostanie zilustrowana na przykładzie stanu niestabilnego c na rys. 9-20d. Na rysunku tym w stanach niestabilnych przyjęto wartości mające na celu zabezpieczenie sygnałów wyjściowych przed chwilowymi przekłamaniami. Dla wyznaczenia wartości sygnałów wyjściowych w tym stanie należy zbadać ich wartości w stanach sąsiednich w czasie. Stan niestabilny c może wystąpić przy przejściu $\textcircled{0} \rightarrow \textcircled{c} \rightarrow \textcircled{1}$ albo $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{c} \rightarrow \textcircled{0}$.

Z analizy przejścia: $\textcircled{0} \rightarrow \textcircled{c} \rightarrow \textcircled{1}$ wynika, że dla Z_1 jest to przejście między poprzednim stanem o wartości 0 i stanem następnym o wartości 1. Z tego przejścia wartość pozycji Z_1 wynika Φ . Z analizy przejścia: $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{c} \rightarrow \textcircled{0}$ wynika, że dla Z_1 jest to przejście między poprzednim stanem o wartości nieokreślonej i stanem następnym o wartości logicznej 1. Wartość wynikające z tego przejścia również wynosi Φ . Żadne z przejść przez stan niestabilny c nie narzuca określonej wartości dla Z_1 więc w siatce na tej pozycji jest wartość Φ .

Z podobnej analizy przejścia: $\textcircled{0} \rightarrow \textcircled{c} \rightarrow \textcircled{0}$ wynika dla Z_2 wartość Φ , ale z analizy przejścia: $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{c} \rightarrow \textcircled{1}$ między stanami o wartości 1 dla Z_2 wynika wartość 1, dlatego ostateczna wartość na pozycji Z_2 jest 1. Taki sam wynik jest dla Z_3 .

9.3.3. Kodowanie wierszy zredukowanej tablicy programu

Wiersze zredukowanej siatki programu (grupy zredukowanych stanów) należy zakodować dwójkowymi (binarnymi) sygnałami stanu wewnętrznego. Kodowanie powinno zapewnić nie tylko rozróżnienie wierszy ale też realizację programu w sposób wolny od wyścigu (patrz rozdział 15.2). Jeżeli liczba wierszy zredukowanej siatki jest zawarta w granicach $2^{n-1} - 2^n$, to dla rozróżnienia wierszy wystarczy użyć n sygnałów stanu kodujących wiersze. Dla uniknięcia wyścigu krytycznego czasem trzeba tę liczbę zwiększyć ponad n . Chcąc uniknąć wyścigu, poszczególne wiersze należy zakodować tak, aby sąsiednie w czasie kolejne stary układu były sąsiednimi logicznie (różniły się na jednej tylko pozycji kodu). Poprawne zakodowanie może ułatwić wykres przejść. Na tym wykresie węzły odpowiadają wierszom siatki, a linie łączące wierzchołki grafu wskazują przejścia istniejące w programie między stanami w odpowiadających im wierszach, przy czym:

- linia przerywana odpowiada sytuacji kiedy między stanami w rozważanych wierszach istnieją jedynie przejścia, którymi można pokierować w ramach wierszy siatki, jakie są dla minimalnej liczby sygnałów kodujących je (np. przejście między stanami w wierszach b i c na rys 9-25a),
- linia ciągła odpowiada sytuacji kiedy między stanami w rozważanych wierszach istnieje przynajmniej jedno takie przejście, którym nie można pokierować w ramach wierszy jakie są dla minimalnej liczby sygnałów kodujących je (np. przejście między stanami w wierszach a i c na rys 9-25a).

Zagadnienie bardziej złożonych przypadków kodowania ilustrują przykłady 9.2 oraz 9.4.

9.3.4. Określanie funkcji przejść realizowanych przez elementy pamięci

Na podstawie zredukowanej i zakodowanej siatki programu określa się siatkę stanów wewnętrznych układu i wyznacza wyrażenia dla elementów pamięci. Siatka stanów wewnętrznych układu posiada:

- w stanach stabilnych kod binarny danego wiersza,
- w stanach niestabilnych, kod tego wiersza, do którego układ w najbliższej chwili powinien przejść, z uwzględnieniem kierowania przejściem dla uniknięcia wyścigu krytycznego.

Z siatki stanów wewnętrznych układu wynikają siatki stanów dla poszczególnych elementów pamięci. Z nich wynikają wyrażenia opisujące blok pamięci. Są nimi:

- wyrażenia dla elementów pamięci, czyli funkcje przejść (gdy BP realizowany jest na zasadzie sprzężeń zwrotnych – schematy B na rys. 9.17) albo
- wyrażenia dla funkcji wejść przerzutników, czyli funkcji wzbudzeń przerzutników (gdy BP realizowany jest na przerzutnikach – schematy A na rys. 9.17).

9.3.5. Określanie funkcji wyjść

Dla układu Moore'a

W tej strukturze stan sygnałów wyjściowych zależy tylko od stanu wewnętrznego układu (stanu elementów pamięci). Zależność tę łatwo jest przedstawić w postaci tablicy zależności bezpośrednio w oparciu o zakodowaną tablicę (siatkę) programu. Każdy wiersz tablicy programu jest zakodowany i jest mu przyporządkowany stan wyjść. W przypadku kierowania przejściem dla uniknięcia wyścigu w stanach niestabilnych wynikających z kierowania przejściem należy przyjąć wartości:

- 1) dowolną (Φ), gdy dopuszczalne są chwilowe przekłamania dla wyjść (wtedy w wyrażeniach dla wyjść nie trzeba eliminować hazardu),
- 2) wynikającą z analizy przejścia, gdy trzeba wyeliminować chwilowe przekłamania dla wyjść (wtedy w wyrażeniach dla wyjść trzeba eliminować hazard).

Spełnienie warunku w punkcie 2, gdy w kilku kolumnach jest przejście kierowane, może wymagać zwiększenia liczby stanów układu (przez zwiększenie liczby sygnałów stanu). Wtedy należy rozważyć, czy nie korzystniej jest realizować wyjścia w strukturze Mealy'ego.


Dla układu Mealy'ego

Stan sygnałów wyjściowych zależy od sygnałów wejściowych i sygnałów stanu wewnętrznego układu. Do utworzenia siatki wyjść posługujemy się zredukowaną siatką programu i pierwotną siatką programu. W stanach stabilnych zredukowanej siatki programu należy przyjąć wartości stanów wyjść w tych stanach. Można je odczytać z pierwotnej siatki programu lub wykresu czasowego. Kratki zawierające stany niestabilne wypełnia się podobnie jak dla układu Moore'a:

- gdy dopuszczalne są chwilowe przekłamania to w tych stanach należy przyjąć wartość Φ .
- gdy przekłamania chwilowe należy wyeliminować to:
 - jeśli rozważany stan niestabilny występuje między stanami stabilnymi o takich samych wartościach rozważanego wyjścia, należy dla niego przyjąć wartość wyjścia taką, jaka jest w obydwu stanach stabilnych (w ten sposób dla wyjść otrzymuje się przejście typu $1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$ lub $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$).
 - jeśli rozważany stan niestabilny występuje między stanami stabilnymi o różnych wartościach rozważanego wyjścia lub wyjście w którymś ze stanów sąsiadnych jest nieokreślone, można dla niego przyjąć wartość Φ (należy zadbać o to aby w przypadku przejścia przez kilka kolejnych stanów niestabilnych zmiana wyjścia następowała jeden raz).

Przykład 9.1

 Dla układu opisanego wykresem czasowym (rys. 9-21 a), kolejne poszupkowe etapy syntezy, wspólne dla struktury Moore'a i Mealy'ego, przedstawiono na rys. 9-21: b, c i d. Etap redukcji wstępnej stanów przeprowadzono na wykresie czasowym (powtarzające się stany pseudorównoważne numer 2).



b) Pierwotna tablica (siatka) programu

		$X_1 X_2$			W
		00	01	11	
a	1	-	-	2	0
b	4	-	3	2	0
c	-	-	3	2	0
d	4	5	-	-	1
e	1	5	-	-	0

c) Wykres redukcji



redukcja do układu:

— Moore'a
i Mealy'ego


- - - - - Mealy'ego

d)

Możliwość redukcji do minimalnej liczby wierszy			
dla Moore'a		dla Mealy'ego	
wersja 1	wersja 2	wersja 1	wersja 2
a, c, e	a, e	a, c, e	a, c
b	b, c	b, d	b, c, d
d	d		

Rys. 9-21

Dalsze etapy syntezy dla układu o strukturze Moore'a przedstawione są na rys. 9-22 i 9-23, a dla układu o strukturze Mealy'ego na rys. 9-24.

 


Rys. 9-22

Funkcje przejść: $Y_1 = y_2 \bar{x}_1 + y_1 \bar{x}_2$ $Y_2 = \bar{y}_1 y_2 \bar{x}_2 + x_1 \bar{x}_2$ Funkcja wyjść: $W = y_1$

Trzy wiersze zredukowanej siatki programu z rys. 9-22a można zakodować w dowolny sposób dwoma sygnałami stanu wewnętrznego, ponieważ przez wiersz odpowiadający czwartej kombinacji tych sygnałów zawsze można pokierować przejściem dla uniknięcia wyciągu.


Dla uniknięcia wyciągu krytycznego, przejściem ze stanu niestabilnego 4 do stabilnego 4 należy pokierować przez stan $y_1 y_2 = 11$ (strzałki na rys. 9-22c). W tym celu należy odpowiednio wypełnić kratki siatki stanów wewnętrznych układu (rys. 9-22d). Pozostałe przejścia są logicznie sąsiednie i nie wymagają kierowania. Rys. 9-23 przedstawia schemat logiczny układu o strukturze Moore'a.

 

Rys. 9-23

Dalsze etapy syntezy dla układu o strukturze Mealy'ego przedstawia rys. 9-24. Bez eliminacji chwilowych przekłamań w stanach niestabilnych układu dla wyjścia W można przyjąć wartość Φ jak na rys. 9-24c.


Dla eliminacji chwilowych przekłamań należy przyjąć wartość wynikającą z analizy przejścia, jak na rys. 9-24d. W obydwu przypadkach wyrażenie dla W jest takie samo.

 

Rys. 9-24

Przykład 9.2

Dla układu opisanego zredukowaną siatką programu (rys. 9-25a) należy określić binarną siatkę stanów.

 

Rys. 9-25

Dla rozróżnienia czterech wierszy trzeba i wystarczy dwa sygnały stanu. Wykres przejść i kodowania (rys. 9-25b) pomaga ocenić, czy nie zwiększając tej liczby można określić rozwiązanie wolne od wyjścia krytycznego. W rozważanym przypadku wiersze można zakodować dwoma sygnałami stanu: y_1, y_2 ; i pokierować przejściami niesąsiednimi logicznie: $7 \rightarrow 7$ oraz $5 \rightarrow 3$ tak, jak podają rysunki: 9-25c i 9-25d.

Przykład 9.3

Dla układu opisanego zredukowaną siatką programu podaną na rys. 9-25a, należy określić siatkę dla wyjść, przy założeniu, że stanom układu odpowiadają stany wyjść zgodnie z rysunkiem 9-26a, a w każdym stanie stabilnym układu jest możliwa pojedyncza zmiana dowolnego wejścia. Należy przyjąć, że chwilowe przekłamania dla wyjść nie są dozwolone.

Z wartości sygnałów wyjściowych w poszczególnych stanach stabilnych wynika, że rozważany układ posiada strukturę Mealy'ego. Dla zakodowania stanów układu zgodnie z rysunkiem 9-25b i po uwzględnieniu siatki przejść podanej na rys. 9-25c i 9-25d, rozwiązanie podane jest na rysunku 9-26b.

a) **Wartości wyjść w stanach stabilnych układu**

stan układu	1	2	3	4	5	6	7	8
stan wyjść Z_1, Z_2	00	01	$\Phi 1$	11	01	1Φ	10	00

b)

	$X_1 X_2$	00	01	11	10
$Y_0 Y_1$	00	3 / $\Phi 1$	2 / 01	7 / 10	6 / 1Φ
	01	1 / 00	2 / 0Φ	7' / $1\Phi^*$	5 / $0\Phi^{**}$
	11	1 / $\Phi\Phi$	4 / 11	7 / $1\Phi^*$	5' / $0\Phi^{**}$
	10	3 / $\Phi 1$	4 / $\Phi 1$	8 / 00	5 / 01

stan układu
 Z_1, Z_2

Rys. 9-26

Wartości sygnałów wyjściowych Z_1, Z_2 w wybranych stanach niestabilnych zostaną objaśnione.

Dla stanu niestabilnego 2

Układ trafia do tego stanu przy przejściu ①→2→②. W stanach stabilnych ① i ② sygnał Z_1 posiada wartość 0. Zatem w stanie niestabilnym 2 też powinien posiadać wartość 0. Natomiast dla Z_2 w stanach ① i ② są wartości przeciwne: 0 i 1. Dlatego w stanie niestabilnym 2 wartość Z_2 jest dowolna.

Dla stanu niestabilnego 3

Układ trafia do tego stanu przy przejściu ②→3→③ lub ⑥→3→③. Dla Z_1 w stanie ③ jest wartości dowolna (Φ). Dlatego w stanie niestabilnym 3 wartość Z_1 jest dowolna (Φ). Natomiast sygnał Z_2 w stanach stabilnych ② i ③ posiada wartość 1. Zatem w stanie niestabilnym 3 też powinien posiadać wartość 1.

Dla stanów niestabilnych 7 i 7'

Układ trafia do tych stanów przy przejściu kierowanym ze stanu ④ do stanu ⑦. W stanach ④ i ⑦ sygnał Z_1 posiada wartość 1. Zatem w stanie niestabilnym 7 i 7' należy przyjąć $Z_1 = 1$. Natomiast w stanach ④ i ⑦ Z_2 ma wartości przeciwne: 1 i 0. Więc w stanach niestabilnych 7 i 7' wartość Z_2 jest dużym stopniem dowolna, ale z pewnym ograniczeniem (na rys. 9-26b wartość Φ^*). Należy mianowicie zadbać o to, aby przy rozważanym przejściu sygnał Z_2 zmienił wartość tylko jeden raz, należy więc wykluczyć przypadki kiedy w stanie niestabilnym 7 Z_2 posiada wartość 0 a w stanie 7' wartość 1.

Dla stanów niestabilnych 5 i 5'

Układ trafia do tych stanów przy przejściu kierowanym ze stanu ① do stanu ③. W stanach ① i ③ Z_2 posiada wartość 0. Zatem w stanie niestabilnym 5 i 5' należy przyjąć $Z_1 = 0$. Natomiast Z_2 w stanach ① i ③ posiada wartości przeciwne: 0 i 1. Dlatego w stanach niestabilnych 5 i 5' wartość Z_2 jest dużym stopniem dowolna, z pewnym jednak ograniczeniem (na rys. 9-26b wartość Φ^{**}). Należy wykluczyć przypadek kiedy w stanie niestabilnym 5 Z_2 posiada wartość 1 a w stanie 5' wartość 0.

Przykład 9.4

Dla bloku pamięci opisanego zredukowaną siatką programu rys. (9-27a) należy określić siatkę stanów wewnętrznych (binarną) i wartości wyjść.

a) Zadana siatka programu

	$X_0 X_1$		$Z_1 Z_2$	
	00	01	11	10
a	①	2	③	5
b	3	②	⑦	⑥
c	1	④	7	5
d	③	4	⑧	⑤

b) Wykres przejść



Rys. 9-27

Rozważone będą dwie wersje rozwiązania:

- pierwsza wersja dotyczy przypadku, kiedy dla wyjść dozwolone są chwilowe przekłamania,
- druga wersja dotyczy przypadku eliminowania chwilowych przekłamania dla wyjść.

Pierwsza wersja rozwiązania


Z wykresu przejść (rys. 9-27b) wynika, że do zakodowania wierszy trzeba użyć trzy sygnały stanu: $y_1 y_2 y_3$, gdyż kodowanie za pomocą dwóch sygnałów stanu nie może zapewnić spójstwa logicznego wierzchołka (np. b) do trzech z pozostałych. Przejściem z wierzchołka c do wierzchołka b (rys. 9-28) należy pokierować przez stany kolejne:

$$(110 \rightarrow 111 \rightarrow 101) y_1 y_2 y_3 \quad \text{lub}$$

$$(110 \rightarrow 100 \rightarrow 101) y_1 y_2 y_3$$


Wybrano przejście: $(110 \rightarrow 111 \rightarrow 101) y_1 y_2 y_3$ tak, jak to ilustrują strzałki w siatce na rysunku 9-29a i siatka binarna na rysunku 9-29b. Przejściem z wiersza a do d należy pokierować przez wiersz c (linia zagięta przerywana na rys. 28).

Wykres przejść i kodowania

 

Rys. 9-28

Wartości wyjść w wierszach dotyczących przejść kierowanych są dowolne w tej wersji rozwiązania, ponieważ dotyczą stanów niestabilnych.

 

Rys. 9-29

Druga wersja rozwiązania

Chcąc uzyskać rozwiązanie wolne od chwilowych przekłamań dla wyjść, należy przyjąć odpowiednie wartości w stanach dolnej połowy siatki z rys.: 9-29c i 9-2d, przez które kieruje się przejściem ze stanu niestabilnego 7 do stanu stabilnego 7. Ponadto należy zmienić drogę kierowania ze stanu niestabilnego 5 do stanu stabilnego 5. Nie zmieniając tej drogi nie będzie można zapewnić poprawnych wartości sygnału Z_1 , który w stanach wymienionych przyjmuje wartość 0, a w stanie pośrednim między nimi wartość 1. Zmieniając drogę kierowania przejściem, można w stanach niestabilnych (dotyczących dodatkowych wierszy) przyjąć wartości zapewniające pracę bez chwilowych przekłamań. Poprawne rozwiązanie dla rozważanej wersji podają rysunki: 9-29c i 9-29d.

9.4. Opis metody tablic kolejności łączeń (Siwińskiego)

Według tej metody [14] w oparciu o: opis słowny programu działania układu, wykres czasowy lub graf przejść sporządza się opis w postaci tablicy kolejności łączeń. Powinien on uwzględniać wszystkie rodzaje pracy układu.

Tablica kolejności łączeń (TKL) zawiera wiersze dotyczące sygnałów wejściowych i sygnałów wyjściowych zwanych elementami wejściowymi i elementami wyjściowymi oraz kolumny przeznaczone na zaznaczenie kolejnych zmian tych sygnałów. Każda zmiana rozdziela dwa takty. Oprócz wymienionych, tablica posiada dodatkowe wiersze: *Takty* - przeznaczony na zaznaczenie numerów kolejnych taktów oraz *Stan układu* - przeznaczony na dziesiętny zapis numerycznego stanu układu uwzględniający wagi przypisane poszczególnym sygnałom.

W takcie pierwszym zapisany jest stan wszystkich sygnałów za pomocą znaków: „+” oznaczającego wartość logiczną 1 oraz „-” oznaczającego wartość logiczną 0. W następnych taktach zaznaczany jest tylko stan sygnałów zmienionych.

Dla poszczególnych elementów wyjściowych można określić warunki działania i warunki niedziałania. Warunki działania elementu zaczynają istnieć w takcie poprzedzającym zmianę tego elementu na „+” i przestają istnieć w takcie poprzedzającym zmianę tego elementu na „-” (linia ciągła na rysunku np. 9-31). Pozostałe takty w cyklu pracy układu należą do warunków niedziałania tego elementu (zaznaczone linią przerywaną na rysunku np. 9-31).

Tablica zawierająca takty sprzeczne logicznie jest tablicą nierozwiązalną. Wprowadzenie elementów dodatkowych do nierozwiązalnej TKL pozwala określić rozwiązalną TKL.

Dwa stany S występujące w taktach i oraz j są sprzeczne logicznie, jeżeli jeden z nich należy do warunków działania a drugi do warunków niedziałania (należą do warunków sprzecznych) przynajmniej jednego elementu wyjściowego lub dodatkowego. Parę taktów odpowiadających tym stanom nazywamy taktami sprzecznymi (powtórzeniami sprzecznymi).


Dwa stany S występujące w taktach i oraz j są niesprzeczne logicznie, jeżeli należą do niesprzecznych, czyli takich samych warunków każdego elementu wyjściowego i dodatkowego. Parę taktów odpowiadających tym stanom nazywamy taktami niesprzecznymi (powtórzeniami niesprzecznymi).

W przypadku, gdy TKL zawiera powtórzenia sprzeczne, warunki działania dla wyjść projektowanego układu nie mogą być jednoznacznie określone stanem wyłącznie elementów ujętych w tej tablicy.

Potrzebne są wtedy dodatkowe elementy, które wyeliminują sprzeczności istniejące w TKL.

Algorytm [1], [2] określania rozwiązania¹ metodą TKL można wyrazić schematem blokowym (rys. 9-30).

¹ Algorytm ten jest uwzględniony w programach zawartych w plikach: TKL-nau.zip TKL-dos.zip TKL-sym.zip dostępnych na stronie internetowej: <http://zmitac.inf.polsl.gliwice.pl>.

 

Rys. 9-30

W opisie algorytmu występują oznaczenia:

Z_{sp} - zbiór par stanów sprzecznych logicznie dla zadanej TKL,

Z_{nsp} - zbiór par stanów niesprzecznych logicznie,

n - liczba taktów w cyklu pracy układu,

T - zbiór numerów taktów tablicy ($T = \{1, 2, \dots, n\}$),

g_{max} - granica najbardziej oddalona od taktu pierwszego, aktualizowana podczas realizacji algorytmu,

$\{g_{max}\}$ - zbiór granic wyznaczony dla pierwszej pary stanów sprzecznych,

g_{min} - granica ze zbioru $\{g_{max}\}$ najmniej oddalona od taktu pierwszego,

W - zbiór elementów wyjściowych w ,

Σ - zbiór wszystkich numerycznych stanów układu z taktów należących do warunków działania elementu wyjściowego w ,

Π - zbiór wszystkich numerycznych stanów układu z taktów należących do warunków niedziałania elementu wyjściowego w ,

S_i, S_j - para stanów S niesprzecznych w stosunku do siebie (posiadają wspólny dolny indeks w TKL),

\bar{S}_i, \bar{S}_j - para stanów S sprzecznych w stosunku do siebie (różnią się dolnym indeksem w TKL).

W wyniku realizacji bloku operacyjnego WYZNACZANIE GRANIC wyznaczone zostają miejsca zmian elementów dodatkowych zwane granicami. Dzieli one cykl pracy układu na części. Granice w nierozwiązalnej TKL rozdziela stany sprzeczne i wyznacza miejsce zmiany dodatkowego elementu w rozwiązalnej TKL. W opisywanym algorytmie [1], [2] granica wyrażona jest numerem taktu, po którym bezpośrednio występuje.

Ten blok stanowi kluczową część algorytmu. Można w nim wyróżnić cztery etapy:

Etap I. Określić zbiory: Z_{sp} i Z_{nsp} .

Etap II. Rozdzielić granicę stany sprzeczne w zakresie taktów tablicy od 1 do n uwzględniając: W1, W2, W3.

Etap III. Biorąc pod uwagę zamknięty cykl pracy układu należy zbudoć tę część TKL, która jest zawarta między granicą najmniej odległą od ostatniego taktu (g_{min}) a granicą najmniej odległą od pierwszego taktu (g_{max}) i rozdzielić znalezione w tej części powtórzenia sprzeczne.

Etap IV. Ponieważ granica znaleziona w etapie III może zastąpić granicę jedną lub kilka ze zbioru $\{g_{min}\}$, to należy usunąć zbędne granice.

Opis wskaźników: [1], [2]

W1: Część cyklu nie może zawierać powtórzeń sprzecznych.

W2: Granica między częścią poprzednią α i następną β nie może przebiegać bezpośrednio po stanie S , który jest niesprzeczny logicznie w stosunku do stanu S kończącego część β lub należącego do części α .

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy część α podzielona jest na fragmenty rozdzielone innymi częściami i bezpośrednio po każdym z niesprzecznych względem siebie stanów S w różnych fragmentach części α , wyznaczona jest granica poprzedzająca bezpośrednio część β .

W3: Granica między częścią poprzednią α i następną β nie może przebiegać bezpośrednio po stanie S , który jest sprzeczny logicznie w stosunku do stanu S należącego do części β .

Blok KODOWANIE dotyczy kodowania części wyznaczonych granicami stanem elementów dodatkowych z uwzględnieniem wskaźniki W4.

W4: Części sąsiednie w czasie powinny być zakodowane sąsiednimi logicznie stanami elementów dodatkowych. Do kodowania należy użyć minimalnej liczby elementów dodatkowych.

W bloku TWORZENIE TKL ROZWIĄZALNEJ w oparciu o wyznaczone granice i zakodowane części cyklu tworzona jest rozwiązalna TKL. W stosunku do tablicy nierozwiązalnej TKL zawiera ona dodatkowe wiersze dotyczące elementów dodatkowych oraz dodatkowe takty umieszczone w miejscu granic między częściami. Dodatkowe takty i wiersze przeznaczone są dla zaznaczenia zmian elementów dodatkowych zgodnie z zakodowaniem części.

W bloku OKREŚLANIE WYRAZEŃ OPISUJĄCYCH UKŁAD w oparciu o rozwiązalną TKL wyznacza się warunki działania i warunki niedziałania elementów W wyjściowych i dodatkowych. Zależnie od rodzaju elementów wybranych do realizacji układu, określa się:

- wyrażenia dla wyjść i elementów dodatkowych,
- lub funkcje wzbudzeń przerzutników użytych do ich realizacji.

Określanie wyjątków dla elementu W

Zbiór składników jedynek elementu W wyjściowego lub dodatkowego tworzą wszystkie stany i tylko stany z taktów należących do warunków działania tego elementu, a zbiór czynników zera elementu W tworzą wszystkie stany i tylko stany z taktów należących do warunków niedziałania tego elementu. Stany nie występujące w tablicy należą do zbioru stanów Φ .

Określanie funkcji wzbudzeń prozuratorników x użytych do realizacji elementu W

Sposoby określania tych funkcji są szerzej opisane w rozdziale 9.5. W tym miejscu podany jest tylko sposób oparty bezpośrednio o rozwiązującą TKL:

- 1) takty rozpoczynające warunki działania (poprzedzające bezpośrednio zmianę na „+”) elementu W tworzą zbiór składników jedynek wejścia x ,
- 2) takty rozpoczynające warunki niedziałania (poprzedzające bezpośrednio zmianę na „-”) elementu W tworzą zbiór składników jedynek wejścia \bar{x} ,
- 3) zbiór czynników zera wejścia x tworzą takty należące do warunków niedziałania elementu W ,
- 4) zbiór czynników zera wejścia \bar{x} tworzą takty należące do warunków działania tego elementu.

Dane wynikające z punktów 1 i 2 są wystarczające w przypadku realizacji x i \bar{x} w postaci kanonicznej sumy. Dla realizacji x i \bar{x} w postaci minimalnej potrzebne są również dane z punktów 3 i 4 albo dane dla elementu W .

Przykład 9.4

		Cykl pracy układu														
Takty		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	...	
Stan elementu	x_1	2^0	-	+		-				+	-					id.
	x_2	2^1	-				+	-								
	x_3	2^2	-										+	-		
	w	2^3	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	
Stan układu		0_1	1_1	9_1	8_1	10	6_2	0_1	1_1	9_1	8_1	12	8_2	0	...	
Części		I			II			III			IV		I			
Stan q		-			+			-			+		-			

Rys. 9-31

Rysunek 9-31 podaje opis pracy układu w postaci tablicy kolejności łączek. Stany sprzeczne logicznie na tym rysunku różnią się dolnymi indeksami, a stany niesprzeczne logicznie posiadają wspólny dolny indeks. Z tablicy wynika, że w układzie występują:

- pary sprzecznych stanów (8)_{w $x_3 \bar{x}_2 x_1$} w taktach: (4, 6), (4, 12), (6, 10), (10, 12),
- pary niesprzecznych stanów (8)_{w $x_3 \bar{x}_2 x_1$} w taktach: (4, 10), (6, 12),
- pary niesprzecznych stanów (0)_{w $x_3 \bar{x}_2 x_1$} w taktach: (1, 7).

Ze względu na W1 należy rozdzielić granicę pory stanów sprzecznych. Granicę między taktami nr 4 i 6 nie można umieścić bezpośrednio po takcie 4 ze względu na W3 i musi być wyznaczona po takcie 5 nie należącym do powtórzeń. Podobnie granicę między taktami 10 i 12 umieszczono po takcie 11.

Granice między taktami 6 i 10 nie może przebiegać bezpośrednio po takcie 6 (ze względu na W3) i może przebiegać po takcie 7, 8 lub 9. Umieszczono ją po takcie 9. Granicę między taktami 11 i występującym po nim (po powtórzeniu cyklu pracy układu) taktami 4 może przebiegać po taktach: 1, 2 lub 3. Wybrano ją po takcie 3. W ten sposób wyznaczono cztery granice po taktach: 3, 5, 9, 11 dzielące cykl pracy układu na cztery części: I, II, III i IV.

Części II i IV można połączyć w jedną część α , ponieważ nie zawiera ona powtórzeń sprzecznych (W1) a granice kończące oba fragmenty części α występują po stanach nie należących do powtórzeń (więc nie ma problemu opisanego w W2 i W3). Połączenie części I i III (nie zawierających łącznie powtórzeń sprzecznych) w jedną część β jest możliwe dzięki temu, że granice kończące obydwa fragmenty tak utworzonej części β stanowią wygląd opisany we wskazówce W2.

Gdyby przykładowo zamiast po takcie 3 wybrać granicę po stanie 1 w takcie 2, wtedy połączenie części I i III nie byłoby możliwe ze względu na W2 (w części β w takcie 8 występowałby stan 1 będący niesprzecznym powtórzeniem stanu 1 z taktu 3 również należącego do części β). Dla spełnienia W2 należałoby granicę po takcie 9 zastąpić granicą po takcie 8. Podobnie, gdyby zamiast po takcie 3 wybrać granicę po takcie 1, to dla spełnienia W2 w części β , należałoby granicę po takcie 9 zastąpić granicą po takcie 7.

Części α i β wystarczy zakodować jednym elementem dodatkowym np.: q tak, jak podaje rys. 9-31.

Rozwiązalna TKL podana jest na rysunku 9-32. Zawiera ona tylko powtórzenia niesprzeczne.

Takt		1	2	3	3'	4	5	5'	6	7	8	9	9'	10	11	11'	12	1	...	
Stan elementów	x_1 2^0	-	+			-					+			-						
	x_2 2^1	-				+		-												
	x_3 2^2	-													+		-			
	w 2^3	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	
	q 2^4	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	
Stan układu		0	1	9	25	24	26	10	6	0	1	9	25	24	28	12	8	0	...	

Rys. 9-32

Z warunków działania (linia ciągła) i warunków niedziałania (linii przerywana) wynika kanoniczna postać wyrażeń dla wyjścia w i elementu dodatkowego q :

$$\begin{cases} w = \Sigma(1, 9, 25, 24, 26, 10, 28, 12)_{qw x_1 x_2 x_3} \\ w = \Pi(0, 8)_{qw x_1 x_2 x_3} \end{cases} \quad \begin{cases} q = \Sigma(9, 25, 24)_{qw x_1 x_2 x_3} \\ q = \Pi(0, 1, 26, 10, 8, 28, 12)_{qw x_1 x_2 x_3} \end{cases}$$

Bezpośrednio z tablicy można też odczytać kanoniczną postać funkcji wzbudzeń przerzutników sr. Warto jednak sprawdzić, czy każdy z sygnałów wyjściowych zależy od swojego stanu poprzedniego.

Jeżeli funkcja pewnego wyjścia jest kombinacyjna, to nie ma potrzeby realizować jej na przerzutniku. Tak jest w przypadku wyjścia W rozważanego przykładu. Można wykazać, że: $W = q + x_1 + x_2 + x_3$.


Dla elementu dodatkowego q określamy:

$$\text{dla } Q: \begin{cases} s = \Sigma(9)_{q^w x_1 x_2 x_3} \\ s = \Pi(0, 1, 26, 10, 8, 28, 12)_{q^w x_1 x_2 x_3} \end{cases} \quad \begin{cases} r = \Sigma(26, 28)_{q^w x_1 x_2 x_3} \\ r = \Pi(9, 25, 24)_{q^w x_1 x_2 x_3} \end{cases}$$

Przykład 9.5

Działanie układu o wejściach x_1, x_2 i wyjściach z_1 i z_2 opisane jest wykresem czasowym rys. 9-33.

Z niego wynika tablica kolejności łączności (rys. 9-34). Zawiera ona sprzeczne powtórzenia stanów w cyklu pracy układu, więc nie jest tablicą rozwiązalną.

 

Rys. 9-33

Na rysunku 9-34 linią ciągłą zaznaczono takty należące do

warunków działania i linią przerywaną takty należące do warunków niedziałania. Wskazują one, że występują sprzeczne powtórzenia stanu 8 w taktach 7 i 11. Stany sprzeczne różniono dolnymi indeksami.

Takty	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
x_1 2^0	-		+			-				+		-	
x_2 2^1	-	+						-					
z_1 2^2	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
z_2 2^3	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
NSU	0	2	3	7	15	14	10	8 ₁	12	13	9	8 ₂	0

Cykl pracy układu

Rys. 9-34

W tablicy na rys 9-35 wskazano podział cyklu pracy układu na części nie zawierające powtórzeń sprzecznych i uwzględniające warunki $W1 - W3$.

Takty	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
x_1 2^0	-		+			-				+		-	
x_2 2^1	-	+						-					
z_1 2^2	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	ind.
z_2 2^3	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
NSU	0	2	3	7	15	14	10	8 ₁	12	13	9	8 ₂	0

Cykl pracy układu

Rys. 9-35

Po wprowadzeniu elementu dodatkowego do TKL otrzymamy rozwiązalną TKL (rys. 9-36).

Takty	0	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	10'	11	0
x_1	2^0	-	+			-					+				-
x_2	2^1	-	+						-						
z_1	2^2														itd.
z_2	2^2														-
d	2^4														
NSU	0	2	3	7	15	14	10	26	24	28	29	25	9	8	0

Cykl pracy układu

Rys. 9-36

Z warunków działania i warunków niedziałania zaznaczonych na rys. 9-36 wynikają wyrażenia opisujące układ:

$$\begin{cases} Z_1 = \Sigma (3, 7, 15, 24, 28)_{d z_1 x_1 x_2 x_1} \\ Z_2 = \Pi (0, 2, 14, 10, 26, 29, 25, 9, 8)_{d z_1 x_1 x_2 x_1} \\ \begin{cases} Z_2 = \Sigma (7, 15, 14, 10, 26, 24, 28, 29, 25, 9)_{d z_2 x_1 x_2 x_1} \\ Z_2 = \Pi (0, 2, 3, 8)_{d z_2 x_1 x_2 x_1} \end{cases} \\ \begin{cases} D = \Sigma (10, 26, 24, 28, 29)_{d z_2 x_1 x_2 x_1} \\ D = \Pi (0, 2, 3, 7, 15, 14, 25, 9, 8)_{d z_1 x_1 x_2 x_1} \end{cases} \end{cases}$$

Rysunek 9-37 przedstawia wartości tych funkcji w siatkach Karnaugh'a.

$x_2 x_1$				
$d z_2 z_1$	00	01	11	10
000	0		1	0
001			1	
011			1	0
010	0	0		0
110	1	0		0
111	1	0		
101				
100				

Z_1

$x_2 x_1$

$d z_2 z_1$ | 000 | 0 | | 0 | 0 |
001			1	
011			1	1
010	0	1		1
110	1	1		0
111	1	1		
101				
100				

Z_2

$x_2 x_1$

$d z_2 z_1$ | 000 | 0 | | 0 | 0 |
001			0	
011			0	0
010	0	0		1
110	1	0		1
111	1	1		1
101				
100				

Rys. 9-37

Można z nich określić minimalną postać wyrażen ogólnych dla wyjść: Z_1 , Z_2 i elementu dodatkowego D :

$$Z_1 = x_2 x_1 + d \bar{x}_2 \bar{x}_1 \quad (\text{zależność kombinacyjna})$$


$$Z_2 = z_1 + d + z_2 x_1 + z_2 x_2$$

$$D = d z_1 + d \bar{x}_1 + z_2 \bar{z}_1 x_2$$

9.5. Realizacja Bloku Pamięci w oparciu o przerzutniki

Elementy pamięci można realizować na zasadzie logicznych sprzężeń zwrotnych lub w oparciu o przerzutniki.

Rys. 9-38 przedstawia strukturę Bloku Pamięci zrealizowanego w oparciu o przerzutniki.

 

Rys. 9-38

Funkcje wzbudzeń przerzutników, to funkcje realizujące sygnały wejściowe (w_1 , w_0) przerzutników. Układ realizujący te funkcje nazywamy Blokiem Kombinacyjnym wejściowym (BKwe).

Czy funkcje wejść przerzutników powinny być wolne od hazardu?

Przerzutnik jest układem sekwencyjnym. Niektóre rodzaje przekłamań występujące na wejściach przerzutników mogą być utrwalone w przerzutniku. Więc niektóre rodzaje hazardu występujące w BKwe mogą być przyczyną błędnej pracy BP. Jeżeli nie znamy przypadków hazardu, które są nieszkodliwe, to ogólnie w BKwe należy eliminować hazard.

Można jednak podać przypadki, kiedy hazard określonego rodzaju nie ma wpływu na pracę przerzutnika, czyli jest nieszkodliwy. Oto wybrane, łatwe do zapamiętania przypadki, kiedy hazard występujący w realizacji funkcji wejść przerzutnika jest nieszkodliwy:

- P1. Kiedy w przerzutniku s i r obydwa wejścia: s i r realizowane są w postaci normalnej sumy, wtedy nie ma potrzeby eliminacji hazardu (HSs) dla tych wejść.
- P2. Kiedy w przerzutniku \bar{s} i \bar{r} obydwa wejścia: \bar{s} i \bar{r} realizowane są w postaci normalnej iloczynu, wtedy nie ma potrzeby eliminacji hazardu (HSr) dla tych wejść.

Uzasadnienie przypadku P1. Chwilowe przekłamanie typu: $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ występujące na wejściu s (lub r) przerzutnika s np. z powodu HSs nie mają wpływu na pracę tego przerzutnika, jeżeli jednocześnie na drugim jego wejściu r (lub s) jest wartość 0 bez przekłamań. Podczas rozważanego przejścia dla s (lub r) drugie wejście przerzutnika jest w stanie 0 i bez przekłamań typu HSr , bo zabroniony jest stan wejść: $sr = 11$

i w normalnej postaci sumy nie ma HSw. Zatem omawiany błędny stan na wejściu przerzutnika sr jest stanem nieaktywnym wejść: $x = r = 0$, w którym zgodnie z tablicą przejść (rys. 9-17) przerzutnik sr pamięta swój stan poprzedni. Podobnie można uzasadnić przypadek P2.

Opisane przypadki: P1 i P2 pozwalają na uproszczenie sposobu syntezy wejść przerzutników:

1. Przy określaniu minimalnych wyrażeń w postaci sumy (iloczynu) dla funkcji wejść przerzutnika sr ($\bar{s} \bar{r}$) nie ma potrzeby tworzenia wyrażeń antyhazardowych.
2. Funkcje wejść przerzutnika sr ($\bar{s} \bar{r}$) można realizować w kanonicznej postaci sumy (iloczynu) np. z zastosowaniem komutatorów lub pamięci stałej.
3. Koszt realizacji postaci kanonicznej w oparciu o układy programowane typu PLS lub PGA, jest porównywalny z kosztem realizacji postaci minimalnej. Zatem w przypadku realizacji BKwe z zastosowaniem tych układów, można zastosować prostszy algorytm określania kanonicznej postaci sumy (iloczynu) dla funkcji wejść przerzutnika sr ($\bar{s} \bar{r}$) w miejsce bardziej złożonego dającego w wyniku postać minimalną.

W przypadku realizacji BP na zasadzie sprzężeń zwrotnych również można podać przypadki kiedy hazard jest nieszkodliwy (opisane w przykładzie 15.1). Nie znając ich przy określaniu wyrażeń dla BP ogólnie należy eliminować hazard.

Można podać różne metody określania funkcji wzbudzeń przerzutników w tym następujące dla przerzutników o wejściach prostych:

- 1) metoda oparta o tablice wzbudzeń przerzutników,
- 2) metoda porównywania wyrażeń logicznych (opisujących BP i realizowanych przez przerzutnik),
- 3) metoda bezpośrednio oparta o siatkę stanów wewnętrznych elementu pamięci:
 - a) z rozwiązaniem w postaci minimalnej,
 - b) z rozwiązaniem w postaci kanonicznej,
- 4) metoda bezpośrednio oparta o rozwiązującą tablicę kolejności łącz.

Dla przerzutników o wejściach zanegowanych funkcje wejść są przeciwnie w stosunku do funkcji wejść przerzutników o wejściach prostych.

Metody wymienione w punktach: 1, 2, 3a są przydatne w przypadku realizacji BKwe w oparciu o bramki, a także w oparciu o układy programowane typu PLA.

Metody wymienione w punktach: 3b oraz 4 oparte są o algorytmy znacznie prostsze niż algorytmy pozostałych metod. Są one przydatne szczególnie w przypadku realizacji BKwe z zastosowaniem komutatorów, pamięci stałej jak również układów programowanych typu PLS lub PGA. Chociaż wyniki uzyskane tymi metodami nie zawierają pełnej informacji o wartościach funkcji wzbudzeń przerzutnika (brak informacji o stanach Φ), to jednak są one wystarczające w wymienionych przypadkach realizacji BKwe.

Metoda oparta o tablice wzbudzeń przerzutników

Z binarnej siatki stanów wewnętrznych w oparciu o tablice wzbudzeń przerzutnika określa się siatkę dla wejść przerzutnika. Z siatek tych można określić wyrażenia dla funkcji wzbudzeń przerzutników.

Przykład 9.6

Na rys. 9-39 podano siatkę stanów jednego z dwóch elementów pamięci Y (rys. 9-39a).


		ab						ab						ab					
y x		00	01	11	10	y→Y	s r	y x		00	01	11	10	y x		00	01	11	10
00		0	1	Φ	1	0 0	0 Φ	00	0	1	Φ	1	00	0	0	Φ	0	0	0
01		0	0	Φ	0	0 1	1 0	01	0	0	Φ	0	01	Φ	0	Φ	0	Φ	0
11		Φ	0	Φ	1	1 0	0 1	11	Φ	0	Φ	Φ	11	Φ	0	Φ	Φ	0	0
10		0	1	Φ	1	1 1	Φ 0	10	0	Φ	Φ	Φ	10	1	0	Φ	Φ	0	0
		Y								s						r			

Rys. 9-39

Dla realizacji tego elementu wybrano przerzutnik sr, dla którego tablicę wzudzeń podaje rys. 9-39b, a siatkę funkcji wzudzeń podają rysunki: 9-39c i 9-39d. Z nich wynikają wyrażenia minimalne:

$$s = \bar{x} \cdot b + \bar{x} \cdot a \qquad r = \bar{a} \cdot \bar{b} + x \cdot \bar{a}$$

Są one przydatne dla realizacji wejść: s i r w oparciu o bramki np. rys. 9-40.

 

Rys. 9-40

Metoda porównywania wyrażeń logicznych

Z binarnej siatki stanów wewnętrznych określa się wyrażenie podobne do wyrażenia realizowanego przez zastosowany przerzutnik (w postaci sumy dla przerzutników z dominującym wejściem upisującym lub w postaci iloczynu dla przerzutników z dominującym wejściem zerującym).

Jeżeli wyrażenie zawiera kilka wyrazów (składników w postaci sumy lub czynników w postaci iloczynu) zależnych od stanu poprzedniego rozważanego przerzutnika q, to należy te wyrazy zgrupować względem argumentu q. Porównując otrzymane wyrażenie z wyrażeniem realizowanym przez przerzutnik, określa się funkcje wzudzeń przerzutnika.

Uwaga: Wyniki uzyskane metodą porównywania wyrażeń lub opartą o tablice wzбудzeń nie zapewniają tego, że pomocnicze wyjście przerzutnika jest negacją jego wyjścia głównego. Chcąc w takim przypadku korzystać z wyjścia pomocniczego q' jako negacji, trzeba dokonać sprawdzenia, czy jest to dozwolone.

Sprawdzenie to w przypadku przerzutników klasy A, polega na utworzeniu funkcji iloczyn: $w_1 \cdot w_0$ i sprawdzeniu, czy w stanach pracy układu funkcja ta jest równa „0”. Jeżeli tak, można korzystać z q' jako negacji q , a także można zastąpić przerzutnik klasy A przerzutnikiem π .

W przypadku przerzutników klasy B, utworzy się funkcję sumy: $w_1 + w_0$ i sprawdza się, czy w stanach pracy układu funkcja ta jest równa „1”. Jeżeli tak, można korzystać z q' jako negacji q , a także można zastąpić przerzutnik klasy B przerzutnikiem π .

Przykład 9.7

Dla elementu pamięci Y z przykładu 9.6 poszukiwane są wyrażenia: w_1 , w_0 dla przerzutnika klasy A z dominującym wejściem wpisującym. Na rys. 9-41 podana jest siatka stanów wewnętrznych oraz wyrażenie w postaci sumy dla elementu pamięci: Y oraz wyrażenie dla Q rozważanego przerzutnika. Z porównania wyrażeń: dla Y i dla Q przerzutnika wynikają funkcje wzbudzeń przerzutnika:

$$w_1 = \bar{x} \cdot \bar{b} + \bar{x} \cdot a, \quad w_0 = \bar{a}$$


Chcąc korzystać z wyjścia pomocniczego q' przerzutnika jako negacji jego wyjścia głównego q , trzeba dokonać następującego sprawdzenia. Określony jest iloczyn:

$$w_1 \cdot w_0 = (\bar{x} \cdot \bar{b} + \bar{x} \cdot a) \bar{a} = \bar{x} \cdot \bar{b} \cdot \bar{a}$$

Iloczyn ten przyjmuje wartość „1” w stanach pracy układu, więc nie można korzystać z q' jako negacji q i nie można zastąpić przerzutnika wybranego do realizacji przerzutnikiem π .

Metoda bezpośrednia oparta o siatkę stanów elementu pamięci – z rozwiązaniem w postaci minimalnej

 1. W siatce stanów elementu pamięci Y, zaznaczyć (np. przez pogrubienie) stany niestabilne (1 i 0).
2. Wyróżnione stany 1 połączyć w grupy jedynkowe według zasad obowiązujących przy minimalizacji wyrażeń. Dla powiększenia grupy można wykorzystać stany Φ i nie wyróżnione stany 1. Utworzone grupy wskazują stan aktywny (równy 1) wejścia s , czyli są grupami jedynkowymi dla s .
3. Suma wyrażeń opisujących grupy zaznaczone w punkcie 2 określa wyrażenie dla s przerzutnika π .
4. Wyróżnione stany 0 połączyć w grupy według zasad obowiązujących przy minimalizacji wyrażeń. Dla powiększenia grupy można wykorzystać stany Φ oraz nie wyróżnione stany 0. Utworzone grupy wskazują stan aktywny (równy 1) wejścia r , czyli są grupami jedynkowymi dla r .



5. Suma wyrażeń opisujących grupy zaznaczone w punkcie 4 (pamiętając, że są to grupy jedynkowe dla wejścia r) określa wyrażenie dla r przerzutnika r .

(Uwaga: W punktach 2 i 4 nie trzeba tworzyć grup astyhazardowych.

Przykład 9.8

Na rysunku 9-42 a) podana jest siatka stanów elementu pamięci Y.

a)	ab	b)	ab
y x	00 01 11 10	y x	00 01 11 10
00	0 1 Φ 1	00	0 1 Φ 1
01	0 0 Φ 0	01	0 0 Φ 0
11	Φ 0 Φ 1	11	Φ 0 Φ 1
10	0 1 Φ 1	10	0 1 Φ 1
	Y		Y

Rys. 9-42

Wyróżniono w niej stany niestabilne elementu Y przez pogrubienie. W siatce b) zaznaczono linią ciągłą grupy jedynkowe pokrywające stany 1 oraz linią przerywaną grupy zerowe pokrywające stany 0.

Z grup oznaczonych linią ciągłą wynika minimalne wyrażenie dla x . Z grup oznaczonych linią przerywaną wynika minimalne wyrażenie dla r . Funkcje wejść dla przerzutnika \bar{x} \bar{r} są przeciwne w stosunku do funkcji wejść przerzutnika x :

$$s = \bar{x} \cdot \bar{b} + x \cdot a, \quad r = \bar{b} \cdot \bar{a} + \bar{a} \cdot x, \quad \bar{s} = x \cdot \bar{b} + x \cdot a, \quad \bar{r} = \bar{b} \cdot a + a \cdot x.$$

Warto zwrócić uwagę na zależność między grupami zaznaczonymi na rys. 9-39 c i d a grupami zaznaczonymi na rys. 9-41.

Metoda bezpośrednia oparta o siatkę stanów wewnętrznych elementu pamięci z rozwiązaniem w postaci kanonicznej

1. W siatce stanów elementu pamięci Y, zaznaczyć (np. przez pogrubienie) stany niestabilne (1 i 0).
2. Wyróżnione stany 1 wskazują stany aktywne (równe „1”) wejścia x , czyli stany, w których $x = 1$.
3. Suma wyrażeń opisujących wyróżnione stany 1 zaznaczone w punkcie 2 określa wyrażenie dla x w kanonicznej postaci.
4. Wyróżnione stany 0 wskazują stany aktywne (równe „1”) wejścia r , czyli stany, w których $r = 1$.
5. Suma wyrażeń opisujących wyróżnione stany 0 zaznaczone w punkcie 4 określa wyrażenie dla r w kanonicznej postaci. Stany 0 z punktu 4 są zerowymi dla Y ale jedynkowymi dla r , więc przy tworzeniu wyrażenia dla r należy je traktować jako składniki jedynki dla r .

Przykład 9.9

Rysunek 9-43 przedstawia siatkę stanów elementu pamięci Y. Określenie funkcji wejść s , r w kanonicznej postaci sumy może nastąpić bezpośrednio z siatki stanów elementu Y. Zaznaczono w niej stany niestabilne przez pogrubienie.

		ab			
		00	01	11	10
yx	00	0	1	Φ	1
	01	0	0	Φ	0
	11	Φ	0	Φ	1
	10	0	1	Φ	1

Y

Rys. 9-43


Z wyróżnionych stanów **1** wynika kanoniczna postać wyrażenia dla s :

$$s = \bar{y} \cdot \bar{x} \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{y} \cdot \bar{x} \cdot a \cdot \bar{b} \quad s = \Sigma(1, 2)_{yxab}$$

Z wyróżnionych stanów **0** wynika kanoniczna postać wyrażenia dla r :

$$r = y \cdot \bar{x} \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} + y \cdot x \cdot \bar{a} \cdot b \quad r = \Sigma(8, 13)_{yxab}$$

Postać kanoniczna jest przydatna przy realizacji s i r np. w oparciu o demultiplexer (rys. 9-44).

 

Rys. 9.9-44

Metoda bezpośrednia oparta o tablicę kolejności łączeń

1. W rozwiązalnej TKL dla elementu q (wyjściowego lub dodatkowego), który ma być zrealizowany w oparciu o przerz. sr poszukuje się taktów bezpośrednio poprzedzających zmiany tego elementu na „+”.

- Stany numeryczne układu z taktów znalezionych w punkcie 1 należą do zbioru składników jedyńki funkcji wejścia x przerzutnika sr (do zbioru czynników zera funkcji wejścia x należą stany określone jako warunki niedziałania elementu q).
- Dla elementu q , poszukuje się taktów bezpośrednio poprzedzających zmiany tego elementu na „-”.
- Stany numeryczne układu z taktów znalezionych w punkcie 3 należą do zbioru składników jedyńki funkcji wejścia r przerzutnika sr (do zbioru czynników zera funkcji wejścia r należą stany określone jako warunki działania elementu q).

Przykład 9.18

Działanie układu o wejściach x_1, x_2 , wyjściach Z_1, Z_2 i elemencie dodatkowym D opisuje (rys. 9-45) rozwiązalna tablica kolejności łążeń (TKL).

Takty	0	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	10'	11	0
x_1	2^0	-	+						-						
x_2	2^1	-		+			-				+			-	
x_1	2^2	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
x_2	2^2	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
d	2^2	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
NSU	0	1	3	11	15	13	5	21	20	28	30	22	6	4	0

Rys. 9-45


Warto zauważyć (rys. 9-46), że Z_2 opisuje funkcja kombinacyjna: $Z_2 = x_2 x_1 + d \overline{x_2} \overline{x_1}$. Funkcje wejść przerzutnika sr dla pozostałych elementów łatwo można określić w kanonicznej postaci sumy bezpośrednio z tablicy na rys. 9-45.

Stan (11) $d_{x_2 x_1 x_2}$ z taktu 3, bezpośrednio poprzedzający zmianę na „+” dla elementu Z_1 należy do zbioru składników jedyńki wejścia x . Stan (4) $d_{x_2 x_1 x_2}$ z taktu 11, bezpośrednio poprzedzający zmianę na „-” tego elementu należy do zbioru składników jedyńki wejścia r . Podobnie określa się funkcje sr dla elementu d .

Oto wyniki:

$$\begin{array}{ll}
 \text{dla } Z_1 & \text{dla } D \\
 s = \Sigma (11)_{d_{x_2 x_1 x_2}} & r = \Sigma (5)_{d_{x_2 x_1 x_2}} \\
 r = \Sigma (4)_{d_{x_2 x_1 x_2}} & r = \Sigma (22)_{d_{x_2 x_1 x_2}}
 \end{array}$$

Funkcje wejść przerzutników sr w minimalnej postaci, można określić bezpośrednio w oparciu o siatkę stanów (rys. 9-46).

 

Rys. 9-46

Siatki te wypełnione są w oparciu o warunki działania i niedziałania zaznaczone na rys. 9-45 dla elementów; wyjściowych Z_1 i Z_2 i dodatkowego D . Stany niestabilne elementów wyróżnione w siatkach przez pogrubienie odpowiadają podanym wcześniej stanom w kanonicznej postaci sumy wejść x , r określonym bezpośrednio z rozwiązalnej TKL. Oto wyniki minimalnych wyrażeń otrzymane z siatek na rys. 9-46:


$$Z_2 = x_2 x_1 + d \overline{x_2} \overline{x_1} \quad - \quad \text{funkcja kombinacyjna (nie warto jej realizować na przerzutniku),}$$

$$\text{dla } Z_1: \quad x = z_2 \quad \quad \quad r = \overline{d} \overline{x_2} \overline{x_1}$$

$$\text{dla } D: \quad x = z_1 \overline{z_2} x_1 \quad \quad \quad r = x_2 \overline{z_2} -$$

10. SYNCHRONICZNE UKŁADY SEKWENCYJNE

W układach sekwencyjnych synchronicznych zmiany stanów wewnętrznych układu mogą występować tylko w ściśle określonych chwilach czasu, wyznaczonych przez dodatkowy sygnał taktujący (zegarowy, synchronizujący). Rys. 10-1 przedstawia najczęściej stosowane struktury: Moore'a i Mealy'ego.

 

Rys. 10-1

Sygnał taktujący (zegarowy) oddziałuje w ten sposób na BP, że stan układu określony sygnałami: Q_1, \dots, Q_m może się zmieniać tylko w chwilach czasu wyznaczonych impulsami zegarowymi. W związku z tym w opisie funkcji przejść dla BP występują górne indeksy n i $n+1$ dotyczący przedziału czasu: n i $n+1$.

Przedziały czasu: n , $n+1$ wyznaczone są przez dwa kolejne aktywne zbocza sygnału zegarowego.

Sygnały: Q_1, \dots, Q_m posiadają stałą wartość w przedziale czasu n określoną jako: Q_1^n, \dots, Q_m^n .


Sygnały: x_1, \dots, x_n mogą zmieniać się asynchronicznie w przedziale czasu n . Dla nich oznaczenia: x_1^n, \dots, x_n^n , należy rozumieć jako wartości tych sygnałów takie, jakie są przez pewien czas (co najmniej czas wyprzedzenia) przed kolejnym aktywnym zboczem sygnału zegarowego warunkującego przejście do przedziału $n+1$.

Do realizacji Bloku Pamięci (BP) zazwyczaj stosuje się przerzutniki synchroniczne. Rysunek 10-2 przedstawia strukturę bloku pamięci z wyróżnieniem przerzutników synchronicznych.

Wtedy w Bloku Pamięci można wyróżnić przerzutniki¹: P_1, \dots, P_m oraz Blok Kombinacyjny wejściowy (BKwe) realizujący funkcje wejść informacyjnych przerzutników: f_1, \dots, f_m . Dla k -tego wejścia informacyjnego realizowana jest funkcja kombinacyjna: $R_k = \Psi_k(x_1, \dots, x_n, Q_1, \dots, Q_m)$.

W opisie bloków kombinacyjnych: BKwy i Bkwe pomija się górny indeks dotyczący przedziału czasu.

¹ Tematyka przerzutników jest uwzględniona w programie: Prze-nas.zip dostępnym na witrynie internetowej: <http://zmtac.iinf.polsl.glowice.pl>

 

Rys. 10-2

10.1. Przerzutniki synchroniczne

Rys. 10-3 przedstawia ogólny symbol i oznaczenia. Wejścia ustawiające dominują nad pozostałymi. Stan aktywny (najczęściej 0) wejścia wpisującego wymusza asynchronicznie stan 1 a stan aktywny wejścia zerującego wymusza stan 0 na wyjściu Q.



gdzie: I - wejście informacyjne (jedno lub kilka),

C - wejście zegarowe,

Q - wyjście,

$$Q^{t+1} = f(Q^t, I^t).$$

wejścia ustawiające:

s - wpisujące (ang. set),

r - zerujące (ang. reset).

Rys. 10-3

Przerzutniki synchroniczne, mogą mieć jedno lub kilka (zwykle nie więcej niż 2) wejść informacyjnych.

Praktyczne zastosowanie znalazły głównie dwa typy przerzutników z wieloma wejściami informacyjnymi: SR (rys. 10-4) oraz JK (rys. 10-5). Z jednym wejściem informacyjnym najczęściej stosowane są przerzutniki typu D (rys. 10-6) i typu T (rys. 10-7).

Zależnie od sposobu wyzwalania przerzutnika (opisanego dalej) stosowane są dodatkowe symbole obok wejścia zegarowego:



C - wyzwalanie narastającym zboczem,



C - wyzwalanie wysokim poziomem ($C=1$),




C - wyzwalanie opadającym zboczem lub Master-Slave,



C - wyzwalanie niskim poziomem ($C=0$),

Przerzutnik SR


Rysunek 10-4 przedstawia: symbol przerzutnika SR wyzwalanego narastającym zboczem a także: tablice przejść, tablice wzbudzeń i wykres czasowy ilustrujący jego działanie.

 

Rys. 10-4

Przerzutnik JK

Rysunek 10-5 przedstawia: symbol przerzutnika JK wyzwalanego narastającym zboczem oraz: tablice przejść, tablice wzbudzeń i wykres czasowy ilustrujący jego działanie.

 


Rys. 10-5


Przerzutnik D

Wyjście Q w przedziale czasu $n+1$ (Q^{n+1}) przyjmuje wartość D^n , czyli taką, jaka jest na wejściu D (przez co najmniej czas wyprzedzenia) przed kolejnym impulsem zegarowym poprzedzającym przedział $n+1$.

Przerzutnik ten można zrealizować w oparciu o przerzutnik JK wprowadzając na wejście K sygnał przeciwny do sygnału wprowadzonego na wejście J . Rysunek 10-6 przedstawia: symbol przerzutnika D wyzwalanego narastającym zboczem, sposób jego realizacji w oparciu o przerzutnik JK a także: tablice przejść, tablice wzbudzeń i wykres czasowy ilustrujący jego działanie.

 

Rys. 10-6

 Przerzutnik T

Rys. 10-7

Gdy w przedziale wartość $T^n = 0$, to w przedziale $n+1$ stan wyjścia Q nie ulega zmianie. Gdy wartość $T^n = 1$, to w przedziale $n+1$ stan wyjścia Q przyjmuje wartość przeciwną do tej, która była w przedziale n . Dla $T^n = 1$ każde pobudzenie wejścia zegarowego powoduje zmianę stanu wyjścia Q na przeciwną.

Sposoby wyzwalania przerzutników

Stan wyjścia w przerzutniku synchronicznym zmienia się w zależności od wejść informacyjnych w momentach określonych przez wejście zegarowe (taktujące). W tej części rozdziału w opisach przerzutników pominięte są wejścia ustawiające. Zwykle spotyka się trzy sposoby wyzwalania przerzutników synchronicznych:


- poziomem.
- zboczem narastającym (przodnim) lub opadającym (tylnym) – jednostopniowe.
- zboczem (narastającym i opadającym) – dwustopniowe typu Master-Slave.

Wyzwalanie poziomem

Oddziaływanie wejść informacyjnych na wyjście może nastąpić tylko podczas trwania odpowiedniego poziomu logicznego na wejściu taktującym ($C = 0$ lub $C = 1$).

W układach z pamięcią często jest stosowany przerzutnik D typu "latch" (rys. 10-8) wyzwalany poziomem. Działanie tego przerzutnika wyzwalanego poziomem: $C = 1$ charakteryzuje się tym, że w czasie, gdy na jego wejściu zegarowym jest jedynka logiczna, wówczas wejście informacyjne D oddziałuje bezpośrednio na wyjście Q .

Przerzutnik D wyzwalany poziomem ($C = 1$)

 

Rys. 10-8

Wszystkie zmiany stanów wejścia D , zachodzące podczas $C = 1$ są asynchronicznie powtarzane na wyjściu Q (rys. 10-8). Kiedy stan wejścia zegarowego zmienia się z 1 na 0, wyjście Q pozostaje w stanie logicznym, odpowiadającym stanowi wejścia D występującemu bezpośrednio przed pojawieniem się zmiany z 1 na 0 sygnału zegarowego.

Wyzwalanie zboczem

Oddziaływanie wejść informacyjnych na wyjście jest możliwe tylko przy dodatnim ($C = 0 \rightarrow 1$) lub ujemnym ($C = 1 \rightarrow 0$) zboczach C . Ogólnie można powiedzieć, że przy aktywnym zboczach sprawdzana jest wartość wejść informacyjnych, jaka była bezpośrednio przed rozważanym zboczem i zależnie od tej wartości ustawiana jest wartość wyjścia na cały następny okres zegara zgodnie z tablicą przejść przerzutnika. Np. dla przerzutnika D (rys. 10-9) wyzwalanego opadającym (ujemnym, tylnym) zboczem wyjście Q na cały następny okres zegara przyjmuje wartość jaka była na wejściu D tuż przed rozważanym opadającym zboczem.

W katalogu elementów cyfrowych podana jest wymagana minimalna wartość czasu wyprzedzenia. Wartość tę należy rozumieć jako czas, w którym wejście informacyjne przerzutnika musi utrzymywać stałą wartość, aby wyjście Q mogło przyjąć żądaną wartość.

Przerzutnik D wyzwalany opadającym zboczem



Rys. 10-9

Wyzwalanie dwustopniowe (Master-Slave)

Wpisanie informacji z wejść informacyjnych przebiega dwustopniowo. Podczas narastającego zbocza informacja wpisana jest do układu wejściowego przerzutnika (Master), a podczas opadającego zbocza informacja przekazywana jest na wyjście przerzutnika (Slave). Zależnie od budowy przerzutnika jego działanie może być takie, jak opisano wyżej (typ „idealny”) lub nieco odmienne (typ „łapiący jedynkę”).


Przerzutnik D Master-Slave „idealny”



Rys. 10-10

Dla przerzutnika D typu: Master-Slave „idealnego” (rys. 10-10) wartość D odczytana przy narastającym zboczu C (wartość ta musi trwać pewien czas przed rozważanym zboczem i po tym zboczu) zapisana jest na wyjściu Q przy opadającym zboczu i pozostaje bez zmian przez cały następny okres zegara.

Przerzutnik D wyzwalany dwustopniowo (Master-Slave „łapiący jedynkę”)

 

Rys. 10-11

Dla przerzutnika z rys. 10-11 wartość Q ustawiana jest na cały okres zegara zgodnie z zasadą:

- gdy dla $C = 1$ przez jakiś czas istnieje $D = 1$, to przy opadającym zboczu ustawiany jest stan $Q = 1$ (łapanie 1),
- gdy dla $C = 1$ istnieje cały czas $D = 0$, to przy opadającym zboczu ustawiana jest wartość $Q = 0$.

Możliwości zastosowania przerzutników są szerokie. Najważniejszą dziedziną zastosowań przerzutników są systemy zliczające, rejestry. Przerzutniki służą też do budowy sekwencyjnych układów sterowania.

10.2. Synteza synchronicznych układów sekwencyjnych metodą siatek przejść

Algorytm syntezy układów synchronicznych metodą siatek przejść²

1. Opisać program pracy układu: słownie, wykresem czasowym lub grafem przejść.
2. Określić siatkę przejść/wyjść układu.
3. Określić siatkę przejść/wyjść układu zredukowaną dla układu o strukturze Moore'a lub Mealy'ego.
4. Zakodować dwójkowo zredukowaną siatkę przejść/wyjść.
5. Określić dwójkową (binarną) siatkę przejść/wyjść.
6. Określić funkcje wzbudzeń przerzutników wybranych do realizacji Bloku Pamięci.
7. Określić funkcje wyjść dla układu: a - Moore'a lub b - Mealy'ego.
8. Narysować schemat logiczny.

Ad.1. Zasady opisu są takie same, jak dla układów asynchronicznych sekwencyjnych.

Ad.2. Siatka przejść/wyjść posiada kolumny odpowiadające stanom wejść i wiersze odpowiadające stanom układu. Po lewej stronie każdego wiersza zapisany jest odpowiadający mu stan S^n , czyli stan w przedziale czasu n przed aktualnie rozważanym impulsem zegarowym. Pierwotna siatka przejść/wyjść zazwyczaj jest siatką dla układu Moore'a. W niej, w osobnej kolumnie obok każdego wiersza jest zapisany stan wyjść, jaki odpowiada danemu stanowi układu. W kratce zawartej w wierszu dla stanu układu S^n i kolumnie dla stanu wejść X_n^j zapisany jest:

- stan S^{n+1} czyli stan, do którego przechodzi układ ze stanu S^n dla stanu wejść X_n , po kolejnym impulsie zegarowym,
- lub znak „-“, w przypadku, gdy w stanie S^n , stan wejść X_n , nie jest możliwy.

Stan wejść w n -tym przedziale czasu (X_n^j) może się zmieniać asynchronicznie. Wartość X_n^j , która warunkuje przejście do przedziału $n+1$ jest rozumiana jako wartość stanu wejść, jaka jest w czasie poprzedzającym aktywne zbocze sygnału zegarowego, tak jak to omówiono na początku rozdziału 10.

Ad.3. Zasady redukcji stanów układu synchronicznego są podobne do zasad redukcji stanów układu asynchronicznego.

Dwa wiersze można zredukować (dla struktury Moore'a lub Mealy'ego) wtedy i tylko wtedy, kiedy posiadają niesprzeczne przejścia, czyli w żadnej z kolumn rozważanych wierszy nie ma indeksów stanów sprzecznych. Zatem w kolumnach wierszy, które można zredukować występuje w nich jeden z przypadków: indeksy stanów zgodnych (lub zgodnych warunkowo i warunek jest spełniony), indeks i kreska lub dwie kreski.


Przez stany zgodne należy rozumieć stany (wiersze), które mają niesprzeczne stany wyjść i niesprzeczne przejścia. Dwa inne dwa stany wewnętrzne są **zgodne warunkowo** (warunek: $j = k$), jeżeli są zgodne pod

² Komputerowa synteza tych układów z wizualizacją pośrednich wyników jest uwzględniona w programie: Synchron.zip dostępnym na witrynie internetowej: <http://zmtac.inf.pold.gliwice.pl>

warunkiem, że stany: j i k są zgodne. Jeżeli warunkiem zgodności stanów: j i k jest: $(j = k)$, to oczywiście ten warunek można pominąć przy redukcji tych stanów. Tak właśnie jest dla stanów 1 i 3 na rys. 10-12a.

Stany zgodne można zastąpić jednym stanem wewnętrznym. Odpowiadający mu wiersz otrzymuje się poprzez nałożenie na siebie wierszy przyporządkowanych rozważanym stanom zgodnym (rys. 10-12c).

Jeżeli redukowane wiersze posiadają sprzeczny stan dla przynajmniej jednego wyjścia, to redukcja ich prowadzi do struktury Mealy'ego. Redukcja wierszy o niesprzecznych wyjściach może być wykorzystana zarówno dla struktury Moore'a jak i Mealy'ego.

 

Rys. 10-12

Stan wyjść w zredukowanej siatce przejść/wyjść: dla układu Moore'a zapisuje się w każdym wierszu w osobnej kolumnie. Dla układu Mealy'ego stan wyjść zapisuje się krótkich siatki, jako stan wyjść, który układ powinien przyjąć przy przejściach określonych tymi krótkami.

Ad 4. Kodowanie wierszy zredukowanej siatki przejść/wyjść jest dowolne, bez eliminacji wyjściu z użyciem minimalnej liczby sygnałów kodujących jaka wystarczy dla rozóżnienia wierszy.

Ad 5. Dwójkową (binarną) siatkę przejść/wyjść określa się w oparciu o zredukowaną siatkę przejść/wyjść, wpisując w miejsce stanów: S^n i S^{n+1} ich kody dwójkowe (bez eliminacji wyjściu).

Ad 6. Istnieją różne metody wyznaczenia funkcji wyjść informacyjnych przerzutnika synchronicznego. Do najczęściej stosowanych należą:

- oparta o siatkę stanów elementu pamięci i tablice wzbudzeń przerzutnika,
- oparta o transformację funkcji logicznej elementu pamięci,
- bezpośrednia, oparta wyłącznie o dwójkową siatkę stanów elementu pamięci metoda ta jest zilustrowana w przykładach 10.1, 10.2 i 10.3.

} nie opisane
w niniejszym rozdziale

Ad 7. Funkcje wyjść dla układu Moore'a określa się na podstawie tablicy zależności wyjść od sygnałów stanu, która jest częścią składową binarnej siatki przejść/wyjść (każdy wiersz siatki jest zakodowany sygnałami stanów wewnętrznych i w każdym, jest zapisana wartość wyjść). Funkcje wyjść dla układu Mealy'ego określa

się na podstawie siatki zależności wyjść od sygnałów stanu i sygnałów wejściowych układu, która jest częścią składową binarnej siatki przejść/wyjść układu Mealy'ego (w każdej kratce siatki jest zapisana wartość wyjść). Ponieważ funkcje te są kombinacyjne, to w ich opisie nie uwzględnia się górnego indeksu dotyczącego przedziału czasu.

Korekcja błędnych stanów układu powinna zapewnić ustawienie poprawnego stanu układu po wykryciu błędnego stanu. Można wyróżnić dwie wersje korekcji:


- synchroniczną - wtedy błąd trwa aż do kolejnego impulsu zegarowego (aktywnego zbocza zegara),
- asynchroniczną - wtedy czas trwania błędu będzie zależał od opóźnienia elementów układu.

W wersji rozwiązania bez korekcji błędnych stanów i w wersji z synchroniczną ich korekcją wejścia ustawiające przerzutników są nieaktywne.

Ad a) Dla uwzględnienia synchronicznej korekcji błędnych stanów należy w rozwiązaniu nie zawierającym tej korekcji zmodyfikować funkcje wzbudzeń przerzutników i ewentualnie funkcje wyjść. W tym celu należy uzupełnić siatkę przejść/wyjść o przejścia wynikające z synchronicznej korekcji błędnych stanów. Zgodnie z nią określić nowe wyrażenia dla wejść informacyjnych przerzutników i wyjść.

Ad b) Dla realizacji asynchronicznej korekcji błędnych stanów należy określić rozwiązanie dla wejść ustawiających: \bar{x}, \bar{r} . Rozwiązanie to powinno zapewnić asynchroniczne wymuszenie przejścia z błędnego stanu do poprawnego. Rozwiązanie dla wejść informacyjnych przerzutników pozostaje takie jak dla przypadku bez korekcji błędnych stanów.

Ustawianie stanu początkowego układu ma na celu wymuszenie stanu poprawnego początkowego po pojawieniu się napięcia zasilania. Trzeba więc dysponować dodatkowym sygnałem z sygnalizującym pojawienie się napięcia zasilania. Sygnał ten może pochodzić z układu wykrywającego pojawienie się napięcia zasilania (rys. 10-13) lub po prostu z przycisku, którego trzeba użyć aby wygenerować sygnał z .

 

Rys. 10-13

W oparciu o stan wejść i wartość sygnału z należy wypracować sygnały sterujące wejściami ustawiającymi \bar{x}, \bar{r} zgodnie z tabelą podaną na rys. 10-14.

		stary wejść	
		X_j	X_k
z	0	stan nieaktywny $\bar{s} \bar{r}$	stan nieaktywny $\bar{s} \bar{r}$
	1	stan aktywny $s \bar{r}$ wymuszający stan początkowy dla X_j	stan aktywny $s \bar{r}$ wymuszający stan początkowy dla X_k

Rys. 10-14

Przykład 10.1

Zaprojektować układ, który na wyjściu W generuje sygnał $W = 1$ (na czas nie dłuższy niż okres zegara) wtedy i tylko wtedy, kiedy na wejściu szeregowym x w takt kolejnych impulsów taktujących C pojawia się sekwencja: $x = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$.

Graf przejść: a) Struktura Moore'a



b) Struktura Mealy'ego



Rys. 10-15

W rozwiązaniu układu o strukturze Moore'a (rys. 10-15a) stan wyjścia $W = 1$ będzie wygenerowany na okres zegara. W rozwiązaniu układu o strukturze Mealy'ego (rys. 10-15b) stan wyjścia $W = 1$ będzie wygenerowany na czas, kiedy układ będąc w stanie numer 3 posiada stan wejścia: $x = 1$. Zatem, jeżeli zmiana sygnału x następuje między aktywnymi kolejnymi zboczami zegara (np. przy zboczu przeciwnym do aktywnego zbocza projektowanego układu), to stan wyjścia $W = 1$ będzie wygenerowany na czas krótszy od okresu zegara.

Struktura Moore'a

S ⁿ	x			W
	0	1		
1	2	1	0	
2	2	3	0	
3	2	4	0	
4	2	1	1	
S ⁿ⁺¹				

Struktura Mealy'ego

S ⁿ	x		W	
	0	1		
1	2/0	1/0		
2	2/0	3/0		
3	2/0	1/1		
S ⁿ⁺¹ / W				

Rys. 10-16

Struktura Moore'a

Q ₁ ⁿ Q ₂ ⁿ	x			W
	0	1		
00	01	00	0	
01	01	11	0	
11	01	10	0	
10	01	00	1	
Q ₁ ⁿ⁺¹ Q ₂ ⁿ⁺¹				

Struktura Mealy'ego

Q ₁ ⁿ Q ₂ ⁿ	x		W
	0	1	
00	01/0	00/0	
01	01/0	11/0	
11	01/0	00/1	
10			
Q ₁ ⁿ⁺¹ Q ₂ ⁿ⁺¹ / W			

Rys. 10-17

Rys. 10-16 przedstawia siatki przejść/wyjść z opisie, dziesiętnym stanów układu, a rys. 10-17 binarne (dwójkowe) siatki przejść/wyjść dla struktur: Moore'a i Mealy'ego. Siatkę przejść/wyjść dla układu Mealy'ego można określić w oparciu o graf przejść dla tej struktury albo w wyniku redukcji stanów 1 i 4 w siatce przejść/wyjść dla układu Moore'a.

a)

Q ₁ ⁿ Q ₂ ⁿ	x		
	0	1	
00	01	00	
01	01	11	
11	01	10	
10	01	00	
Q ₁ ⁿ⁺¹ Q ₂ ⁿ⁺¹			

b)

Q ₁ ⁿ Q ₂ ⁿ	x		
	0	1	
00	01	00	
01	01	11	
11	01	00	
10			
Q ₁ ⁿ⁺¹ Q ₂ ⁿ⁺¹			

c)

Q ₁ Q ₂	W
0 0	0
0 1	0
1 1	0
1 0	1
W = Q ₂ Q ₁	


d)

Q ₁ Q ₂	x		W
	0	1	
00	0	0	
01	0	0	
11	0	1	
10			
W = Q ₂ X			

Rys. 10-18

Blok Pamięci opisany jest siatkami stanów wewnętrznych Q_1 i Q_2 (rys. 10-18a i 10-18b). Blok Kombiacyjny Wychłowy opisany jest odpowiednio w postaci tablicy zależności dla struktury Moore'a (rys. 10-18 c) i siatki zależności dla struktury Mealy'ego (rys. 10-18d).


Ciąg dalszy syntezy układu Moore'a (rozwiązanie dla BP) w przypadku zastosowania różnych typów przerzutników przedstawia rys. 10-19.

 

Rys. 10-19


Siatki dla wejść informacyjnych przerzutników można określić bezpośrednio w oparciu o binarne siatki przejść poszczególnych przerzutników. W określaniu ich pomocne jest wyróżnienie stanów, w których $Q^n = 1$ (np. na rys. 10-19 przez zakreślenie) od stanów w których $Q^n = 0$ (bez zakreślenia). W siatkach i wyrażeniach dla funkcji wejść informacyjnych przerzutników pomija się górny indeks n , gdyż dotyczy ona zależności kombinacyjnych.

Schemat realizacji układu o strukturze Moore'a w oparciu o przerzutniki D i bramki NOR podaje rys. 10-20.

 

Rys. 10-20


Określenie rozwiązania Bloku Pamięci dla struktury Mealy'ego w oparciu o przerzutniki typu D i T przedstawia rys. 10-21.

 


Rys. 10-21

Dla określenia rozwiązania BKKw w oparciu o demultiplexer (rys. 10-22) potrzebne są wyrażenia w postaci kanonicznej:

$$\begin{cases} J_1 = \Sigma(3)_{0,0,2,x} \\ K_1 = \Sigma(6,7)_{0,0,2,x} \text{ lub } K_1 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_2 = \Sigma(0)_{0,0,2,x} \\ K_2 = \Sigma(7)_{0,0,2,x} \end{cases} \quad W = \Sigma(7)_{0,0,2,x}$$

 

Rys. 10-22

 

Rys. 10-24

Metoda tablic kolejnych stanów

W tej metodzie wykorzystuje się to, że struktura licznika taka jak na rys. 10-24 zawiera tylko Blok Pamięci. Synteza sprowadza się więc do zaprojektowania Bloku Kombinacyjnego sterującego wejściami informacyjnymi przerzutników wybranych do realizacji licznika. BKwe można zaprojektować w oparciu o taką tablicę zależności, w której kombinacje argumentów funkcji: $x_1 \dots x_n, Q_1 \dots Q_n$ w lewej części tablicy nie są zapisane w dowolnej kolejności, tylko w kolejności odpowiadającej kolejnym stanom licznika dla różnych wartości wejść programujących. Taką tablicę będziemy nazywać tablicą kolejnych stanów.

Wartości wejść informacyjnych w tej tablicy można łatwo określić na podstawie porównania stanów licznika: aktualnego i następnego.

Przykład 10.2

Zaprojektować licznik równoległy o pojemności: 5, liczący w kodzie naturalnym dwójkowym:

dla $k = 0$ - w przód, czyli:

$(000 \rightarrow 001 \rightarrow 010 \rightarrow 011 \rightarrow 100)_{Q_2, Q_1, Q_0}$

i


dla $k = 1$ - w tył, czyli:

$(100 \rightarrow 011 \rightarrow 010 \rightarrow 001 \rightarrow 000)_{Q_2, Q_1, Q_0}$

(pojemność licznika to liczba impulsów zegarowych, po których wraca on do stanu początkowego)

Synteza licznika metodą tablic kolejnych stanów

Ogólny schemat licznika zrealizowanego w oparciu o przerzutnik T przedstawia rys. 10-25. W tablicy kolejnych stanów (tabela 10-1) wartości wejść informacyjnych T można łatwo określić na podstawie porównania stanów licznika: aktualnego i następnego.

 

Rys. 10-25

Tabela 10-1

k	$Q_2 Q_1 Q_0$	$T_2 T_1 T_0$
0	0 0 0	0 0 1
0	0 0 1	0 1 1
0	0 1 0	0 0 1
0	0 1 1	1 1 1
0	1 0 0	1 0 0
1	1 0 0	1 1 1
1	0 1 1	0 0 1
1	0 1 0	0 1 1
1	0 0 1	0 0 1
1	0 0 0	1 0 0

$Q_1 Q_0$	$Q_2 Q_1$	$Q_2 Q_0$
0 0	0 0	0 0
0 1	1	0
1 1	1	1
1 0	1	0

T_2

$Q_1 Q_0$	$Q_2 Q_1$	$Q_2 Q_0$
0 0	0	0
0 1	0	0
1 1	1	1
1 0	0	0

T_1

$Q_1 Q_0$	$Q_2 Q_1$	$Q_2 Q_0$
0 0	1	1
0 1	0	0
1 1	1	1
1 0	0	1

T_0

Rys. 10-26

Z tablicy kolejnych stanów (tabela 10-1) wynikają siatki (rys. 10-26) oraz wyrażenie:

$$T_2 = \bar{k} Q_1 Q_0 + k \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2$$

$$T_1 = \bar{k} Q_0 + k Q_1 + k Q_1 \bar{Q}_0$$

$$T_0 = \bar{k} \bar{Q}_2 + k Q_2 + Q_1 + Q_0$$

Podane rozwiązanie nie uwzględnia korekcy błędnych stanów.

Asynchroniczna korekcja błędnych stanów wymaga uzupełnienia poprzedniego rozwiązania o układ sterujący wejściami ustawiającymi przerzutników. Wyrażenia dla wejść informacyjnych przerzutników pozostają bez zmian.

Tabela 10-2 oprócz przejść wynikających z programu pracy układu uwzględnia też przejścia wynikające z korekcy błędnych stanów. Wynikają z niej wyrażenia dla wejść ustawiających przerzutników:

$$\bar{s}_2 = \bar{s}_1 = \bar{s}_0 = 1$$

$$\bar{r}_2 = \bar{k} Q_2 (Q_1 + Q_0) + k + Q_1 (Q_2 + Q_0) = k + \bar{r}_1$$

$$\bar{r}_1 = \bar{r}_0 = Q_2 (Q_1 + Q_0)$$

Tabela 10-2

k	$Q_2Q_1Q_0$	$T_2T_1T_0$	s_2f_2	s_1f_1	s_0f_0
0	0 0 0	0 0 1	1 1	1 1	1 1
0	0 0 1	0 1 1	1 1	1 1	1 1
0	0 1 0	0 0 1	1 1	1 1	1 1
0	0 1 1	1 1 1	1 1	1 1	1 1
0	1 0 0	1 0 0	1 1	1 1	1 1
1	1 0 0	1 1 1	1 1	1 1	1 1
1	0 1 1	0 0 1	1 1	1 1	1 1
1	0 1 0	0 1 1	1 1	1 1	1 1
1	0 0 1	0 0 1	1 1	1 1	1 1
1	0 0 0	1 0 0	1 1	1 1	1 1
0	1 0 1	$\Phi\Phi\Phi$	1 0	1 Φ	1 0
0	1 1 0	$\Phi\Phi\Phi$	1 0	1 0	1 Φ
0	1 1 1	$\Phi\Phi\Phi$	1 0	1 0	1 0
1	1 0 1	$\Phi\Phi\Phi$	Φ 1	1 Φ	1 0
1	1 1 0	$\Phi\Phi\Phi$	Φ 1	1 0	1 Φ
1	1 1 1	$\Phi\Phi\Phi$	Φ 1	1 0	1 0

Synchroniczna korekcja błędnych stanów wymaga modyfikacji poprzedniego rozwiązania pod względem realizacji wejść informacyjnych przerzutników.

Tabela 10-3

k	$Q_2Q_1Q_0$	$T_2T_1T_0$
0	0 0 0	0 0 1
0	0 0 1	0 1 1
0	0 1 0	0 0 1
0	0 1 1	1 1 1
0	1 0 0	1 0 0
1	1 0 0	1 1 1
1	0 1 1	0 0 1
1	0 1 0	0 1 1
1	0 0 1	0 0 1
1	0 0 0	1 0 0
0	1 0 1	1 0 1
0	1 1 0	1 1 0
0	1 1 1	1 1 1
1	1 0 1	0 0 1
1	1 1 0	0 1 0
1	1 1 1	0 1 1

Tabela 10-3 zawiera tablicę kolejnych stanów uwzględniającą przejścia wynikające z korekcji błędnych stanów.

Q_2Q_1	kQ_2	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0 0	0	0	1	0
0 1	1	1	1	1	1
1 1	1	0	0	0	0
1 0	1	0	0	0	0

T_2

Q_2Q_0	kQ_2	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	0	0	1	1	0
0 1	0	0	0	1	1
1 1	1	0	0	1	1
1 0	0	0	0	0	1

T_1

Q_2Q_0	kQ_2	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	1	1	1	1	1
0 1	0	1	1	1	0
1 1	1	1	1	1	0
1 0	0	1	1	1	1

T_0

Rys. 10-27

Z siatek na rys. 10-27 wynikają zmodyfikowane wyrażenia dla wejść informacyjnych przerzutników:


$$T_2 = k Q_1 \bar{Q}_0 + k Q_1 Q_0 + k \bar{Q}_2$$

$$T_1 = \bar{k} Q_1 \bar{Q}_0 + \bar{k} Q_1 Q_0 + k \bar{Q}_2 Q_0 + Q_2 Q_1$$

$$T_0 = \bar{k} \bar{Q}_2 + k \bar{Q}_2 Q_1 + Q_2 Q_1 + Q_0$$

Synteza tego samego licznika metoda siatek przejść

Graf przejść:

 

Rys. 10-28

Siatka przejść/wyjść:

S ⁿ	k ⁿ		Q ₂ Q ₁ Q ₀
	0	1	
1	2	5	0 0 0
2	3	1	0 0 1
3	4	2	0 1 0
4	5	3	0 1 1
5	1	4	1 0 0

Rys. 10-29

Tabela 10-4

S	Q ₂ Q ₁ Q ₀
1	0 0 0
2	0 0 1
3	0 1 0
4	0 1 1
5	1 0 0

Przy kodowaniu stanów należy uwzględnić wartości sygnałów wyjściowych i nimi zakodować stany licznika (tabela 10-4). Wtedy struktura będzie taka, jak na rys. 10-25. W opisie pracy układu górny indeks dotyczący przedziału czasu występuje tylko wtedy, kiedy opis dotyczy zmian stanu układu.

Binarna siatka przejść/wyjść

(S ⁿ)	Q ₂ ⁿ Q ₁ ⁿ Q ₀ ⁿ	k ⁿ	
		0	1
(1)	000	0 0 1	1 0 0
(2)	001	0 1 0	0 0 0
(4)	011	1 0 0	0 1 0
(3)	010	0 1 1	0 0 1
	110		
	111		
	101		
(5)	100	0 0 0	0 1 1

$$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} = D_2^n D_1^n D_0^n$$

Rys. 10-30

Siatka wejść informacyjnych przerzutników T

Q ₂ Q ₁ Q ₀	k	
	0	1
000	0 0 1	1 0 0
001	0 1 1	0 0 1
011	1 1 1	0 0 1
010	0 0 1	0 1 1
110		
111		
101		
100	1 0 0	1 1 1

$$T_2 T_1 T_0$$

Dla wejść przerzutników D otrzymujemy wyrażenia:

$$D_2 = \bar{k} \bar{Q}_1 Q_0 + k \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \quad D_1 = \bar{k} \bar{Q}_1 Q_0 + \bar{k} Q_1 \bar{Q}_0 + k Q_1 Q_0 + k Q_2$$

$$D_0 = \bar{k} \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + Q_1 \bar{Q}_0 + k Q_2$$

Dla przerzutników T otrzymujemy wyrażenia (takie jak uzyskano stosując metodę tablicy kolejnych stanów):

$$T_2 = \bar{k} \bar{Q}_1 Q_0 + \bar{k} \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \quad T_1 = \bar{k} Q_0 + k Q_2 + k Q_1 \bar{Q}_0 \quad T_0 = \bar{k} \bar{Q}_2 + k Q_2 + Q_1 + Q_0$$

Siatki dla wejść informacyjnych przerzutników JK

$Q_2 Q_1 Q_0$	k		$Q_2 Q_1 Q_0$	k		$Q_2 Q_1 Q_0$	k	
	0	1		0	1		0	1
000	0 Φ	1 Φ	000	0 Φ	0 Φ	000	1 Φ	0 Φ
001	0 Φ	0 Φ	001	1 Φ	0 Φ	001	Φ 1	Φ 1
011	1 Φ	0 Φ	011	Φ 1	Φ 0	011	Φ 1	Φ 1
010	0 Φ	0 Φ	010	Φ 0	Φ 1	010	1 Φ	1 Φ
110			110			110		
111			111			111		
101			101			101		
100	Φ 1	Φ 1	100	0 Φ	1 Φ	100	0 Φ	1 Φ

$J_2 K_2$ $J_1 K_1$ $J_0 K_0$

Rys. 10-31

Dla przerzutników JK otrzymujemy rozwiązanie:

$$J_2 = \bar{k} Q_1 Q_0 + k \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 \quad J_1 = \bar{k} Q_0 + k Q_2 \quad J_0 = \bar{k} \bar{Q}_2 + k Q_2 + Q_1$$

$$K_2 = 1 \quad K_1 = \bar{k} Q_0 + k \bar{Q}_0 \quad K_0 = 1$$

Dotychczasowe rozwiązania uzyskane metodą siatek przejść nie uwzględniają korekcji błędnych stanów.

Rozwiązanie korekcji błędnych stanów dla licznika projektowanego metodą siatek przejść

Po wykryciu błędnego stanu licznika nie należącego do kodu zliczania dla danego stanu wejścia programującego k, należy ustawić stan początkowy dla tego stanu k.

W obydwu wersjach korekcji (asynchronicznej i synchronicznej) wymagania można przedstawić w postaci siatki podanej na rys. 10-32.

$Q_2 Q_1 Q_0$	k		Objaśnienia:
	0	1	
000			<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> - błędny stan, który trzeba skorygować na stan: $Q_2 Q_1 Q_0 = 000$ </div>
001			
011			
010			<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #999999; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> - błędny stan, który trzeba skorygować na stan $Q_2 Q_1 Q_0 = 100$ </div>
110			
111			<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #666666; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> - poprawny stan, którego nie trzeba korygować. </div>
101			
100			

$T_2 T_1 T_0$

Rys. 10-32

Asynchroniczna korekcja błędnych stanów, wymaga jedynie uzupełnienia poprzedniego rozwiązania o układ odpowiednio sterujący wejściami ustawiającymi przerzutników. Układ ten jest niezależny od typu zastosowanych przerzutników synchronicznych: D, T, czy JK. Opisuje go siatka dla wejść ustawiających podana na rys. 10-33.

Q ₂ Q ₁ Q ₀	k	
	0	1
0 0 0	11 11 11	11 11 11
0 0 1	11 11 11	11 11 11
0 1 1	11 11 11	11 11 11
0 1 0	11 11 11	11 11 11
1 1 0	10 10 1Φ	Φ1 10 1Φ
1 1 1	10 10 10	Φ1 10 10
1 0 1	10 1Φ 10	Φ1 1Φ 10
1 0 0	11 11 11	11 11 11

Sf₂ Sf₁ Sf₀

Z siatki wynikają wyrażenia:

$$\bar{s}_2 = \bar{s}_1 = \bar{s}_0 = 1$$

$$\bar{r}_2 = \bar{k} Q_2 (Q_1 + Q_0) = \bar{k} + Q_2 (Q_1 + Q_0) = k + \bar{r}_1$$

$$\bar{r}_1 = r_0 = Q_2 (Q_1 + Q_0)$$

Rys. 10-33

Synchroniczna korekcja błędnych stanów wymaga modyfikacji rozwiązania dla wejść informacyjnych przerzutników tak, jak to podaje binarna siatka przejść/wyjść podana na rys. 10-34.

Q ₂ ⁿ Q ₁ ⁿ Q ₀ ⁿ	k	
	0	1
0 0 0	0 0 1	1 0 0
0 0 1	0 1 0	0 0 0
0 1 1	1 0 0	0 1 0
0 1 0	0 1 1	0 0 1
1 1 0	0 0 0	1 0 0
1 1 1	0 0 0	1 0 0
1 0 1	0 0 0	1 0 0
1 0 0	0 0 0	0 1 1

Q₂ⁿ⁺¹ Q₁ⁿ⁺¹ Q₀ⁿ⁺¹, D₂ⁿ D₁ⁿ D₀ⁿ

Rys. 10-34

Funkcje wejść informacyjnych dla przerzutnika D przyjmują wtedy postać:

$$D_2 = \bar{k} \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + k \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + k Q_2 Q_1 + k Q_2 Q_0$$

$$D_1 = \bar{k} \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 + k \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + k \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + k Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$D_0 = \bar{k} \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0 + k Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

W podobny sposób należy zmienić rozwiązanie oparte o przerzutniki T lub JK.

10.4. Przykłady syntezy wybranych układów arytmetycznych

Przykład 10.3


Zaprojektować sumator szeregowy dla liczb dwójkowych. Sumator szeregowy jest typowym układem synchronicznym.

W sumatorze szeregowym dodawane liczby są wprowadzane do sumatora bit po bicie, poczynając od bitu najmniej znaczącego. W układzie takim występuje konieczność odróżniania jednakowych stanów wyjść. Na rys. 10-35 przedstawiono grafy przejść sumatora szeregowego:

- dla struktury Mealy'ego,
- dla struktury Moore'a.

Dla pełniejszego zrozumienia odmienności przedstawionych grafów można zaproponować następującą ich interpretację.

W przypadku układu o strukturze Mealy'ego stan 1 odpowiada przypadkowi, gdy $C_i = 0$, natomiast stan 2 odpowiada przypadkowi, gdy $C_i = 1$.

 

Rys. 10-35

Dla układu Moore'a przyporządkowanie to jest następujące:

w stanach 1 i 2 : $C_i = 0$,

w stanach 3 i 4 : $C_i = 1$.

Stan wyjść układu w tych stanach jest następujący:

w stanach 1 i 3 : $S_i = 0$

w stanach 2 i 4 : $S_i = 1$


Kolejne etapy syntezy sumatora szeregowego jako układu Mealy'ego pokazano na rys. 10-36.

<p>a)</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="4" style="text-align: center;">A_i, B_i</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">S^i</td><td style="text-align: center;">00</td><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">10</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1/0</td><td style="text-align: center;">1/1</td><td style="text-align: center;">2/0</td><td style="text-align: center;">1/1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1/1</td><td style="text-align: center;">2/0</td><td style="text-align: center;">2/1</td><td style="text-align: center;">2/0</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="4" style="text-align: center;">S^{i+1} / S_i</td></tr> </table>			A_i, B_i				S^i	00	01	11	10	1	1/0	1/1	2/0	1/1	2	1/1	2/0	2/1	2/0			S^{i+1} / S_i				<p>b)</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="4" style="text-align: center;">A_i, B_i</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Q^i</td><td style="text-align: center;">00</td><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">10</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0/0</td><td style="text-align: center;">0/1</td><td style="text-align: center;">1/0</td><td style="text-align: center;">0/1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1/0</td><td style="text-align: center;">1/0</td><td style="text-align: center;">1/1</td><td style="text-align: center;">1/0</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="4" style="text-align: center;">Q^{i+1} / S_i</td></tr> </table>			A_i, B_i				Q^i	00	01	11	10	1	0/0	0/1	1/0	0/1	2	1/0	1/0	1/1	1/0			Q^{i+1} / S_i			
		A_i, B_i																																																					
S^i	00	01	11	10																																																			
1	1/0	1/1	2/0	1/1																																																			
2	1/1	2/0	2/1	2/0																																																			
		S^{i+1} / S_i																																																					
		A_i, B_i																																																					
Q^i	00	01	11	10																																																			
1	0/0	0/1	1/0	0/1																																																			
2	1/0	1/0	1/1	1/0																																																			
		Q^{i+1} / S_i																																																					
<p>c)</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="4" style="text-align: center;">A_i, B_i</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Q^i</td><td style="text-align: center;">00</td><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">10</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="4" style="text-align: center;">Q^{i+1}</td></tr> </table>			A_i, B_i				Q^i	00	01	11	10	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1			Q^{i+1}				<p>d)</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="4" style="text-align: center;">A_i, B_i</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Q</td><td style="text-align: center;">00</td><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">10</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="4" style="text-align: center;">S_i</td></tr> </table>			A_i, B_i				Q	00	01	11	10	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0			S_i			
		A_i, B_i																																																					
Q^i	00	01	11	10																																																			
0	0	0	1	0																																																			
1	0	1	1	1																																																			
		Q^{i+1}																																																					
		A_i, B_i																																																					
Q	00	01	11	10																																																			
0	0	1	0	1																																																			
1	1	0	1	0																																																			
		S_i																																																					

Rys. 10-36

Z tabeli uzyskuje się odpowiednio funkcję przejść i funkcję wyjścia sumatora:

$$Q^{i+1} = D^i = A_i B_i + Q^i A_i + Q^i B_i = C_{i+1} \quad S_i = A_i \oplus B_i \oplus Q$$

 

Rys. 10-37

Uwaga. w siałkach i wyrażeniach dla sygnałów wejściowych oraz sygnałów wypracowanych w bloku kombinacyjnym pominięto górny indeks n dotyczący przedziału czasu. Podobnie w przykładzie 10.4.

Warto zestawzić uzyskane wyrażenia z wyrażeniami logicznymi uzyskanymi dla sumatora 1-bitowego w przykładzie 5.3.

Zakładając realizację funkcji przejścia na przerzutniku D (przerzutnik przeniesienia) mamy:

$$D^i = Q^{i+1} = A_i B_i + Q^i A_i + Q^i B_i$$

Z postaci uzyskanych funkcji wynika, że łatwo zrealizować układ z zastosowaniem sumatora 1-bitowego. Schemat logiczny sumatora szeregowego przedstawiono na rys. 10-37.


Przykład 10.4.

Zaprojektować komparator szeregowy dla liczb dwójkowych.


W przypadku szeregowego przetwarzania informacji do porównywania liczb stosuje się komparator szeregowy. Porównanie liczb może odbywać się począwszy od bitów najmniej znaczących (rys. 10-38a - graf przejść układu Moore'a) lub bitów najbardziej znaczących (rys. 10-38b - graf przejść układu Moore'a). W pierwszym przypadku liczbą większą jest liczba mająca większą wartość ostatniego bitu. Natomiast

w drugim przypadku proces porównywania może zostać przerwany w chwili wystąpienia różnicy między bitami – większa jest liczba mająca większy pierwszy bit.

Kolejne etapy syntezy komparatora szeregowego z porównywaniem bitów od najmniej znaczących pokazano na rys.10-39.

 

Rys. 10-38

 

Rys. 10-39

Z siatek wynika następująca postać funkcji przełączających:

- funkcje wyjścia:

$$W = \overline{Q_n}, \quad R = \overline{Q_1} Q_n, \quad M = Q_n,$$


- funkcje wzbudzeń dla przerzutników JK:

$$J_n = J_1 = \overline{A_i} B_i,$$

$$K_n = K_1 = A_i \overline{B_i}.$$

Zwzględniając przyjęty sposób kodowania należy zwrócić uwagę na konieczność wstępnego ustawienia układu (przed rozpoczęciem porównywania) w stanie 2 ($Q_1, Q_n = 01$) – na przykład poprzez wejście ustawiające ($r_1, s_0 = 00$).

Na rys. 10-40 przedstawiono kolejne etapy syntezy komparatora szeregowego dla przypadku porównywania bitów począwszy od najbardziej znaczących.

 

Rys. 10-40

W tym przypadku uzyskuje się następujące funkcje przełączające:

- funkcje wyjścia: $W = \overline{Q_n}, \quad R = \overline{Q_1} Q_n, \quad M = Q_n,$

- funkcje wzbudzeń dla przerzutników JK:

$$J_1 = Q_n \overline{A_i} B_i, \quad K_1 = 0,$$

$$J_n = 0, \quad K_n = \overline{Q_1} A_i \overline{B_i}.$$


11. UKŁADY Z ZALEŻNOŚCIAMI CZASOWYMI

W programie pracy układów cyfrowych mogą występować zależności czasowe. Do ich realizacji w układach cyfrowych stosuje się tzw. „elementy czasowe” generujące pojedynczy impuls wyzwalany narastającym lub opadającym zboczem sygnału wejściowego.

Dla elementu czasowego wyzwalanego narastającym zboczem rysunek 11-1c przedstawia symbol, a jego działanie ilustrują wykresy czasowe na rysunkach:

- 11-1a dla wersji z podtrzymaniem (każde narastające zbocze sygnału wejściowego x pojawiające się podczas trwania impulsu na wyjściu Q powoduje przedłużenie impulsu),
- 11-1b dla wersji bez podtrzymania (narastające zbocze sygnału wejściowego x pojawiające się podczas trwania impulsu na wyjściu Q jest nieaktywne).

Dla elementu czasowego wyzwalanego opadającym zboczem sygnału wejściowego x rysunek 11-1e przedstawia symbol, a jego działanie w wersji bez podtrzymania ilustrują wykresy czasowe na rysunku 11-1d.

 


Rys. 11-1

W oparciu o „elementy czasowe” i zestaw funkcji tworzący system funkcjonalnie pełny można realizować układ z zależnościami czasowymi¹.

¹ Dokładniej opisane w ów. 8 [6].

Struktura układu z zależnościami czasowymi przedstawiona jest na rysunku 11-2.

 

Rys. 11-2

Algorytm syntezy układu z zależnościami czasowymi w posłużeniu z algorytmem syntezy układów bez zależności czasowych jest uzupełniony o etapy początkowe.

• etapy początkowe:


- opis pracy układu: wykresem czasowym, słowny lub grafem przejść (podobnie jak dla układu bez zależności czasowych),
- wybór rodzaju elementów czasowych do realizacji zależności czasowych,
- uwzględnienie zmian sygnałów z „elementów czasowych” w opisie pracy układu,
- usunięcie z opisu pracy układu sygnałów wejściowych, które po uzupełnieniu opisu zbiorem sygnałów z „elementów czasowych” są zbędne.

- Dalsze etapy syntezy zależą od typu układu UBZCz, czyli od tego, czy jest on kombinacyjny czy sekwencyjny, a także od zastosowanej metody syntezy. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, żeby poprawnie uwzględnić „jednoczesne” zmiany sygnałów wejściowych i wyzwalanych nimi „sygnałów czasowych”.

Jednoczesna zmiana sygnałów w układzie z zależnościami czasowymi

Jeżeli przy projektowaniu bloku UBZCz przyjęto, że sygnał wyzwalający impuls zmienia się wcześniej niż sygnał czasowy, to w rozwiązaniu układowym należy sprawdzić, czy spełnione są te założenia. Jeżeli nie są spełnione, to należy uzupełnić rozwiązanie o elementy opóźniające, celem spełnienia założeń.

Rysunek 11-3 ilustruje drogi, po jakich do wyjścia Z_1 docierają zmiany sygnału x_1 (linia kreskowana) i zmiany sygnału czasowego τ wyzwalonego przez x_1 (linia kreska-kropka). Choć zmiana sygnału x_1 wyzwalającego impuls czasowy „dociera” do wejścia bloku UBZCz z mniejszym opóźnieniem niż zmiana impulsu τ wygenerowanego przez x_1 , to jednak nie można ogólnie wykluczyć, że opóźnienie sygnału x_1 na drodze zaznaczonej linią kreskowaną może być większe od opóźnienia sygnału τ , na drodze zaznaczonej linią kreska-kropka.

 


Rys. 11-3

Dla zapewnienia poprawnej pracy układu niezależnie od opóźnień elementów, czyli takiej która nie będzie wymagała sprawdzenia opóźnień i ewentualnej korekty, w programie pracy układu rozważane zmiany sygnałów: x i τ , należy uwzględnić, tak jak uwzględnia się jednoczesną zmianę wejść. Jest to szczególnie ważne w układzie sekwencyjnym. Inaczej można tę sytuację ująć jako przypadek, kiedy okres zmian sygnałów: x i τ jako wejściowych do „Układu bez zależności czasowych” (UBZCz) jest porównywalny z opóźnieniami tego układu.

Taki przypadek w programie pracy układu sekwencyjnego uwzględnia się jako różne rodzaje pracy układu: szybciej następuje zmiana x , w porównaniu ze zmianą τ , lub odwrotnie.


Przykład 11.1

Należy przeprowadzić syntezę układu opisanego wykresem czasowym podanym na rys. 11-4a.

 

Rys. 11-4

Do realizacji opóźnień wybrano dwa elementy czasowe (rys. 11-5) o sygnałach wyjściowych t_1 i t_2 . Po ich uwzględnieniu synteza układu sprowadza się do zaprojektowania układu o wejściach: x , t_1 , t_2 i wyjściu Z , opisanego wykresami czasowymi na rysunku 11-6b. Z siatki Karnaug'a podanej na rys. 11-4c wynika minimalne wyrażenie dla Z oraz schemat podany na rys. 11-5.

 

Rys. 11-5

Rozwiązanie wg schematu podanego na rys. 11-5 obarczone jest możliwością wystąpienia chwilowych błędów zaznaczonych kreskowanym polem na wykresie (rys. 11-6).



Rys. 11-6


Możliwości błędów są następujące:

- wartość $Z = 0$ w stanie $x t_1 t_2 = 000$, może wystąpić nie tylko w ustalonym stanie początkowym układu ale też przy opadającym zboczu sygnału x przed wygenerowaniem impulsu dla sygnału t_2 , z powodu opóźnionej zmiany sygnału $t_2 = 0 \rightarrow 1$, powodując przekłamanie typu: $Z = 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$.
- wartość $Z = 1$ w stanie $x t_1 t_2 = 100$, może wystąpić nie tylko w ustalonym stanie trwającym przez czas t_2 po zmianie $x = 1 \rightarrow 0$, ale też przed wygenerowaniem impulsu dla sygnału t_2 z powodu opóźnionej zmiany sygnału $t_1 = 0 \rightarrow 1$, powodując przekłamanie typu: $Z = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$.

Dla uniknięcia tych przekłamań należy opóźnić sygnał x o czas τ na jego drodze do wyjścia Z wiodącej poza elementami czasowymi (rys. 11-7) tak, aby:

- czas τ był większy niż opóźnienie wnoszone przez element czasowy generujący sygnał t_1 .

- suma czasu τ i opóźnienia wnoszonego przez iloczyn była większa niż suma opóźnień wnoszonych przez element czasowy generujący sygnał t_2 i bramkę NOT.

 

Rys. 11-7

Dyskusja wersji rozwiązania układu pracującego bez przekłamań niezależnie od opóźnień elementów


Zgodnie z uwagami dotyczącymi jednoczesnej zmiany sygnału wyzwalającego impuls czasowy i zmiany impulsu czasowego, chcąc zapewnić pracę bez przekłamań niezależnie od opóźnień elementów i bez potrzeby korygowania opóźnień, należy syntezę bloku UBZCz przeprowadzić jako syntezę układu sekwencyjnego. Wynika to z następujących przesłanek.

Dla projektowanego bloku UBZCz przed jego syntezą nie można wiedzieć jakie będą opóźnienia na drodze od wejścia x do wyjścia Z , a jakie od wejścia sygnałów czasowych: t_1 i t_2 do wyjścia Z .

Zatem w programie pracy układu należy przyjąć różne rodzaje kolejności zmiany sygnału x i sygnału t_1 przy przejściu: $t_1, x = 000 \rightarrow 101$, a także przyjąć różne rodzaje kolejności zmiany sygnału x i sygnału t_2 przy przejściu: $t_2, x = 001 \rightarrow 010$. Uwzględniając te rodzaje pracy układu w jego programie pracy są takie stany wejść: $xt_1t_2 = 100$ oraz $xt_1t_2 = 000$, w których wyjście Z może przyjmować różne wartości. Zatem w tej wersji układ należy zaprojektować, jako sekwencyjny.

Przykład 11.2

Należy przeprowadzić syntezę układu opisanego wykresem czasowym podanym na rys. 11-8a.

 

Rys. 11-8

a)	t		
$q_1 q_2$	0	1	Z
00	1	2	0
01	3	2	0
11	3	4	1
10	1	4	0


b)	t	
$q_1 q_2$	0	1
00	00	01
01	11	01
11	11	10
10	00	10
	$Q_1 Q_2$	

c)	$Z = q_1 q_2$
	$s_1 = q_1 \bar{t}, \quad r_1 = \bar{q}_1 \bar{t}$
	$s_2 = \bar{q}_1 t, \quad r_2 = q_1 t$

Rys. 11-9

Do realizacji opóźnień zastosowano element czasowy wyzwalany narastającym zboczem sygnału x i posiadający wyjście oznaczone sygnałem t . Z rysunku 11-8b wynika, że zmiany sygnału Z są jednoznacznie określone zmianami sygnału t . Zatem w dalszych etapach syntezy można pominąć sygnał x .

Z wykresu czasowego podanego na rys. 11-8b wynika, że rozpatrywany układ jest układem sekwencyjnym. Pierwotna siatka programu, siatka stanów wewnętrznych, wyrażenia dla funkcji wyjścia i funkcji wzbudzeń przerzutników s i r użytych do realizacji sygnałów q_1 i q_2 przedstawiono na rysunkach odpowiednio: 11-9a, 11-9b oraz 11-9c. Schemat logiczny rozwiązania przedstawia rysunek 11-10.

 


Rys. 11-10

Przykład syntezy układu z zależnościami czasowymi realizowanego w wersji układu mikroprogramowanego przedstawiony jest w rozdziale 13 (przykład 13.4).

12. PAMIĘCI STAŁE

Pamięci stałe ROM (ang. Read Only Memory) stanowią zbiór komórek, w których przechowywany jest jeden bit informacji (0 lub 1) lub m bitów, czyli słowo. Zawartość jej można odczytywać po podaniu adresu (zwykle w kodzie naturalnym dwójkowym). Zawartość ta jest zachowana po wyłączeniu napięcia zasilania pamięci. Pojemność pamięci wyrażona jest jako $[2^n \cdot m]$ gdzie: n - liczba wejść adresowych, 2^n - liczba komórek m -bitowych, m - długość słowa. Rys. 12-1 przedstawia symbol i tablicę zawartości pamięci ROM.

 


Rys. 12-1

Zawartość pamięci stałej może być ustalana:


- przez producenta (ROM); użytkownik nie może jej zmienić,
- przez użytkownika jednokrotnie (PROM - ang. Programmable ROM),
- przez użytkownika wielokrotnie w procesie programowania (EPROM - ang. Erasable PROM lub E²PROM - ang. Electrically EPROM).

Dla pamięci stałej o pojemności $[2^2 \cdot 4]$ na rys. 12-2 przedstawiono jej symbol (a) oraz tablicę zawartości (b). Struktura wewnętrzna tej pamięci przedstawiona jest na rys. 12-3.

 


Rys. 12-2

 W pamięciach PROM w miejscu wskazanym na rys. 12-3 strzałką \uparrow występuje bezpiecznik. Przepalenie bezpiecznika pozwala na jednorazową zmianę zawartości pamięci.




Oznaczenia:

 

Rys. 12-3

Wyjścia pamięci wyprowadzone są z buforów trójstanowych (bramek trójstanowych). Opis działania bramki trójstanowej podaje rys. 12-4. „Stan trzeci” jest takim stanem, dla którego wyjście bramki zachowuje się tak, jakby było odłączone od bramki (stan wysokiej impedancji).

 


Rys. 12-4

Dzięki zastosowaniu bramek trójstanowych w buforach wyjściowych można budować bloki pamięci o zwiększonej liczbie komórek i zwiększonej długości słowa. W blokach o zwiększonej liczbie komórek dzięki zastosowaniu tych bramek możliwe jest zwieranie wyjść pamięci.

Rys. 12-5 przedstawia przykład budowy większych bloków pamięci stałej w oparciu o pamięci z wyjściami trójstanowymi o mniejszych rozmiarach. Przykład pamięci o:

- zwiększonej długości słowa przedstawia rys. 12-5a - pamięć o rozmiarach: $[2^2 * 8]$ zbudowana w oparciu o pamięć o rozmiarach $[2^2 * 4]$,
- zwiększonej liczbie komórek przedstawia rys. 12-5b - pamięć o rozmiarach: $[2^3 * 4]$ zbudowana w oparciu o pamięć o rozmiarach $[2^2 * 4]$,
- zwiększonej długości słowa i zwiększonej liczbie komórek rys. 12-5c - pamięć o rozmiarach: $[2^3 * 8]$ zbudowana w oparciu o pamięć o rozmiarach $[2^2 * 4]$.

 

Rys. 12-5

Realizacja układu kombinacyjnego w oparciu o pamięć stałą

Z tablicy zawartości pamięci wynika, że każdej kombinacji wejść adresowych odpowiada tylko jedna kombinacja sygnałów wyjściowych. Pamięć stała odpowiada więc strukturze układu kombinacyjnego. W systemie układu kombinacyjnego realizowanego w oparciu o pamięć stałą można więc wyróżnić:


1. Określenie tablicy zależności realizowanego układu.
2. Przyporządkowanie wejść układu wejściom adresowym pamięci a wyjść wyjściom pamięci.
3. Zaprogramowanie pamięci zgodnie z powstałą w ten sposób tablicą zawartości pamięci (wynikającą z tablicy zależności w punkcie 1 i zakodowania w punkcie 2).

Uwaga. Na wyjściach pamięci realizowane są funkcje w kanonicznej postaci sumy, zatem zawierają HSd przy przejściach między sąsiednimi logicznie składnikami jedyńki poszczególnych funkcji.


Przykład 12.1

Należy zaprojektować translator kodu Gray'a+3 na kod Watts'a rys. 12-6a.

Rys. 12-6b przedstawia tablicę zależności dla projektowanego układu. Uwzględniając przyporządkowanie wejść translatora wejściom adresowym pamięci i wyjść translatora wyjściom pamięci zgodnie z rys. 12-7, tablica z rys. 12-6b jest jednocześnie tablicą zawartości pamięci.

 

Rys. 12-6

 


Rys. 12-7

Pamięci stałe można stosować do realizacji funkcji wzbudzeń przerzutników *sr* w sekwencyjnych układach asynchronicznych oraz wejść informacyjnych dowolnych przerzutników w układach synchronicznych. Realizacja układów synchronicznych z zastosowaniem pamięci stałych w wersji mikroprogramowanej jest opisana w osobnym rozdziale.

13. UKŁADY MIKROPROGRAMOWANE

13.1. Ogólna idea układów mikroprogramowanych

Istotą mikroprogramowania jest organizacja sygnałów sterujących w mikroinstrukcji, które w postaci słów przechowywane są w pamięci stałej (ROM, PROM, EPROM). Zbiór mikroinstrukcji, których wykonanie zapewni realizację programu nazywa się mikroprogramem. Ogólną strukturę układu mikroprogramowanego można wyrazić schematem podanym na rys. 13-1. Struktura ta wskazuje na sekwencyjny synchroniczny charakter układu, który w takt sygnału zegarowego wypracowuje sygnały wyjściowe (pole wyjść) i modyfikuje adres następczej mikroinstrukcji w oparciu o stan sygnałów wejściowych i pole adresowe mikroinstrukcji.

 

Rys. 13-1

Metoda projektowania układów w postaci mikroprogramowanej¹ stosowana była początkowo w maszynach cyfrowych. Szybki rozwój technologii układów scalonych dużej skali integracji spowodował, że pamięci stałe stały się powszechnie dostępne. To sprawiło, że w postaci mikroprogramowanej realizuje się dowolne układy sterowania.

Realizacja układu w wersji mikroprogramowanej ma wiele zalet w stosunku do układów realizowanych w tzw. „logice sztywnej” (ang. Hard wired logic). Przez układy realizowane w „logice sztywnej” rozumie się układy posiadające strukturę logiczną indywidualną dla realizacji danego programu automatu. Synteza ich przeprowadzana jest opisanymi wcześniej metodami opartymi o tablicę przejść, tablicę kolejności łączeń lub w inny sposób. Zmiana programu pracy takiego układu wymaga przeprowadzenia na nowo syntezy logicznej i układowej jak również na nowo zmontowania układu. Synteza układu w wersji mikroprogramowanej² jest zazwyczaj prostsza niż w wersji „sztywnej”. Zmiana programu pracy układu mikroprogramowanego nie wymaga zmiany jego struktury układowej i wymaga jedynie zmiany mikroprogramu zapisanego w pamięci stałej. Mniejsza liczba połączeń układu realizowanego w wersji mikroprogramowanej w stosunku do rozwiązania w strukturze „sztywnej” zapewnia większą niezawodność układu mikroprogramowanego.


¹ Opracowana w 1951r przez M.V. Wilkesa

² Uwzględniona w programach dydaktycznych zawartych w pakiet: Mikro-mu.zip oraz Mikro-rya.zip na witrynie internetowej: <http://zmitac.inf.pobal.gliwice.pl>

Najczęściej stosowanym sposobem opisu pracy układu mikroprogramowanego jest graf przejść lub sieć działań. Graf przejść był omawiany wcześniej.

Zasady opisu układu w postaci sieci działań

 Sieć działań jest grafem spójnym, zawierającym następujące typy wierzchołków (węzłów, bloków):




Sieć działań zaczyna się węzłem początkowym i kończy węzłem końcowym, z tym że pętla wymaga połączenia węzła końcowego z początkowym. Każde wyjście węzła może być połączone tylko z jednym wejściem. Każde wejście musi być połączone z przynajmniej jednym wyjściem. W węzłach warunkowych występują dwuwartościowe zmienne. Warunki W i operacje Yo mogą się powtarzać. Liczba węzłów jest skończona.

Układy mikroprogramowane mogą posiadać struktury różniące się w zasadzie sposobem generowania sygnałów wyjściowych i adresu następnej mikroinstrukcji.


Sposoby generowania sygnałów wyjściowych

1. Sygnał wyjściowym odpowiadają bezpośrednio sygnały pola adresowego (rys. 13-1).
2. Pole wyjść mikroinstrukcji zawiera sygnały: W_1, \dots, W_s kodujące stany wyjść (gdzie: $T < s$, s – liczba sygnałów wyjściowych układu), a Układ Kombinacyjny wyjściowy (Ukwy) wypracowuje (dekoduje) sygnały wyjściowe. Takie rozwiązanie (rys. 13-2) jest stosowane wtedy, kiedy liczba stanów wyjść układu jest mniejsza niż 2^s i nie większa niż 2^T .
3. Sygnały wyjściowe są realizowane w oparciu o sygnały odpowiadające sygnałom stanu układu w klasycznym BKwy (rys. 13-3). To rozwiązanie można traktować jako szczególny przypadek sposobu z punktu 2, gdy sygnały stanu Q_1, \dots, Q_n odpowiadają sygnałom W_1, \dots, W_T . Stosowane jest wtedy, kiedy występuje stosunkowo prosta zależność sygnałów wyjściowych od sygnałów stanu. W szczególnym przypadku, gdy stany układu zakodowane są w sposób zgodny ze stanem wyjść, BKwy sprowadza się do prostych wyprowadzeń: $Z_1 = Q_1, \dots, Z_n = Q_n$.

Rozwiązania w wersji 2 i 3 pozwalają zmniejszyć rozmiary potrzebnej pamięci stałej w porównaniu z rozmiarami pamięci w strukturze wg wersji 1, poprzez zmniejszenie długości słowa mikroinstrukcji. Pole adresowe posiada mniej bitów (wersja 2) lub jest zbędne (wersja 3).

 

Rys. 13-2

 

Rys. 13-3


Sposoby generowania adresu następczej mikroinstrukcji

Wybrane trzy (spośród wielu) sposoby są dalej zaprezentowane w postaci struktur A, B i C. Struktura A stanowi najprostszy sposób generowania adresu następczej mikroinstrukcji. W niej liczba wejść adresowych pamięci stanowi sumę liczby sygnałów stanu i liczby sygnałów wejściowych układu. Struktury B i C pozwalają zmniejszyć rozmiary potrzebnej pamięci stałej w stosunku do struktury A poprzez zmniejszenie liczby wejść adresowych pamięci stałej. W strukturze B w miejsce wszystkich wejść układu na wejścia adresowe pamięci wprowadzane są tylko sygnały (jeden lub kilka) stanowiące warunek przejścia w danym stanie. W strukturze C liczba wejść adresowych pamięci ogranicza się do liczby sygnałów stanu układu.

13.2. Podstawowe struktury układów mikroprogramowanych - algorytmy i przykłady syntezy

Struktura A

W tym rozwiązaniu (rys. 13-4) sygnały wejściowe sterują bezpośrednio wejściami adresowymi pamięci, a sygnały pola adresowego odpowiadające sygnałom stanu układu poprzez rejestr złożony z przerzutników D oddziałują na pozostałe wejścia adresowe pamięci. Sygnały wejściowe mogą lecz nie muszą być taktowane zegarem.

 

Rys. 13-4

Algorytm A1 - dla syntezy Struktury A z wykorzystaniem siatki przejść/wyjść

- Określić program pracy układu w postaci: słownej, grafu przejść lub wykresu czasowego.
- Określić kolejno: siatkę przejść/wyjść, zredukowaną siatkę przejść/wyjść, binarną siatkę przejść/wyjść.
- Określić rozmiar pamięci stałej: $[2^{m+s} + (m+s)]$, gdzie:
 - liczba m sygnałów stanu w binarnej siatce przejść/wyjść powiększona o liczbę n wejść układu stanowi liczbę wejść adresowych pamięci stałej: $(m + n)$,
 - liczba sygnałów stanu m powiększona o liczbę wyjść s wskazuje długość słowa pamięci: $(m + s)$.
- Przyporządkować sygnały: wejściowe, wyjściowe i stanu układu sygnałom elementów składowych struktury A zgodnie z ogólnym schematem podanym na rys. 13-4, a mianowicie:
 - sygnałom wejściowym przerzutników D tworzącym rejestr - sygnały pola adresowego, czyli sygnały stanu w $n+1$ -szym przedziale czasu (Q^{n+1}),
 - wejściom adresowym pamięci - sygnały wejściowe układu i sygnały wyjściowe rejestru, czyli sygnały stanu układu w n -tym przedziale czasu (Q^n),
 - sygnałom wyjściowym układu sygnały pola wyjść pamięci.
- Rozwiązanie układu stanowi schemat struktury układu z uwzględnieniem wyników punktu 3 i 4 oraz tablica zawartości pamięci wynikająca z binarnej siatki przejść/wyjść (punkt 2) i przyporządkowania sygnałów w punkcie 4.


Rozwiązanie można też podać bezpośrednio w oparciu o zredukowany i zakodowany graf przejść.

Algorytm A2 - dla syntezy Struktury A bezpośrednio w oparciu o graf przejść lub sieć działań

 1. Określić program pracy układu w postaci zredukowanego grafu przejść lub sieci działań.
2. Zakodować stany układu występujące w opisie w punkcie 1.
3. Określić rozmiar pamięci stałej: $[2^{(m+s)} + (m+s)]$.
4. Przyporządkować sygnały: wejściowe, wyjściowe i stanu układu sygnałom elementom składowych struktury układu, tak jak w punkcie 4 algorytmu A1.
5. Rozwiązanie układu stanowi schemat struktury uwzględniający wyniki punktu 2 i 3 oraz tablica zawartości pamięci wynikająca z grafu przejść (lub sieci działań) oraz zakodowania stanów (punkt 2) i przyporządkowania sygnałów (punkt 4).

Przykład 13.1- synteza układu o strukturze A

Należy przeprowadzić syntezę logiczną układu sterowania ruchem wózka W. Położenie wózka kontrolują czujniki A i B rozmieszczone przestrzennie, tak jak podaje rysunek 13-5.



- S_p - stykniek prawych obrotów silnika powodujący ruch wózka w prawo,
 S_a - stykniek lewych obrotów silnika powodujący ruch wózka w lewo
 $a = 1$ - wózek znajduje się w polu działania czujnika A,
 $b = 1$ - wózek znajduje się w polu działania czujnika B,
 $p = 1$ - wciśnięty przycisk P.

Rys. 13-5

Po naciśnięciu przycisku P wózek znajdujący się w położeniu A ($a = 1$) powinien ruszyć w kierunku położenia B. Po dojechaniu do B ($b = 1$) powinien zawrócić a następnie zatrzymać się w położeniu A.


Dla sterowania ruchem wózka należy wypracować sygnały:

rodzaj pracy	S_p, S_a
ruch w prawo	1 0
ruch w lewo	0 1
zatrzymanie	0 0

Założenia:

1. Przycisk P po uruchomieniu wózka zostaje zwolniony przed dojechaniem wózka do położenia B.
2. Nie może on być użyty ponownie przed powrotem wózka do położenia A.
3. Należy uwzględnić różną kolejność pojedynczych zmian sygnałów p oraz a przy przejściu: $(110 \Rightarrow 000)_{\text{tab}}$.
3. Wózek nie może się znaleźć na prawo od czujnika B ani na lewo od czujnika A.

Pracę układu opisuje graf przejść podany na rys. 13-6.

 

Rys. 13-6

Siatka przejść/wyjść

S^*	pab					$S_p S_L$
	000	001	010	110	100	
1	-	-	1	2	-	00
2	-	-	4	2	3	10
3	5	-	-	-	3	10
4	5	-	4	-	-	10
5	5	6	-	-	-	10
6	7	6	-	-	-	01
7	7	-	1	-	-	01

S^{**}

Zredukowana siatka przejść/wyjść

S^*	pab					$S_p S_L$
	000	001	010	110	100	
1	-	-	1	2	-	00
2,3,4,5	5	6	4	2	3	10
6,7	7	6	1	-	-	01

S^{**}

Binarna siatka przejść/wyjść

$Q_1^* Q_2^*$	pab					$S_p S_L$
	000	001	010	110	100	
00			00	01		00
01	01	11	01	01	01	10
11	11	11	00			01
10						


$Q_1^{**} Q_2^{**}$

Rys. 13-7


Z siatki binarnej przejść/wyjść (rys. 13-7) wynikają wartości: $m = 2$, $n = 3$, $s = 2$, a z nich potrzebne rozmiary pamięci stałej: $[(2^{m+n}) + (m + s)] = [2^5 + 4] = 28$ oraz schemat struktury (rys. 13-8). Z przyporządkowania sygnałów i siatki binarnej wynika tablica zawartości pamięci podana na rys. 13-8.

Q_1^*	Q_2^*	p	a	b	Q_1^{**}	Q_2^{**}	S_p	S_L
A_4	A_3	A_2	A_1	A_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0	1

Rys. 13-8

 

Rozwiązanie można też podać bezpośrednio w oparciu o zredukowany graf przejść lub sieć działań (rys. 13-9).

 

Rys. 13-9

Z grafu lub sieci działań wynikają wartości: $m = 2$, $n = 3$, $s = 2$, a z nich: rozmiary pamięci: $[2^{m+s}] = (m+s) = [2^5 = 4]$ oraz schemat struktury (taki sam jak w podanym wcześniej rozwiązaniu).


Z przyporządkowania sygnałów zgodnie z rysunkiem określającym strukturę oraz z przejść uwzględnionych na grafie lub sieci działań, wynika tablica zawartości pamięci (taka jaką przedstawiono na rys. 13-8 w wyniku wcześniej omówionego sposobu syntezy).

W rozwiązaniu wg rys. 13-8 kodowanie stanów układu nie uwzględnia stanu wyjść. Zmieniając go na zgodne ze stanem wyjść można zmniejszyć rozmiary potrzebnej pamięci, tak jak to opisano w przykładzie 13.2.

Struktura B

Oprócz pamięci stałej zawiera ona multiplexer warunku (jeden lub kilka) i rejestr z przerzutników D. Na wejścia adresowe pamięci oprócz sygnałów stanu, przekazywana jest wartość (wybranych za pomocą multiplexerów) tylko tych sygnałów wejściowych, które stanowią warunek przejścia w dany stan układu. Zastosowanie multiplexera warunku ma na celu zmniejszenie rozmiarów pamięci w porównaniu ze strukturą A poprzez zmniejszenie liczby wejść adresowych o wartość $n-hw$, gdzie: n – liczba wejść, hw – liczba multiplexerów warunku. Zastosowanie tej struktury nie zawsze jednak pozwala zmniejszyć rozmiary pamięci. Wymaga ona bowiem takiego opisu pracy układu, aby w każdym stanie kontrolować nie więcej niż hw wejść układu. Dla niektórych układów wymaga to zwiększenia liczby stanów układu, które pociąga za sobą zwiększenia liczby sygnałów stanu, a przez to zwiększenie liczby bitów pola adresowego wyjść pamięci. Dalej rozważana jest tylko struktura B z jednym¹ multiplexers warunku (rys. 13-10).

¹ Przykłady struktur z kilkoma multiplexersami warunku podano w ćwiczeniu 14 [6].

 


Rys. 13-10

Algorytm 4.3 - dla syntezy Struktury B zawierającej jeden multiplexer warunku

- Opisać pracę układu w postaci zredukowanego grafu przejść lub sieci działań.
- Przekształcić opis do postaci, w której z każdego stanu jest warunkowe przejście co najwyżej do jednego z dwóch stanów układu, przy czym warunkiem przejścia jest stan jednego tylko sygnału wejściowego lub przejście bezwarunkowe, a następnie zakodować stany układu. Sposób kodowania stanów może mieć wpływ na rozmiar multiplexera.
 - Określić rozmiar pamięci stałej jako: $[2^{m-1}] + (m+s)$, gdzie:
 - liczba m sygnałów stanu w grafie przejść lub sieci działań powiększona o 1 (o jedno wyjście multiplexera na warunku) stanowi liczbę wejść adresowych pamięci stałej: $(m+1)$,
 - liczba sygnałów stanu m powiększona o liczbę wyjść s wskazuje długość słowa pamięci: $(m+s)$.
- Przyporządkować sygnały: wejściowe i wyjściowe układu sygnałom elementów składowych struktury B zgodnie ze schematem podanym na rys. 13-10, a mianowicie:
 - sygnałom wejściowym przerzutników D tworzącym rejestr - sygnałom wejściowym multiplexera oraz sygnałom pola adresowego wyjść pamięci, czyli sygnałom stanu układu (Q^{m-1}),
 - wejściom adresowym pamięci - wyjściom rejestru, czyli sygnałom stanu Q^m i warunkom przejścia w ,
 - wyjściom pamięci sygnałom wyjściowym układu i sygnałom stanu w przedziale $n+1$ (Q^{n+1}),
 - wejściom informacyjnym multiplexera wejścia układu zgodnie z zasadą: sygnał wejściowy x , przyporządkowany jest wejściom informacyjnym multiplexera o adresach odpowiadających kodom stanów układu, w których według grafu lub sieci działań sygnał x jest warunkiem w ,
 - wejściom adresowym multiplexera sygnałom pola adresowego niektóre lub wszystkie (tylko te, które są niezbędne dla jednoznacznego rozróżnienia sygnałów będących warunkiem w).
- Rozwiązanie układu stanowi schemat struktury uwzględniający wyniki punktu 3 i 4 oraz tablica zawartości pamięci wynikająca z grafu przejść i zakodowania stanów (punkty 1 i 2) oraz przyporządkowania sygnałów (punkt 4).

Przykład 13.2 - synteza układu o strukturze B

Rozważana jest synteza układu o strukturze B i warunkach działania opisanych w przykładzie 13.1. Dla określenia rozwiązania potrzebny jest graf przejść lub sieć działań podane na rys. 13-11.

 

Rys. 13-11

Na tym rysunku (w odróżnieniu od rys. 13-9) graf i sieć działań wyraźnie wskazują sygnał zwany warunkiem w , od wartości którego zależy zachowanie się układu w danym stanie. Dla zakodowania stanów, takiego jak dla struktury A wynika rozwiązanie podane w postaci tablicy zawartości pamięci (rys. 13-12) oraz schematu logicznego (rys. 13-13).

Tabela kodowania


Stan	Q_1	Q_2
1	0	0
2	0	1
3	1	1

Tabela zawartości pamięci

	Q_1^*	Q_2^*	W	Q_1^{*+1}	Q_2^{*+1}	S_p	S_1
	A_2	A_1	A_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
①	0	0	0 (p)	0	0	0	0
	0	0	1	0	1	0	0
②	0	1	0 (b)	0	1	1	0
	0	1	1	1	1	1	0
③	1	1	0 (a)	1	1	0	1
	1	1	1	0	0	0	1

Rys. 13-12

W tabeli zawartości pamięci na rys. 13-12 obok par wierszy podano stany stabilne układu, z których wynikają wartości w tych wierszach. Ułatwia to wypełnianie tablicy w oparciu o rys. 13-11.

 

Rys. 13-13

Przyporządkowanie sygnałów wejściowych układu wejściom informacyjnym multiplexera (rys. 13-13) wynika z grafu przejść i zakodowania sygnałów.

Np.: wejście b układu przyporządkowane jest wejściu D_1 multiplexera, ponieważ według rys. 13-11 sygnał b jest warunkiem w dla stanu $\textcircled{2}^w(01)_a$ odpowiadającego adresowi wejścia D_1 .

W rozwiązaniach: struktury A według rys. 13-8 oraz struktury B według rysunku 13-12 i 13-13 zakodowano stany układu w sposób nie uwzględniający wartości wyjść w poszczególnych stanach.


Warto zauważyć, że przy zakodowaniu stanów zgodnym ze stanami wyjść, rozwiązania mogą być znacznie prostsze, tak jak podają: tablica zawartości pamięci i schemat układu o strukturze B na rys. 13-14. Z nowego zakodowania stanów wynika oczywiście nowy sposób połączeń wejść multiplexera z wejściami układu i nowa tablica zawartości pamięci.

tablica kodowania

Stan	Q_1, Q_2
1	0 0
2	1 0
3	0 1

Tablica zawartości pamięci

	Q_1^n	Q_2^n	w	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}
	A_2	A_1	A_0	Y_1	Y_2
$\textcircled{1}$	0	0	0 (p)	0	0
$\textcircled{2}$	0	0	1	1	0
$\textcircled{3}$	1	0	0 (b)	1	0
$\textcircled{4}$	1	0	1	0	1
$\textcircled{5}$	1	1	0 (a)	0	1
$\textcircled{6}$	1	1	1	0	0

 


Rys. 13-14

W tym rozwiązaniu, pole wyjść w mikroinstrukcji jest zbędne, ponieważ wyjścia układu są wtedy dostępne na odpowiednich wyjściach przerzutników D. Rozmiar pamięci stałej można więc zmniejszyć do rozmiarów odpowiednio: $[2^l + 2]$ – w przypadku struktury B. Podobnie, zmieniając kodowanie stanów w strukturze A można zmniejszyć rozmiary pamięci do: $[2^l + 2]$.

Struktura C

Zawiera ona multiplexer warunku i licznik wyznaczający adres następnej mikroinstrukcji (rys. 13-15). Omawiana struktura pozwala ograniczyć liczbę wejść adresowych do liczby sygnałów stanu układu. Pole skoku i pole multiplexera służy do wypracowania adresu następnej mikroinstrukcji, więc w rozwiązaniu do ogólnej struktury wg rys. 13-1, można je traktować jako część adresową mikroinstrukcji.

W tej strukturze stany układu odpowiadają stanom licznika. W każdym stanie układu (dla $w = 1$) następuje przejście do stanu następnego licznika zgodnie z jego kodem zliczania lub (dla $w = 0$) do stanu wynikającego z pola skoku wymuszonego poprzez wpis równoległy. Warunkowi w odpowiada sygnał wejściowy (prosty lub zancgowany) wybrany zależnie od wartości pola multiplexera. Dla realizacji bezwarunkowego skoku lub bezwarunkowego przejścia do następnego stanu licznika, na wejściach informacyjnych multiplexera powinny być dostępne sygnały odpowiednio: 0 i 1.

 

Opis pracy licznika:

$w = 1 \Rightarrow$ przejście do następnego stanu,

$w = 0 \Rightarrow$ ładowanie stanu licznika dla wymuszenia rozgałęzienia (skoku)

Rys. 13-15

Algorytm A4 dla syntezy Struktury C

1. Opisać pracę układu w postaci zredukowanego grafu przejść.
2. Przekształcić graf do postaci, w której:
 - stanom układu (węzłom grafu) odpowiadają stany licznika,
 - z każdego węzła jest przejście warunkowe do następnego lub innego stanu licznika (układu),
 - warunkiem przejścia w jest jeden tylko sygnał wejściowy (prosty lub zancgowany).


- obok gałęzi przejścia zapisana jest wartość sygnału będącego warunkiem przejścia w , czyli takiego sygnału prostego lub zanegowanego, którego wartość logiczna „1” warunkuje przejście do stanu odpowiadającego następnemu stanowi licznika zgodnego z kodem liczenia, a wartość logiczna „0” warunkuje przejście do stanu odpowiadającego wymuszonemu intemu stanowi licznika.
- 3. Określić rozmiar pamięci stałej jako $[2^k + (l + p + s)]$, gdzie: l - liczba bitów licznika, p - liczba wejść adresowych potrzebnego multiplexera, s - liczba wyjść układu.
- 4. Przyporządkować sygnały: wejściowe, wyjściowe i stanu układu sygnałom elementów składowych struktury C zgodnie z ogólnym schematem podanym na rys. 13-13 a mianowicie:
 - wejściom adresowym pamięci - sygnały wyjściowe licznika, czyli sygnały stanu układu (Q^i).
 - wyjściom pamięci: sygnały wyjściowe układu (pole wyjść) oraz sygnały sterujące wejściami adresowymi multiplexera (pole multiplexera) i sygnały stanu ładowania licznika (pole skoku).
 - wejściom informacyjnym multiplexera te wejścia układu proste lub zanegowane, które stanowią warunek przejścia w w jakimkolwiek stanie wg grafu lub sieci działań z punktu 2. Przy czym $w=1$ stanowi warunek przejścia do stanu odpowiadającego następnemu stanowi licznika zgodnie z kodem liczenia, a $w=0$ stanowi warunek przejścia do stanu odpowiadającego wymuszonemu (przez pole skoku), intemu niż następny, stanowi licznika. Przyporządkowanie sygnałów wejściom informacyjnym może być dowolne, ale sposób przyporządkowania może mieć wpływ na rozmiary potrzebnej pamięci.
- 5. Rozwiązanie układu stanowi schemat struktury uwzględniający wyniki punktu 3 i 4 oraz tablica zawartości pamięci wynikająca z grafu lub sieci działań i zakodowania stanów układu stanami licznika (punkt 2) oraz przyporządkowania sygnałów (punkt 4).

Przykład 13.3 - synteza układu o strukturze C

Rozważana jest synteza układu o strukturze C i warunkach działania opisanych w przykładzie 13.1. W tym przykładowym układzie po redukcji stanów wyróżniono 3 stany (rys. 13-9, rys 13-11).


Jżeli do realizacji układu wybieramy licznik modulo 4 liczący np. w kodzie naturalnym dwójkowym, to przejście między pewnymi dwoma stanami układu nie będzie mogło być zrealizowane bezpośrednio tylko przez dodatkowy stan np. tak, jak podaje rys. 13-16. Sygnał warunku przejścia w dla każdego stanu jest zapisany obok gałęzi przejścia z tego stanu. Według rys. 13-16 przejście ze stanu 3 do 1 realizowane jest przez dodatkowy stan 4, więc wymaga dodatkowego impulsu taktującego. Przejście ze stanu 4 do stanu 1 może być realizowane jako bezwarunkowe przejście do następnego stanu licznika lub jako bezwarunkowy skok do stanu 1. Rozwiązanie przedstawia rys. 13-17.

W tablicy zawartości pamięci Pole skoku zawiera stan sygnałów: $Q_1^{n+1} Q_2^{n+1}$ w przypadku, gdy sygnał warunku przejścia $w = 0$. Pole multiplexera zawiera adres wejścia informacyjnego multiplexera, na którym jest dostępny sygnał stanowiący warunek w w rozważanym stanie układu. Pole wyjść zawiera stan sygnałów wyjściowych w rozważanym stanie wewnątrz układu.

 

Rys. 13-16


Na rys. 13-17 podano rozwiązanie układu w postaci ogólnej struktury C z realizacją przejścia $4 \Rightarrow 1$ jako bezwarunkowego przejścia do następnego stanu licznika, dlatego pole skoku dla stanu 4 posiada wartości nieokreślone.

 

Rys. 13-17

Przyporządkowanie sygnałów stanowiących warunki w wejściu multipleksersu jest dowolne, ale może ono mieć wpływ na rozmiar pamięci stałej potrzebnej do realizacji układu. Dla ilustracji tego wpływu rozważmy możliwości uproszczenia układu wynikające z przyporządkowania sygnałów podanych w macierzy połączeń na rysunku 13-17. Przeglądając wartości pól w tablicy na rys. 13-17 widać, że wartości pola skoku i pola


multiplexera odpowiadają binarnym stanom układu dostępnym na wejściach adresowych pamięci. Węz rozwiązanیه układu można znacznie uprościć do postaci podanej na rys. 13-18.

 

Rys. 13-18


Przykład 13.4 - synteza układu mikroprogramowanego z zależnościami czasowymi

Należy zaprojektować układ sterujący pracą mieszalnika o działaniu opisanym wykresem czasowym podanym na rys. 13-19.

 

Rys. 13-19

Zbiór sygnałów wejściowych należy uzupełnić o sygnał G_t tak, jak podaje rys. 13-20. Wtedy sygnał G jest zbędny w rozwiązaniu pozostałej części układu, ponieważ narastające jego zbocze jest reprezentowane (z dokładnością równą opóźnieniu elementu czasowego) przez sygnał G_t , a opadające zbocze G nie wpływa na pracę układu. Można też zauważyć, że sygnał M jest równy G_t .

 


Rys. 13-20

Rozwiązywanie układów w postaci struktury d


Zależność sygnałów wyjściowych od wejściowych jest sekwencyjna i można ją opisać zredukowanym grafem przejść (rys. 13-21). Z grafu przejść i zakodowania stanów podanych na rys. 13-21 wynikają rozmiary potrzebnej pamięci stałej $[2^3 + 5]$ ponieważ:

- liczba wejść adresowych pamięci = {liczba wejść układu (3) + liczba sygnałów stanu (2)} = 5,
- liczba bitów w słowie (liczba wyjść pamięci) = {liczba wyjść (3) + liczba sygnałów stanu (2)} = 5.

Z przyporządkowania sygnałów układu sygnałom elementów cyfrowych zgodnie ze schematem na rys. 13-22a oraz grafu przejść wynika tablica zawartości pamięci podana na rys. 13-22b.

 

Rys. 13-21

 


Rys. 13-22

Wartości wyjść można przyjąć także, jakie wynikają z aktualnego stanu układu lub następnego stanu układu tak, jak podaje tablica na rys. 13-22 w kolumnie „inaczej”.

Rozwiązanie układu w postaci struktury B


Działanie układu można też opisać nieco odmiennym grafem przejść podanym na rys. 13-23a, na którym obok gałęzi przejścia zapisana jest wartość tylko jednego z sygnałów wejściowych zwanego warunkiem przejścia do następnego stanu układu.

 

Rys. 13-23

Niech zakodowanie stanów jest takie, jak dla struktury A (tablica kodowania na rys. 13-23b). Z grafu przejść i zakodowania stanów zgodnym z rys. 13-23 oraz przyporządkowania sygnałów takiego, jak na rysunku 13-24a, wynika tablica zawartości pamięci podana na rys. 13-24b. Sygnał warunku przejścia dotyczący rozważanego stanu odpowiada sygnałowi wprowadzonemu na wejście informacyjne multiplexera, którego adres odpowiada binarnemu kodowi rozważanego stanu układu. Rozmiary potrzebnej pamięci stały $[2^2 = 5]$ ponieważ:

 
- liczba wejść adresowych pamięci = {liczba sygnałów warunku (1) + liczba sygnałów stanu (2)} = 3,
- liczba bitów w słowie (liczba wyjść pamięci) = {liczba wyjść (3) + liczba sygnałów stanu (2)} = 5.



Rozciąganie układu w postaci struktury C

W przykładowym układzie występują cztery stany. Należy więc zastosować licznik modulo 4 liczący np. w kodzie naturalnym dwójkowym:
 
$$(00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11)_{\text{GT GT}}$$




Stany układu, które mogą być kolejnymi w czasie odpowiadają kolejnym stanom licznika (rys. 13-25). Sporządzenie tablicy zawartości pamięci ułatwia graf przejść (rys. 13-25a), w którym obok gałęzi przejścia zapisany jest sygnał w , którego wartość logiczna „1” warunkuje przejście do stanu odpowiadającego następnemu stanowi licznika zgodnego z kodem liczenia, a wartość logiczna „0” warunkuje przejście do stanu odpowiadającego wymuszonemu imieniu stanowi licznika. Z tego grafu wynika, że warunkami przejścia są sygnały: $G_t, \bar{G}_t, S, \bar{D}$. Muszą one być dostępne na wejściach informacyjnych multiplexera, przyporządkowane na przykład tak, jak na rys. 13-26b. Uwzględniając przyporządkowanie tych i pozostałych sygnałów zgodnie z rysunkiem 13-26b można określić tablicę zawartości pamięci (rys. 13-26a). W tej tablicy dla każdego wiersza (stanu układu):

- pole multiplexera wynika z adresu wejścia informacyjnego, na którym dostępny jest sygnał będący warunkiem w w rozważanym stanie; wartość tego pola zależy również od wag poszczególnych pozycji tego pola wynikających z ich przyporządkowania wejściom adresowym multiplexera,
- pole skoku odpowiada stanowi, do którego układ przechodzi dla wartości warunku: $w = 0$.

W rozwiązaniu uwzględniającym przyporządkowanie wejść informacyjnych wg rys. 13-26 potrzebna jest pamięć o rozmiarach: $[2^2 \times 7]$.

a) *Tablica zawartości pamięci:*

Stan licznika	Pole wyjść multiplexersa		Pole wyjść			Pole skoku		
	A_1	A_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6
0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0
2	1	0	1	1	0	0	0	1
3	1	1	0	0	0	0	1	1

 

Rys. 13-26


Szczególne właściwości programu rozważanego układu pozwalają na uproszczenie rozwiązania po zmianie macierzy połączeń na wejściach informacyjnych multiplexersa:

1. Graf rozważanego układu (rys. 13-25a) posiada taką właściwość, że dla każdego stanu wejść inty jest warunek przejścia. Przy określaniu macierzy połączeń można zadbać o to, aby dany sygnał warunku w przyporządkowany został wejściu informacyjnemu multiplexersa o adresie odpowiadającym kodowi stanu układu, w którym według grafu rozważany sygnał jest warunkiem przejścia. Wtedy pole multiplexersa jest zbędne, bo odpowiadające mu sygnały są dostępne na wejściach adresowych pamięci (wyjściach licznika).
2. W każdym stanie układ dla wartości: $w = 0$ następuje przejście do aktualnego stanu układu. Zatem dla każdego stanu układu pole skoku odpowiada aktualnemu stanowi licznika i w mikroinstrukcji pole to jest zbędne. Odpowiadające mu sygnały są dostępne na wejściach adresowych pamięci.

Rozwiązanie uwzględniające modyfikacje opisane w punktach 1 i 2 przedstawia rys. 13-27.

Tablica zawartości pamięci

Stan licznika	Pole wyjść		Pole wyjść		
	A_1	A_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
2	1	0	0	0	0
3	1	1	0	0	1

 

Rys. 13-27


14. PROGRAMOWALNE MODUŁY LOGICZNE

Szybki rozwój technologii układów scalonych dużej skali integracji spowodował, że do realizacji układów cyfrowych coraz częściej stosuje się programowalne elementy logiczne posiadające liczne odmiany o wspólnej nazwie PLD (Programmable Logic Devices).

Omówiona wcześniej pamięć stała ROM (PROM, EPROM, E²PROM) może być traktowana jako taki przedstawiciel układów PLD, w którym matryca iloczynów realizowana w postaci dekodera jest stała, realizuje wszystkie pełne iloczyny wejść adresowych jako adresy komórek pamięci. Umożliwia ona programowanie jedynie sum, a przez to realizację jedynie kanonicznej postaci funkcji logicznej.

Układ PLD dzięki możliwości programowania iloczynów i sum, umożliwia realizację minimalnej postaci funkcji logicznej. Zatem realizacja funkcji w oparciu o PLD może być bardziej oszczędna w porównaniu z realizacją w oparciu o pamięć ROM i daje możliwość eliminacji hazardu.

Produkowane w latach siedemdziesiątych układy PLA stanowiły strukturę o schemacie blokowym zgodnym z rys. 14-1, którą logicznie można ująć jako sieć bramek AND-OR (rys. 14-2). Programowanie ich odbywało się za pomocą odpowiedniej maski na etapie produkcji. Stanowiło to dużą niedogodność dla użytkownika i ograniczenie w stosowaniu układów PLA.

 


Rys. 14-1

W wyniku programowania układu o takiej strukturze: każde z wejść zewnętrznych (proste lub zanegowane) może być dołączone do dowolnej bramki AND, a każde z wyjść bramki AND może być dołączone do dowolnej bramki OR.

W układach PLA jednokrotnie programowalnych przez użytkownika na etapie produkcji realizowane są połączenia: każdej bramki AND z każdym wejściem zewnętrznym oraz każdej bramki OR z wyjściami każdej bramki AND.

Programowanie połączeń zależnie od technologii realizowane jest podobnie jak w pamięciach stałych (rozdział 12).

 

Rys. 14-2


Obecnie produkowanych jest szereg odmian układów PLD programowanych przez użytkownika. Również urządzenia do programowania tych zespołów stały się tanie i dostępne. Do najbardziej popularnych należą:

1. PLA (ang. Programmable Logic Array).
2. PLS (ang. Programmable Logic Sequencer).
3. PGA (ang. Programmable Gate Array).
4. PAL (ang. Programming Array Logic).


Matryca AND we wszystkich wymienionych odmianach oprócz ROM jest programowalna. Matryca OR jest programowalna w strukturach: PLA i PLS, nie istnieje w PGA i nie jest programowalna w PAL. Dalej zostaną omówione jedynie podstawowe struktury odmian: PLA, PLS i PGA.

14.1. Układy PLA

Układ o podstawowej strukturze PLA programowany przez użytkownika (Field PLA) składa się z programowalnej matrycy sum logicznych, programowalnej matrycy iloczynów logicznych oraz układów ustalających postać funkcji wyjść (rys. 14-3). Wewnętrzna struktura logiczna takiego układu przedstawiona jest na rys. 14-4.

 

Rys. 14-3

 

Rys. 14-4

Obecnie są dostępne układy programalne PLA uwzględniające wiele udogodnień dla użytkownika. Między innymi umożliwiają one dodatkowo:

- programowanie części wyprowadzeń aby umożliwić zadeklarowanie ich jako wejścia lub wyjścia,
- programowanie połączeń wyjść układu z wejściami matrycy AND.

Synteza układu w oparciu o PLA sprowadza się do określenia minimalnych wyrażeń opisujących układ w postaci sumy lub postaci iloczynu. Dla realizacji funkcji F w postaci sumy matryca AND umożliwia realizację potrzebnych iloczynów jako składników sumy, a matryca OR pozwala na realizację sumy odpowiednich iloczynów potrzebnych do realizacji tej funkcji. Wyjścia układu należy wtedy zaprogramować jako proste. W przypadku, gdy funkcja przeciwna do F umożliwia jej prostszą realizację, można zrealizować funkcję \overline{F} na wyjściach z matrycy OR a następnie zaprogramować wyjścia jako zanegowane.

Przykład 14.1 – synteza układu kombinacyjnego realizowanego w oparciu o układ PLA

Rozważana jest synteza konwertera kodu Watts'a na kod pseudopierścieniowy. Układ konwertera opisany jest tablicą zależności (tabela 14-1). Rozwiązanie dotyczy przypadku, kiedy w stanach nie należących do kodu Watts'a (nie ujętych w tabeli na rys. 14-1) sygnały wyjściowe są w stanie 0.

Tabela 14.1


Kod Watts'a				Kod pseudopierścieniowy				
D	C	B	A	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0

Z wolnej do hazardu minimalnej postaci sumy dla poszczególnych wyjść:

$$P_0 = \overline{D} \overline{C} A + \overline{D} B \overline{A} + C B \overline{A} + \overline{D} \overline{C} B, \quad P_1 = \overline{D} \overline{C} B + B \overline{A}, \quad P_2 = \overline{B} \overline{C} D + B \overline{A},$$

$$P_3 = D \overline{C} A + D B \overline{A} + C B \overline{A} + D \overline{C} B, \quad P_4 = D \overline{C} + D B \overline{A}.$$

wynika realizacja układu (rys. 14-5), w której wyjścia układu FPLA zaprogramowane są jako proste.

 

Rys. 14-5

W oparciu o wolną od hazardu minimalną postać iloczynową dla poszczególnych wyjść:

$$P_0 = (B + A)(\overline{D} + C)(\overline{C} + \overline{A})(\overline{C} + B)(\overline{D} + \overline{A}) = \overline{B} \overline{A} + D \overline{C} + CA + C \overline{B} + D A = 0 + 1 + 0 + 0 + 0,$$


$$P_1 = B(\overline{D} + \overline{A})(\overline{C} + \overline{A}) = \overline{B} + D A + C A = 0 + 0 + 0,$$

$$P_2 = B(D + \overline{A})(\overline{C} + \overline{A}) = \overline{B} + \overline{D} A + C A = 0 + 0 + 0,$$

$$P_3 = (B + A)(D + C)(\overline{C} + \overline{A})(\overline{C} + B)(D + \overline{A}) = \overline{B} \overline{A} + D \overline{C} + CA + C \overline{B} + D A = 0 + 0 + 0 + 0 + 0,$$

$$P_4 = D(\overline{C} + B)(\overline{C} + \overline{A}) = \overline{D} + C \overline{B} + C A = 0 + 0 + 0.$$


można podać realizację układu (rys. 14-6), w której wyjścia układu PLA zaprogramowane są jako zanegowane. Ostatnie rozwiązanie wymaga takiej samej liczby iloczynów w macierzy AND.

 

Rys. 14-6

Przykład 14.2 – synteza układu sekwencyjnego realizowanego w oparciu o układ PLA

Działanie układu opisuje siatka programu (rys. 14-7a). Po zakodowaniu wierszy otrzymuje się siatkę stanów wewnętrznych układu podaną na rys 14-7b.

 


Rys. 14-7

Z grup zaznaczonych na rys. 14-7c i 14-7d wynikają minimalne wyrażenia opisujące Blok Pamięci:

$$Y_1 = \overline{y_2}x_1x_2 + y_1x_1x_2 + y_2y_1x_2 + y_1y_2x_1 + y_1x_1x_2 = i_1 + i_2 + i_3 + i_4 + i_5$$

$$Y_2 = y_2x_1x_2 + y_2x_1x_2 + y_2x_1 + y_1y_2x_2 = i_6 + i_7 + i_8 + i_9$$


Dla realizacji BP potrzebne jest k iloczynów realizowanych w macyzy AND, dwóch sum w macyzy OR oraz zewnętrznych sprzężeń zwrotnych (rys. 14-8). Iloczyny i_1, i_2 realizują składniki antybahardowe, niezbędne w bloku pamięci układu asynchronicznego. Z rys. 14-7c wynika wyrażenie dla wyjścia: $W = Y_1$. Zatem realizacja wyjścia nie wymaga żadnych dodatkowych iloczynów w macyzy AND ani sum w macyzy OR.

 

Rys. 14-8

14.2. Układy PLS

Na rys. 14-9 przedstawiono ogólną strukturę układu PLS. W stosunku do układu PLA, układ PLS posiada dodatkowo przerzutniki synchroniczne lub asynchroniczne np. *sr*, jak na rys. 14-10. Połączenie maczyzy AND z maczycą OR jest takie, jak w układzie PLA. Wyjścia maczyzy OR stanowią wejściami przerzutników *sr*. Część tych przerzutników stanowi wyjście układu, a wyjścia pozostałych przerzutników razem z wejściami zewnętrznymi doprowadzone są do maczyzy AND w postaci prostej i zanegowanej.

 


Rys. 14-9

Synteza układu realizowanego w oparciu o strukturę PLS polega na określeniu rozwiązania jedną z metod opisanych wcześniej w postaci wyrażen o postaci alternatywnej (sumy) dla wejść przerzutników *sr*. Wyrażenia te nie konieczne muszą być minimalne, ponieważ:

- w macyzy AND koszt iloczynu mniej wejściowego nie jest mniejszy od kosztu iloczynu pełnego (opisanego wszystkimi sygnałami układu).

- stany niestabilne „1” i „0”, w których są aktywne wejścia s i r , rzadko bywają spędznie logicznie, więc liczba składników postaci minimalnej (realizowanych jako iloczyny w macierzy AND) była zbliżona do liczby składników w postaci kanonicznej.

Jeżeli struktura nie posiada wyprowadzeń wyjść bezpośrednio z macierzy OR, to BKwy układu sekwencyjnego należy zrealizować w osobnym układzie w oparciu np. o PLA lub bramki. Realizacja funkcji kombinacyjnej w oparciu o przerzutniki byłoby nie ekonomiczna i wymagałaby dla każdego z wyjść Z określenia wejść przerzutnika w postaci $s - Z, r - \bar{Z}$.

 

Rys. 14-10

Obecnie są dostępne układy programowalne z przerzutnikami uwzględniające wiele udogodnień dla użytkownika. Między innymi umożliwiają one dodatkowo:

- programowanie funkcji wejść przerzutnika: informacyjnych, ustawiających i zegarowego,
- programowanie typu przerzutnika,
- programowanie części wyprowadzeń aby umożliwić zadeklarowanie ich jako wejścia lub wyjścia,
- programowanie dodatkowej macierzy uzupełniającej.

Przykład 14.3 – synteza układu sekwencyjnego w oparciu o układ PLD

Rozważana jest synteza układu z przykładu 14.2. Etapy syntezy przedstawione na rys. 14-7a +14-7c są takie same jak w przypadku realizacji układu na zasadzie ogólnych sprzężeń zwrotnych w oparciu o PLA. Dalsze etapy dotyczące określenia wejść przerzutnika: s, r mogą przebiegać prościej, bez określania minimalnych wyrażeń.

Dla elementów pamięci Y_1 i Y_2 funkcje wejść s i r w kanonicznej postaci sumy, łatwo można określić bezpośrednio z siatek podanych na rys. 14-11, w oparciu o wyróżnione (przez pogrubienie) stany niestabilne tych elementów pamięci:

$$\text{dla } Y_1: \quad s = \overline{y_1} \overline{y_2} \overline{x_1} \overline{x_2} = i_1 \quad r = \overline{y_1} y_2 x_1 x_2 + y_1 \overline{y_2} \overline{x_1} \overline{x_2} = i_2 + i_3$$


$$\text{dla } Y_2: \quad s = \overline{y_1} \overline{y_2} x_1 x_2 + y_1 \overline{y_2} \overline{x_1} \overline{x_2} = i_4 + i_5 \quad r = \overline{y_1} y_2 x_1 x_2 + y_1 y_2 \overline{x_1} \overline{x_2} = i_6 + i_7$$

a)	x_1x_2
$y_1(y_2)$	00 01 11 10
00	0 0 0 0
01	1 0 0 0
11	1 Φ 1 0
10	1 0 1 1
	Y_1

b)	x_1x_2
$y_2(y_1)$	00 01 11 10
00	0 0 0 1
01	1 0 1 1
11	0 Φ 1 1
10	0 0 1 0
	Y_2

Rys. 14-11

Wyjście W odpowiada sygnałowi y_1 . Realizację układu w oparciu o PLS przedstawia rysunek 14-12.

 

Rys. 14-12

Sprawdźmy, czy warto określić minimalną postać wyrażeń dla wejść przerzutników. Z grup zaznaczonych na rys. 14-13 minimalne wyrażenia:

$$\begin{aligned} \text{dla } Y_1: \quad s &= \overline{y_2}x_1\overline{x_2}, & r &= \overline{x_1}x_2 + y_2x_1x_2, \\ \text{dla } Y_2: \quad s &= \overline{y_1}x_1x_2 + y_2x_1x_2, & r &= \overline{x_1}x_2 + \overline{y_1}x_1. \end{aligned}$$

	x_1x_2
$y_1(y_2)$	00 01 11 10
00	0 0 0 0
01	1 0 0 0
11	1 Φ 1 0
10	1 0 1 1
	Y_1


	x_1x_2
$y_2(y_1)$	00 01 11 10
00	0 0 0 1
01	1 0 1 1
11	0 Φ 1 1
10	0 0 1 0
	Y_2

Rys. 14-13

W minimalnych postaciach sumy dla tych sygnałów występuje tylko o jeden iloczyn mniej niż w postaciach kanonicznych. Zatem dla realizacji układu w oparciu o układ PLS można pominąć często uciążliwy etap minimalizacji wyrażeń dla wejść przerzutników.

Przykład 14.4 – synteza układu sekwencyjnego realizowanego w oparciu o PLS

Działanie układu opisuje wykres czasowy na rys. 14-14 ten sam, co w przykładzie 9.5 na rys. 9-33, ale w programie jego pracy przyjęto inną kolejność zmian sygnałów Z1, Z2 niż w przykładzie 9.5 tak, jak to podaje tablica kolejności łączy na rys. 14-15.

 

Rys. 14-14

Takty	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	00
x_1 2^1	-		+				-				+		-
x_2 2^1	-	+						-					
x_1 2^2	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
x_2 2^2	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NSU	0	2	3	11	15	14	10	8 ₁	12	13	9	8 ₂	0-

Cykł pracy układu

Rys. 14-15

Tablica z rys. 14-15 zawiera sprzeczne powtórzenia stanów w cyklu pracy układu, więc nie jest rozwiązalną. W tabeli linią ciągłą zaznaczono takty należące do warunków działania i linią przerywaną takty należące do warunków niedziałania. Wskazują one, że występują sprzeczne powtórzenia stanu 8 w taktach: 7 i 11. Stany sprzeczne zaznaczono różniącymi się indeksami.

W kolejnej tabeli na rys. 14-16 wskazano podział cyklu pracy układu na części nie zawierające powtórzeń sprzecznych i uwzględniające warunki opisane w rozdziale dotyczącym tablic kolejności łączy.

Takty	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	00
x_1 2^1	-		+				-			+		-	
x_2 2^1	-	+						-					
x_1 2^2	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
x_2 2^2	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NSU	0	2	3	11	15	14	10	8 ₁	12	13	9	8 ₂	0-

Cykł pracy układu

Rys. 14-16

Rozwiązalną TKL, otrzymaną po wprowadzeniu elementu dodatkowego podaje rys. 14-17.

Takty	0	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	10'	11	00
s_1	2^0	-		+			-					+			-
s_2	2^1	-	+						-						
x_1	2^2	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
x_2	2^3	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D	2^4	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NSU	0	2	3	11	15	14	10	26	24	28	29	25	9	8	0-

Rys. 14-17

Funkcja dla Z_1 jest kombinacyjna (rys. 14-19), jednak mając do dyspozycji strukturę z rysunku 14-18, tę funkcję też można zrealizować w oparciu o przerzutnik. Kanoniczną postaci sumy dla wejść przerzutników łatwo można określić bezpośrednio z rozwiązałnej TKL. Takty poprzedzające bezpośrednio zmianę na „+” rozważanego elementu należą do zbioru składników jedynki wejścia s . Takty poprzedzające bezpośrednio zmianę na „-” tego elementu należą do zbioru składników jedynki wejścia r . W rozważanym układzie:

dla Z_1

$$s = \Sigma (11, 24) d z_2 z_1 s_2 s_1$$

$$r = \Pi (14, 29) d z_2 z_1 s_2 s_1$$

dla Z_2

$$s = \Sigma (3) d z_2 z_1 s_2 s_1$$


$$r = \Pi (8) d z_2 z_1 s_2 s_1$$

dla D

$$s = \Sigma (10) d z_2 z_1 s_2 s_1$$


$$r = \Pi (25) d z_2 z_1 s_2 s_1$$

Rozwiązanie układu z funkcjami wejść przerzutników w kanonicznej postaci podaje rys. 14-18.

 

Rys. 14-18

Sprawdźmy, czy rozwiązanie oparte o minimalne wyrażenia jest prostsze. Z warunków działania i warunków niedziałania rozwiązałnej TKL, wynikają siatki dla elementów: Z_1 , Z_2 i D podane na rys. 14-19.

 

Rys. 14-19

Z tych siatek wynikają minimalne wyrażenia dla funkcji wejść przerzutników sr :

$$\text{dla } Z_1: \quad s = z_2 x_1 x_2 + d \bar{x}_1 \bar{x}_2, \quad r = \bar{x}_2 x_1 + x_2 \bar{x}_1,$$


$$\text{dla } Z_2: \quad s = x_1, \quad r = d \bar{x}_1 \bar{x}_2,$$

$$\text{dla } D: \quad s = z_2 \bar{x}_1 \bar{x}_2, \quad r = x_2 z_1.$$


Wskazują one, że niezbędna liczba iloczynów w macierzy AND zmniejszy się tylko o jeden.

14.3. Układy PGA

Zespoły FPGA stanowią uproszczoną wersję zespołów PLA. W odróżnieniu od zespołu PLA, układ PGA posiada jedynie macierz programowanych zancgowanych iloczynów logicznych (NAND) oraz układów ustalających postać funkcji wyjść. Schemat blokowy układu PGA przedstawia rys. 14-20, a schemat logiczny rys. 14-21. Układ PGA umożliwia realizację funkcji logicznych typu AND albo NAND.

 

Rys. 14-20

 

Wjścia programujące stan wyjść

Rys. 14-21

Algorytm syntezy układu kombinacyjnego przy użyciu układ PGA

1. W oparciu o opis słowny, wykres czasowy lub tablice zależności sygnałów wyjściowych od sygnałów wejściowych projektowanego układu należy określić kanoniczną postać funkcji wyjściowych.
2. Określić minimalną postać sumy lub iloczynu realizowanych funkcji wyjściowych i dokonać wyboru postaci dającej prostszą strukturę układu PGA.
3. W macierzy najpierw realizowane są poszczególne składniki dla minimalna postać sumy lub czynniki dla minimalna postać iloczynu, a następnie otrzymane sygnały wprowadzane są (zawracane są) na wejścia macierzy aby realizował funkcję wyjściową jako odpowiednio sumę lub iloczyn utworzonych wcześniej sygnałów.
4. Należy odpowiednio zaprogramować wyjścia układu w stan niski lub wysoki.

Liczba składników sumy lub odpowiednio czynników iloczynu ma wpływ nie tylko na liczbę zanegowanych iloczynów, które trzeba zrealizować w macierzy NAND, ale też na liczbę wejść, które trzeba przemaczyć na zawrzenie odpowiednich wyjść dla realizacji odpowiednio sumy składników lub iloczynu czynników.

Przykład 14.5 - synteza dekodera realizowanego w oparciu o PGA

Rozważana jest synteza dekodera kodu Watts'a w oparciu o układ PGA.

W siatce na rys.14-22 indeksami wyjść: 0, 1, 2, ..., 9 wskazane są kombinacje sygnałów wejściowych: d, c, b, a , dla których wyjście o wskazanym indeksie ma wartość „1”.

W stanach nie wskazanych przez żaden indeks wyjścia posiadają wartość dowolną (Φ).

	b a			
d c	00	01	11	10
00	0	1	2	3
01				4
11				5
10	9	8	7	6


Rys. 14-22

Z zaznaczonych grup wynikają wyrażenia:

$$z_0 = \bar{d}\bar{b}\bar{a} \quad z_1 = \bar{d}\bar{b}a \quad z_2 = \bar{d}b\bar{a} \quad z_3 = \bar{d}cb\bar{a} \quad z_4 = \bar{d}c$$

$$z_5 = dc \quad z_6 = d\bar{c}b\bar{a} \quad z_7 = dba \quad z_8 = d\bar{b}\bar{a} \quad z_9 = d\bar{b}\bar{a}$$

Z wyżej wyniku rozwiązanie podane na rys. 14-23.

 

Rys. 14-23

Przykład 14.6

Rozważana jest realizacja układu opisanego siatką na rys. 14-24.

Minimalne wyrażenie alternatywne ma postać: $Z = a\bar{c} + \bar{a}b + \bar{b}c$,
inaczej:

$$Z = a\bar{c} + \bar{a}b + \bar{b}c = z_1 + z_2 + z_3 = \overline{z_1 z_2 z_3} = \overline{a\bar{c} \cdot \bar{a}b \cdot \bar{b}c}$$

Z niej wynika rozwiązanie podane na rys. 14-25a.


Minimalne wyrażenie koniunkcyjne ma postać: $Z = (a+b+c) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$. W oparciu o niego można podać prostsze rozwiązanie (rys. 14-25b) programując wyjście układu PLG dotyczące sygnału Z jako zamegowane.

Realizacja wtedy odpowiada wyrażeniu: $Z = \overline{a\bar{b}c + abc} = \overline{a\bar{b}c \cdot abc}$

	bc			
a	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1


Z

Rys. 14-24

 

Rys. 14-25

Obecnie produkowane są układy PGA o strukturze bardziej rozbudowanej niż opisana podstawowa struktura PGA. Można w niej programować nie tylko wejścia iloczynowe i stan wyjść ale również: połączenie wyjść z wejściami matrycy NAND oraz deklarować część wyprowadzeń układu jako wejścia lub wyjścia doprowadzone do matrycy NAND. Przykładowe rozwiązanie przedstawia rysunek 14-26.

 

rys. 14-26

Dzięki dodatkowym układom struktura ma charakter uniwersalny. Posiada ona wejścia stałe (A) oraz programowane wejścia/wyjścia (A'). Każde z wejść jest doprowadzone do matrycy B w postaci prostej i zanegowanej. Wyjścia matrycy B można traktować jako wyjścia bramek AND. Matryca E pozwala zanegować sygnał wychodzący z matrycy B przez doprowadzenie sygnału odpowiadającego wartości logicznej „1” do odpowiednich wejść elementów Exclusive-OR. Branki matrycy D sterują trójstanowymi buforami wyjściowymi w matrycy F. Zależnie od stanu sygnałów z matrycy D, wyprowadzenia: B₀, B₁, ..., B₁₁ są wejściami układu lub negacją wyjść z matrycy E.

Przykład 14.7 – realizacja układu sekwencyjnego w oparciu o FPGA i przerzutniki sr

Rozważmy realizację bloku pamięci opisanego wyrażeniami dla przerzutników sr:

$$\begin{aligned} \text{dla } Y_1: \quad s_1 &= \overline{y_1} y_2 \overline{x_1} \overline{x_2} & r_1 &= y_1 \overline{y_2} \overline{x_1} x_2 \\ \text{dla } Y_2: \quad s_2 &= \overline{y_1} y_2 x_1 \overline{x_2} + y_1 \overline{y_2} \overline{x_1} x_2 & r_2 &= \overline{y_1} y_2 \overline{x_1} x_2 + y_1 y_2 \overline{x_1} \overline{x_2} \end{aligned}$$

w oparciu o przykładową uniwersalną strukturę układu FPGA z rys. 14-26 i przerzutniki sr.


Rozwiązanie układu przedstawia rys. 14-27.

Iloczynny dla x_1 oraz r_1 są realizowane w macierzy B. Ponieważ w macierzy F odpowiadające im sygnały są negowane, dlatego w macierzy E przenoszone są jako zancgowane (wejścia bramek Exclusive-OR nie są połączone z sygnałem logicznego „0”).

Suma iloczynów dla x_1 oraz dla r_1 jest realizowana w dwupoziomowym układzie NAND jako:

$$x_1 = \overline{y_1 y_2 x_1 x_2 \cdot y_1 y_2 x_1 x_2} = \overline{i_1 \cdot i_2}, \quad r_1 = \overline{y_1 y_2 x_1 x_2 \cdot y_1 y_2 x_1 x_2} = \overline{i_1 \cdot i_2}.$$

Negacje iloczynów $i_1 + i_2$ są realizowane na wyprowadzeniach odpowiednio $B_7 + B_4$. Na wyprowadzeniu B_4 realizowana jest negacja iloczynu wyprowadzeń: B_7 oraz B_8 (czyli $\overline{i_1}$ oraz $\overline{i_2}$). Na wyprowadzeniu B_7 realizowana jest negacja iloczynu wyprowadzeń: B_1 oraz B_4 (czyli $\overline{i_1}$ oraz $\overline{i_2}$). Dla realizacji funkcji NAND na wyprowadzeniach: $B_7 + B_4$ w macierzy E odpowiadające im elementy EXOR mają wejście połączone z sygnałem „0” dla przeniesienia odpowiednich iloczynów realizowanych w macierzy B bez negacji do macierzy F, w której są negowane.

 


Rys. 14-27

Macryca D zapewnia takie sterowanie bramkami trójtanowymi w bloku F, aby:

- wyprowadzenia $B_{11} + B_4$ były wyjściami (ponieważ $B_{11} + B_4$ sterują przelutnikami a $B_7 + B_4$ są zanczane dla realizacji x_1 i r_1),
- wyprowadzenia $B_6 + B_5$ były wejściami (ponieważ wyprowadzenia B_2, B_3 są potrzebne dla doprowadzenia sygnałów y_1 i y_2 do macierzy B a wyprowadzenie B_6 jest potrzebne dla doprowadzenia sygnału stałego 0 do macierzy D).

 15. DYNAMIKA UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH

W rzeczywistym elemencie przełączającym (rys. 15-1) funkcja logiczna $Z(x_1, \dots, x_n, \dots, x_d)$ realizowana jest z opóźnieniem τ : $z(t+\tau) = Z(t)$. Wartość z nazywamy stanem pracy układu, a wartość funkcji wynikającą ze stanów sygnałów wejściowych Z nazywamy stanem wzbudzenia.




W wyniku wystąpienia opóźnienia τ dla danego elementu możemy wyróżnić dwa stany:

- stan stabilny, w którym $z(t) = Z(t)$,
- stan niestabilny, w którym $z(t) \neq Z(t)$.

Układ jest w stanie stabilnym, jeśli wszystkie jego elementy przełączające są w swoich stanach stabilnych. Oznacza to, że jeżeli przynajmniej jeden element układu jest w stanie niestabilnym, to cały układ też jest w stanie niestabilnym. Zachowanie się układu w stanach niestabilnych jest szczególnie ważne dla układów sekwencyjnych, w których stan sygnałów wyjściowych zależy zarówno od stanu sygnałów wejściowych jak i od stanu wewnętrznego układu. Chwilowe przekłamanie pracy tych układów mogą być przyczyną trwałych błędów w realizacji programu pracy. W przypadku układów kombinacyjnych chwilowe przekłamanie nie może być utrwalone przez ten układ.

Z powodu opóźnień występujących w rzeczywistych elementach przełączających (rys.15-1), w układach kombinacyjnych może występować jedynie *hazard podźwowy* zwany krótko *hazardem*. W układach sekwencyjnych oprócz *hazardu* mogą występować zjawiska: *wyścig* oraz *hazard statyczny*. Rozważane są tutaj tylko zjawiska wynikające ze zmian pojedynczych wejść.

 


Rys. 15-2

Wspólną cechą tych trzech zjawisk jest to, że zmiany proste (na rys. 15-2 linie kropkowane) i zanegowane (na rys. 15-2 linie przerywane) pewnego sygnału x , po drogach z różnym opóźnieniem sterują pewnym elementem przełączającym.


Zjawiska te różnią się rodzajem układów jakie występują na tych drogach:

- gdy na żadnej z tych dróg nie ma sprzężenia zwrotnego, czyli każda z nich prowadzi przez układ kombinacyjny (rys. 15-2a UK, oraz UK₁), to mamy do czynienia z *hazardem*,
- gdy każda z tych dróg prowadzi przez układ ze sprzężeniem zwrotnym, czyli na każdej z tych dróg występuje pewien układ pamięci (rys. 15-2b UP, oraz UP₁), mamy do czynienia z *wyścigiem*,
- gdy na jednej z dróg występuje układ kombinacyjny, a druga droga prowadzi przez układ pamięci (rys. 15-2c UK oraz UP₁) i obydwie drogi prowadzą do układu pamięci (rys. 15-2c do UP₁), to mamy do czynienia z *hazardem zasadniczym*.

Rysunek 15-3 przedstawia schemat blokowy algorytmu analizy dla asynchronicznego statycznego układu sekwencyjnego. Podobnie przebiega analiza synchronicznego układu sekwencyjnego (rys. 15-4). Na tych rysunkach występują oznaczenia: BP – blok pamięci, BKwy – blok kombinacyjny wyjściowy, BKwe – blok kombinacyjny wejściowy, zdefiniowane w rozdziałach 9 i 10.

 

Rys. 15-3

 

Rys. 15-4

15.1 Hazard

Zjawisko hazardu w układach kombinacyjnych zostało opisane w rozdziale 3 i 6. W tych układach hazard może być przyczyną jedynie chwilowych przekłamań stanu wyjść i jest dozwolone wtedy, kiedy rozwiązany układ cyfrowy steruje obiektem o większej bezwładności niż on sam. Podobnie zjawisko hazardu występujące w bloku kombinacyjnych wyjściowych (BK wy) asynchronicznego lub synchronicznego układu sekwencyjnego może być przyczyną jedynie chwilowych przekłamań stanu wyjść.

Zjawisko hazardu występujące w bloku pamięci (BP) asynchronicznego statycznego układu sekwencyjnego może być przyczyną trwałych przekłamań układu i ogólnie jest zabronione. Można jednak podać przypadki, kiedy nie prowadzi ono do przekłamań trwałych. Przypadki te uwzględnione w programie dydaktycznym¹. Niektóre przypadki nieszkodliwości hazardu w realizacji wejść przerzutników zostały opisane w rozdziale 9.5.

W synchronicznych układach sekwencyjnych zjawisko hazardu występujące w bloku pamięci (BP) ma skutki zależne od rodzaju zmiennej hazardogennej. Hazard występujący przy zmianie sygnału stanu wewnętrznego układu nie może powodować trwałych przekłamań pracy układu. Wynika to z następujących

¹ program dydaktyczny Qn-b-szk.zip dostępny na witrynie internetowej <http://zmiac.inf.pobd.gliwice.pl/>


rozważań. Podstawowym warunkiem poprawnej pracy układu jest, aby nadążał on za zmianami wejść. Zatem układ synchroniczny musi nadążać za zmianami sygnału zegarowego. Jeżeli zmiana stanu układu występująca przy pewnym impulsie zegarowych powoduje chwilowe przekłamanie w wyniku hazardu, to ten stan niestabilny musi się zakończyć przed kolejnym impulsem zegarowym i nie może być przyczyną przejścia do błędnego stanu układu.

Skutki chwilowego przekłamania spowodowane hazardem występującym w BKwe układu synchronicznego przy zmianie wejścia układu (nie będącego sygnałem zegarowym) zależą od czasu trwania tego przekłamania i parametrów czasowych przerzutników zastosowanych w układzie. Dla niekorzystnych proporcji opóźnień trwale przekłamania w tym przypadku nie są wykluczone.

Dla zabezpieczenia układu przed hazardem, w etapie minimalizacji normalnych wyrażeń logicznych opisujących układ tworzone są wyrażenia antyhazardowe. Eliminacja przekłamań spowodowanych hazardem jest również możliwa przez wprowadzenie opóźnień odpowiednich zbroczy sygnałów.

Przykład 15.1

 Na rys. 15-5 przedstawiony jest schemat logiczny badanego układu oraz opisujące go wyrażenia: strukturalne i o postaci alternatywnej (otrzymane po zastosowaniu prawa negacji).



$$Q = \overline{a \cdot \bar{b} \cdot \bar{a} \cdot c \cdot \bar{c} \cdot \bar{b} \cdot q}$$

$$Q = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot c + \bar{c} \cdot b \cdot q$$

Rys. 15-5

Rys. 15-6 przedstawia obraz wyrażenia dla Q w siatce Karnaugh. Wynika z niego, że badany układ posiada HSd przy przejściach między stanami wyrażonymi:

binarnie: $(1011 \leftrightarrow 1010)_{qbc}$, $(1110 \leftrightarrow 1100)_{qbc}$, $(1001 \leftrightarrow 1101)_{qbc}$, $(0001 \leftrightarrow 0101)_{qbc}$
 dziesiętnie: $(11 \leftrightarrow 10)_{qbc}$, $(14 \leftrightarrow 12)_{qbc}$, $(9 \leftrightarrow 13)_{qbc}$, $(1 \leftrightarrow 5)_{qbc}$

a b c	(0)	(1)	(3)	(2)	(6)	(7)	(5)	(4)
q	000	001	011	010	110	111	101	100
(0)	0	1	1	0	0	0	1	1
(8)	1	1	1	1	1	0	1	1

Q

Rys. 15-6

Hazard przy przejściu: $(1 \leftrightarrow 5)_{qbc}$ nie powinien nas interesować, ponieważ to przejście nie jest możliwe. Stany: $(1)_{qbc}$ i $(5)_{qbc}$ są stanami niestabilnymi, a jednym z warunków poprawnej pracy układu jest aby układ nadążał za zmianami wejść (patrz podstawowe warunki poprawnej pracy układu w rozdziale 9.1). Z każdego z tych

stanów układ powinien przejść najpierw do odpowiadającego mu stanu stabilnego: $(9$ lub $13)_{qbc}$, zanim wystąpi jakakolwiek zmiana wejść.

Hazard przy przejściu: $(9+13)_{qbc}$, może powodować jedynie chwilowe przekłamanie w postaci przejścia do stanu $(1)_{qbc}$ lub $(5)_{qbc}$. Z tych stanów niestabilnych układ powróci do odpowiednio: $(9)_{qbc}$ lub $(13)_{qbc}$.

Hazard przy przejściach: $(11+10)_{qbc}$ i $(14+12)_{qbc}$ może powodować trwałe przekłamanie w postaci przejścia do stanu błędnego odpowiednio: $(2)_{qbc}$ lub $(6)_{qbc}$. Te błędne stany mogą być utrwalone.

Przykładowo prześledźmy dokładnie przejście $(11+10)_{qbc}$. Przejście to następuje po zmianie sygnałów wejściowych: $(011 \rightarrow 010)_{qbc}$ dla $q = 1$. Przed rozważaną zmianą układ znajduje się w stanie stabilnym wyrażonym dwójkowo: $(1011)_{qbc}$, czyli dziesiętnie $(11)_{qbc}$. Zmiana sygnału $c = 1 \rightarrow 0$, może powodować chwilową błędną wartość $q = 0$ w wyniku hazardu przy rozważanym przejściu. Ta błędna wartość może być następnie utrwalona w pętli sprzężenia zwrotnego. Ilustrują to linie przerywana, kropkowa i kropka-kreska na rys. 15-5. Przyjmijmy równe opóźnienie bramek składowych układu.

Opóźnienie zmian sygnału c na drodze wiodącej przez bramkę z numerem 4 (linia przerywana) do bramki z numerem 9 jest mniejsze niż opóźnienie tego sygnału do bramki 9 na drodze wiodącej przez bramki z numerami: 5, 6, 7 i 8. (linia kropkowa). Z tego powodu na wyjściu bramki 9 pojawi się błędny stan „0”. Ten błędny stan „dociera” do bramki 8 (linia kropka-kreska) wcześniej niż zmiany sygnału c na drodze wiodącej przez bramki: 5, 6 i 7 (linia kropkowa). Można to uzasadnić liczbą bramek:

- od wejścia c do bramki 8 na drodze zaznaczonej linią kropkową są trzy bramki.
- od wejścia c do bramki 8 na drodze zaznaczonej linią przerywaną i kropka-kreska są dwie bramki.

Zatem błędny stan będzie utrwalony.

Jeżeli dla projektowanego układu nie przeprowadza się szczegółowych badań skutków hazardu tak jak np. w przykładzie 15.1, to dla każdego elementu pomocy należy wyeliminować hazard przy każdym przejściu.

15.2 Wścig

Zjawisko wścigu w układach synchronicznych może być przyczyną jedynie chwilowych przekłamań stanu wyjść. Stan niestabilny jaki występuje przy zmianie stanu układu po pewnym impulsie zegarowych musi się zakończyć przed kolejnym impulsem zegarowym, więc nie może mieć wpływu na następny stan układu.

Zjawisko wścigu zostało uwzględnione w omówieniu asynchronicznych statycznych układów sekwencyjnych w rozdziale 9.3. W tych układach wścig może być przyczyną trwałych przekłamań. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy w układzie istnieje bezpośrednie przejście między stanami niesąsiednimi logicznie. Rozróżniane są dwa rodzaje wścigu:

niekrytyczny - gdy wszystkie zmiany układu możliwe z powodu wścigu prowadzą do zgodnego z programem stanu stabilnego,

krytyczny - gdy istnieje co najmniej jedna z dróg prowadząca do niezgodnego z programem stanu stabilnego.


Oceniając skutki wyścigu krytycznego w oparciu o siatkę stanów wewnętrznych i siatkę programu można sądzić, że układ po „trafieniu” w błędny stan stabilny, powinien utrwać ten stan. Badając dokładnie skutki tego zjawiska, można wykazać, że po przejściu układu do błędnego stanu stabilnego w wyniku wyścigu krytycznego może on się zachować inaczej. Mianowicie może on oscylować między stanem błędnym i poprawnym. Jest to zilustrowane w przykładzie 15.2.

Projektant układów cyfrowych nie musi tak szczegółowo badać skutków wyścigu. Dla niego nie jest ważne, czy w wyniku wyścigu krytycznego układ przechodząc do błędnego stanu stabilnego pozostanie w nim, czy też będzie oscylował między stanem błędnym i poprawnym. Jedno i drugie zachowanie się układu jest wtedy błędne i wyścig krytyczny należy eliminować.

Jednak badając układ zawierający wyścig warto wiedzieć, że może się on zachować inaczej niż to wynika z siatki przejść i siatki programu.

Złym skutkiem wyścigu można zapobiegać przez odpowiednie zakodowanie stanów wewnętrznych układu, pokierowanie przejściami dla uniknięcia wyścigu krytycznego dobierając odpowiednie wartości funkcji logicznych w stanach niestabilnych lub przez odpowiedni dobór opóźnień.

Przykład 15.2

 

Rys. 15-7

Przeanalizujmy działanie układu² z rys. 15-7. Układowi temu odpowiadają wyrażenia strukturalne:

$$y1 = \overline{x1 \cdot x2 \cdot x2 \cdot y1} \quad y2 = \overline{x1 \cdot x2 \cdot y2 \cdot x1 \cdot y2 \cdot y1 \cdot y1 \cdot x2}$$

Korzystając z prawa negacji otrzymujemy wyrażenia:

$$y1 = \overline{x1} \cdot x2 + x2 \cdot y1, \quad y2 = \overline{x1} \cdot x2 \cdot y2 + x1 \cdot y2 \cdot \overline{y1} + y1 \cdot x2$$

W oparciu te wyrażenia można wypełnić siatkę stanów wewnętrznych poszczególnych elementów pamięci, a następnie siatkę stanów wewnętrznych całego układu (rys. 15-8a). Rys. 15-8b przedstawia siatkę przejść układu. W siatce tej: kółkiem zaznaczony jest każdy stan stabilny, kropką zaznaczony jest każdy stan


² Dokładną analizę tego układu umożliwił program dydaktyczny sym_haz.zip dostępny na witrynie internetowej <http://zmitac.inf.polsl.glowice.pl/>

niestabilny, a strzałką z linią ciągłą zaznaczone jest każde przejście ze stanu niestabilnego do odpowiadającego mu stanu stabilnego. Ponadto strzałkami z linią przerywaną zaznaczone są przejścia wynikające z wyścigu.

Z tych siatek (rys. 15-8) wynika, że w analizowanym układzie występuje wyścig niekrytyczny w stanie niestabilnym $(1100)_{y_1, y_2, x_2}$ oraz wyścigi krytyczne w stanach niestabilnych: $(0001$ i $1110)_{y_1, y_2, x_2}$.

Dokładna analiza stanów układu w siatce na rys. 15-8 pozwala zauważyć, że wyścig krytyczny w stanie $(1110)_{y_1, y_2, x_2}$ nie powinien nas niepokoić. Układ w żaden sposób nie może trafić do tego stanu. Nie ma bowiem stanu stabilnego, sąsiedniego logicznie ze względu na zmianę wejść do stanu rozważanego. A rozważane są tutaj tylko zjawiska wynikające z pojedynczych zmian wejść.

Zbadajmy zachowanie się układu po przejściu do stanu $(0001)_{y_1, y_2, x_2}$, w którym występuje wyścig krytyczny, dla przypadku równych opóźnień bramek. Do rozważanego stanu układ może trafić ze stanu stabilnego $(0000)_{y_1, y_2, x_2}$ po zmianie sygnału $x_2 = 0 \rightarrow 1$. Na rys 15-7 zaznaczono drogi, z różnicami opóźnień będące przyczyną błędnej pracy układu przy tym przejściu.

 


Rys. 15-8

Droga zaznaczona linią kreskową prowadzi przez 7 elementów (przenosi zmiany zaneigowane sygnału x_2), a droga zaznaczona linią kropkową prowadzi przez 4 elementy (przenosi zmiany proste sygnału x_2). Droga zaznaczona linią kropkową prowadzi przez element pamięci $Y1$ (przez 2 bramki) i dalej (przez kolejne 2 bramki) do końcowej bramki elementu $Y2$, a droga zaznaczona linią kreskową prowadzi przez element pamięci $Y2$ (przez 2 bramki) i dalej w sprzężeniu zwrotnym do końcowej bramki elementu $Y2$ (przez kolejnych 5 bramek). Ponieważ droga zaznaczona linią kropkową jest krótsza w czasie niż droga zaznaczona linią kreskową, to układ po przejściu do stanu niestabilnego $(0001)_{y_1, y_2, x_2}$ następnie przejdzie do stanu błędnego $(1001)_{y_1, y_2, x_2}$. W tym stanie wymuszana jest jako następna wartość $Y2 = 0$, a układ miał przejść do stanu o wartości $Y2 = 1$. Zatem przy rozważanym przejściu w realizacji programu może być trwałe przekłamanie.

Z siatki stanów wewnętrznych i siatki programu wynika, że układ po trafieniu w błędny stan stabilny $(1001)_{y_1, y_2, x_2}$ w wyniku wyścigu krytycznego, powinien utrwalić ten stan.

Dokładne badanie układu przy tym przejściu pozwala stwierdzić, że po przejściu do błędnego stanu $(1001)_{y_1, y_2, x_2}$, stan ten nie koniecznie musi być utrwalony. Dla sygnału $Y2$ mogą występować oscylacje. Układ może oscylować między stanem błędnym $(1001)_{y_1, y_2, x_2}$ i poprawnym $(1101)_{y_1, y_2, x_2}$. Wyjaśnia to wykres czasowy na rys. 15-9. Na tym rysunku uwzględniono:

- τ_1 - opóźnienie z jakim element pamięci o wyjściu y_1 reaguje na zmianę wejścia x_2 , czyli opóźnienie zmiany stanu pracy w stosunku do zmiany stanu wzbudzenia dla y_1 .
- τ_2 - opóźnienie zmiany stanu pracy y_2 w stosunku do zmiany stanu jego wzbudzenia Y_2 , przy założeniu że opóźnienie dla narastającego zbocza jest zawsze takie samo i równe opóźnieniu dla opadającego zbocza.

 

Rys. 15-9

Takie zachowanie się układu (oscylacje między stanem poprawnym i błędnym po przejściu do błędnego stanu z powodu wyścigu krytycznego), można potwierdzić zarówno podczas badań tego układu na symulatorze³, jak i badań układu rzeczywistego.

		x_1x_2			
y_1y_2		00	01	11	10
00	00	00	01	01	00
01	00	00	11	01	01
11	00	00	11	10	10
10	00	00	10	10	00
		Y_1		Y_2	

Rys. 15-10

Dla uniknięcia złych skutków wyścigu krytycznego, należy pokierować przejściem wybierając jeden ze sposobów:


- zmieniając funkcję logiczną dla Y_1 na zgodną z siatką na rys. 15-10,
- zwiększając opóźnienie na drodze wiodącej przez Y_1 np. przez dodanie parzystej liczby bramek o wymaganym opóźnieniu.

³ symulację umożliwia program dydaktyczny zawarty w pluz_zas.zip dostępny na witrynie internetowej <http://mitac.iinf.polsl.gliwice.pl/>

15.3 Hazard zasadniczy

Hazard zasadniczy może występować w układach posiadających dwa lub więcej elementów pamięci. Przez element pamięci należy rozumieć fragment BP realizujący pewien sygnał stanu wewnętrznego.

Aby program układu określony siatką programu był poprawnie realizowany, każdy z elementów pamięci powinien z mniejszym opóźnieniem reagować na zmianę wejścia s_i , po drodze wiodącej do niego przez układ kombinacyjny niż na zmianę tego wejścia po drodze wiodącej przez pewien inny element pamięci. Jest o tym mowa w punkcie 3 rozdziału 9.1. Można to zilustrować w ogólnej siatce programu na rys. 15-11. Rozważane jest przejście ze stanu stabilnego S_1 do stanu stabilnego S_m .

 

Rys. 15-11

Aby to przejście było zrealizowane poprawnie (na rys. 15-11a) droga zaznaczona linią ciągłą wiodąca przez stan niestabilny S_m , wszystkie elementy pamięci układu powinny z mniejszym opóźnieniem zauważyć zmianę stanu wejść (kolumny): $K_1 \rightarrow K_m$ niż zmianę pewnego elementu pamięci, wyrażonego w siatce jako zmianę stanu (wiersza) $w_1 \rightarrow w_m$.

W przeciwnym przypadku, gdy pewien element pamięci, który przy tym przejściu nie powinien zmieniać swego stanu, wcześniej zauważy zmianę stanu układu (wiersza): $w_1 \rightarrow w_m$ niż zmianę stanu wejść (kolumny) $K_1 \rightarrow K_m$, następuje przejście ze stanu stabilnego S_1 w wierszu w_1 i kolumnie K_1 do stanu niestabilnego S_1 w wierszu w_1 i kolumnie K_1 . Może to spowodować przejście do stanu stabilnego S_2 w wierszu w_1 . Z opóźnieniem zauważona zmiana stanu wejść (zmiana kolumny) na K_m powoduje wtedy błędne przejście do kołowego stanu S_2 zamiast do S_m . Droga odpowiadająca błędnej pracy układu w siatce na rys. 15-11a zaznaczona jest strzałkami z linią przerywaną.

Obydwie opisane drogi: poprawna i błędna nie spotykają się w tym samym stanie stabilnym. Świadczy to, że przy rozważanym przejściu mamy do czynienia z hazardem zasadniczym.

Jeżeli obydwie opisane drogi: poprawna (zaznaczona linią ciągłą) i błędna (zaznaczona linią przerywaną) spotykają się w tym samym stanie stabilnym, to w wyniku błędnej proporcji opóźnień może wystąpić jedynie chwilowe przekłamanie. Taki przypadek dotyczy przejścia np. między stanami stabilnymi S_m i S_2 . Na rys. 15-11b liniami: ciągłą przez stan niestabilny S_1 i przerywaną przez stan stabilny S_2 zilustrowano


drogę odpowiednio poprawną i błędną przy tym przejściu. Obydwie drogi prowadzą do stanu stabilnego S_2 . Zatem przy rozważanym przejściu nie ma hazardu zasadniczego.

Podobnie przy przejściu między stanami stabilnymi S_{2a} i S_{2b} nie ma hazardu zasadniczego. Oznacza to, że przejścia: $S_{2a} \rightarrow S_{2b}$ oraz $S_{2b} \rightarrow S_{2a}$ będą prowadziły ostatecznie do poprawnego stanu końcowego odpowiednio: S_{2a} i S_{2b} niezależnie od proporcji opóźnień.

Jedynym sposobem na zapewnienie poprawnej realizacji programu przy przejściu, przy którym występuje hazard zasadniczy jest spełnienie warunku opóźnień:

Każdy z elementów pamięci powinien wcześniej reagować na zmianę stanu wejść niż na zmianę innego elementu pamięci spowodowaną tą zmianą stanu wejść.

Przykład 15.3

 

Rys. 15-12

Układ przedstawiony na rys.15-12 badany jest pod względem hazardu zasadniczego. Opisują go wyrażenia:


$$z1 = \overline{x1 \cdot x2} \cdot z2 = \overline{x1} \cdot \overline{x2} \cdot z2$$

$$x2 = x2$$

$$r1 = \overline{x1 \cdot x2} \cdot z2 = x1 \cdot x2 + \overline{z2}$$

$$r2 = \overline{x2 \cdot x1} = \overline{x2} \cdot x1$$

Na ich podstawie można określić siatkę stanów wewnętrznych układu oraz siatkę programu (rys. 15-13).

 

Rys. 15-13


Wyniki analizy przejścia ze stanu stabilnego 1 do stanu stabilnego 2 wskazują, że przy tym przejściu występuje hazard zasadniczy. Poprawna droga, zgodna z programem, prowadzi (linia ciągła) ze stanu stabilnego 1 wzdłuż wiersza do stanu niestabilnego 2, a następnie wzdłuż kolumny do stanu stabilnego 2. Droga błędna prowadzić może (linia przerywana) ze stanu stabilnego 1 wzdłuż kolumny, przez stan niestabilny 3, do stanu stabilnego 3, a następnie wzdłuż wiersza do stanu stabilnego 4.

Na schemacie logicznym (rys. 15-12) zaznaczono drogi sygnału x_2 wiodące do Z1 przez układ kombinacyjny (linia kropkowana) i przez element pamięci Z2 (linia przerywana).

Dla równych opóźnień bramek, opóźnienie na drodze zaznaczonej linią kropkowaną jest większe niż opóźnienie na drodze zaznaczonej linią przerywaną. Zatem na wejściu s przerzutnika Z1 pojawi się na chwilę stan logiczny „1” i przerzutnik o wyjściu Z1 utrwali sta: $Z1 = 1$. Układ przejdzie więc do błędnego stanu: $(11)_{Z1Z2}$ zamiast do stanu: $(01)_{Z1Z2}$. Takie zachowanie się układu można potwierdzić zarówno podczas badań tego układu na symulatorze⁴, jak i badań układu rzeczywistego.

Przykład 15.4

Dla układu o podanym schemacie (rys. 15-14) przeprowadzić analizę pod względem hazardu zasadniczego.

 

Rys. 15-14

Ze schematu wynikają wyrażenia opisujące wejścia przerzutników:

$$s_1 = q_2 \cdot a \qquad s_2 = \bar{q}_1 \cdot b$$

$$r_1 = \bar{q}_2 \cdot a \cdot \bar{b} \qquad r_2 = q_1 \cdot \bar{a}$$

Na podstawie tych wyrażeń można wypełnić siatki stanów wewnętrznych przerzutników. W stanach, w których $s = 1$, stan wzbudzenia elementu pamięci Q równa się 1, a w stanach, w których $r = 1$, stan wzbudzenia Q tego elementu równa się 0. Rys. 15-15 przedstawia siatki wypełnione tylko w aktywnych stanach wejść s lub r .

a)	a b																
q ₂ q ₁	00 01 11 10																
00	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>				0			1	1			1	1				0
			0														
		1	1														
		1	1														
			0														
	01																
	11																
	10																
	Q ₁																

b)	a b																
q ₁ q ₂	00 01 11 10																
00	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>		1	1			1	1		0	0			0	0		
	1	1															
	1	1															
0	0																
0	0																
	01																
	11																
	10																
	Q ₂																

Rys. 15-15

W pozostałych stanach, w których $s = r = 0$, stan wzbudzenia Q elementu pamięci równy jest jego stanowi pracy. Rys. 15-16 przedstawia siatki całkowicie wypełnione dla obu przerzutników. W oparciu o nie można utworzyć siatkę stanów wewnętrznych układu (rys. 15-17a).

⁴ symulację umożliwił mi program dydaktyczny zawarty w Haz_zas.zip dostępny na witrynie internetowej <http://zmitac.iinf.polsl.gliwice.pl/>

a)	a b
q/q:	00 01 11 10
00	0 0 0 0
01	0 0 1 1
11	1 1 1 1
10	1 1 1 0

Q_1

b)	a b
q/q:	00 01 11 10
00	0 1 1 0
01	1 1 1 1
11	0 0 1 1
10	0 0 0 0

Q_2

Rys. 15-16

Korzystając z siatki stanów wewnętrznych układu można utworzyć siatkę programu (rys. 15-17b). Tworzy się ją w następujący sposób:

- pola siatki, które mają takie same stany $Q_i Q_j$, co stany $q_i q_j$ w tym wierszu, tworzą stany stabilne układu (kolejnym stanom stabilnym odpowiadają kolejne numery).
- pola siatki, które mają stany $Q_i Q_j$ różne od stanów $q_i q_j$ dla danego wiersza tworzą stany niestabilne (numeracja stanów niestabilnych odpowiada ściśle numeracji stanów stabilnych).

a)	a b
q/q:	00 01 11 10
00	00 01 01 00
01	01 01 11 11
11	10 10 11 11
10	10 10 10 00

Q_1

b)	a b
q/q:	00 01 11 10
00	1 4 5 2
01	3 4 5 6
11	7 8 9 6
10	3 8 9 2

Q_2

Rys. 15-17

Analizując siatkę programu można podać przejścia, w których występuje zjawisko hazardu zasadniczego. W siatce na rysunku 15-17b zilustrowano drogi: błędną (linią przerywaną) i poprawną (linią ciągłą) dla przykładowego przejścia zawierającego hazard zasadniczy: ze stanu stabilnego 4 do stanu stabilnego 5.

Jeżeli układ będąc w stanie stabilnym 4 zareaguje wcześniej na zmianę stanu sygnału wejściowego a , niż na zmianę stanu q , spowodowaną zmianą a , wtedy ze stanu stabilnego 4 poprzez stan niestabilny 5 przejdzie on do poprawnego stanu stabilnego 5. Taka praca jest poprawna. Kiedy układ najpierw zareaguje na zmianę stanu q , spowodowaną zmianą sygnału a (przejście ze stanu stabilnego 4 poprzez stan niestabilny 8 do stanu stabilnego 8) a później zareaguje na zmianę stanu wejściowego a (przejście ze stanu stabilnego 8 do stanu stabilnego 9), wtedy znajdzie się on w końcowym stanie stabilnym niezgodnym z programem.

W badanym układzie oprócz omawianego przejścia ze stanu stabilnego 4 do stanu stabilnego 5, są jeszcze inne przejścia zawierające hazard zasadniczy:

- ze stanu stabilnego 3 do stanu stabilnego 6, zagrożone przejściem do błędnego stanu stabilnego 2,
- ze stanu stabilnego 6 do stanu stabilnego 7, zagrożone przejściem do błędnego stanu stabilnego 1,
- ze stanu stabilnego 9 do stanu stabilnego 2, zagrożone przejściem do błędnego stanu stabilnego 6.

Wykaz literatury

- [1] Kamionka-Mikuła H.: *Algorytm wyznaczania miejsc zmian elementów dodatkowych w tablicy kolejności łączy*. AITIS. T-8/Z.3-4, PAN, Warszawa 1997.
- [2] Kamionka-Mikuła H.: *Optymalny sposób wprowadzania dodatkowych elementów pośredniczących do nierozwiązalnej tablicy kolejności łączy*. AAIT. T-XXII/Z-4, Warszawa 1977.
- [3] Kamionka-Mikuła H.: *Analiza trzy-poziomowych układów NAND i NOR z uwzględnieniem zagadnień hazardu*. Praca oddana do druku w AITIS. PAN, Warszawa 1999.
- [4] Luba T., Jasiński K., Zbierchowski B.: *Specjalizowane układy cyfrowe w strukturach PLD i FPGA*. WKL, Warszawa 1997.
- [5] Majewski W., Luba T., Jasiński K., Zbierchowski B.: *Programowalne moduły logiczne w syntezie układów cyfrowych*. WKL, Warszawa 1992.
- [6] Praca zbiorowa pod redakcją H. Małysiaka: *Teoria automatów cyfrowych – Laboratorium*. WPŚL, Gliwice 1997.
- [7] Praca zbiorowa pod redakcją H. Małysiaka i B. Pochopienia: *Układy cyfrowe – Zadania*. WPŚL, Gliwice 1995.
- [8] Praca zbiorowa pod redakcją H. Małysiaka i J. Siwińskiego: *Zbiór zadań z układów przełączających*. WPŚL, Gliwice 1997.
- [9] Praca zbiorowa pod kierunkiem H. Małysiaka: *Układy przełączające w automatyce przemysłowej – Zadania*. WNT, Warszawa 1981.
- [10] Mołki M.: *Modułowe i mikroprogramowalne układy cyfrowe*. WkiL, Warszawa 1986.
- [11] Picinok J., Turczyński J.: *Układy scalone TTL w systemach cyfrowych*. WkiL, Warszawa 1986.
- [12] Pochopień B.: *Arytmetyka systemów cyfrowych*. WPŚL, Gliwice 2000.
- [13] Sandige R. S.: *Modern digital design*, McGraw-Hill Publishing Company, New York 1990.
- [14] Siwiński J.: *Układy przełączające w automatyce*. WNT Warszawa 1980.
- [15] Traczyk W.: *Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy*. WNT, Warszawa 1986.

[16] Programy dydaktyczne wykonane w ramach prac dyplomowych pod kierunkiem Haliny Kamionki-Mikuly dostępne na witrynie internetowej: <http://zmitac.iinf.polsl.gliwice.pl>

- Anal-wiz** - zrealizowany przez Katarzynę Leczybył i Anetę Porębską (Zander), przeznaczony dla komputerowej analizy wyrażenia logicznego (normalnego i różnego od normalnego) pod względem: poprawności dla zadanej funkcji, skracalności i hazardu. Uwzględnia aspekt dydaktyczny poprzez wizualizację obrazu wyrażenia w siatce Karnaugh'a.
- Fpga.zip** - zrealizowany przez Karinę Kanią, dotyczy nauczania realizacji układów w oparciu o programowane matryce logiczne typu FPGA.
- Fpls.zip** - zrealizowany przez Anę Tomaszewską, dotyczy realizacji układów w oparciu o programowane matryce logiczne typu FPLS.
- Haz-stat.zip** - zrealizowany przez Frih'a Naouar'a, dotyczą nauczania zagadnień hazardu statycznego.
- H-st-win.zip** - zrealizowany przez Piotra Sitko, dotyczą nauczania zagadnień hazardu statycznego.
- Haz-sym.zip** - zrealizowany przez Tomasza Żaka, uwzględnia symulator wybranych układów cyfrowych, celem nauczania zagadnień: hazardu, wysięgu, hazardu zasadniczego.
- Haz-zas.zip** - zrealizowany przez Artura Moskę, dotyczy nauczania zagadnień hazardu zasadniczego.
- Huf-dyd.zip** - zrealizowany przez Krystynę Piontek, dotyczą ilustracji syntezy układów asynchronicznych sekwencyjnych metodą Huffmana.
- Kaz-wiz.zip** - zrealizowany przez Grzegorza Nowaka, przeznaczony do komputerowej minimalizacji wyrażeń logicznych w oparciu o metodę Kazakowa z uwzględnieniem hazardu - zawiera wizualizację kolejnych etapów minimalizacji.
- Mikr-nas.zip** - zrealizowany przez Przemysława Filipczuka, dotyczy nauczania zagadnień układów mikroprogramowanych.
- Mikr-syn.zip** - zrealizowany przez Karolinę Student, przeznaczony do komputerowej syntezy układów mikroprogramowanych z wizualizacją kolejnych etapów syntezy.
- Min-siat.zip** - zrealizowany przez Agnieszkę Jelonk (Kozak), przeznaczony do nauczania minimalizacji wyrażeń logicznych w oparciu o metodę siatek Karnaugh'a, uwzględnia komputerową minimalizację wyrażeń logicznych.
- Min-tb.zip** - zrealizowany przez Annę Filipowicz, przeznaczony do komputerowej minimalizacji wyrażeń logicznych w oparciu o metodę tablic niezgodności z uwzględnieniem hazardu.
- Multi-syn.zip** - zrealizowany przez Anetę Dąbek (Warmuz), dotyczy komputerowej syntezy układów realizowanych w oparciu o multiplexery i demultiplexery, uwzględnia komputerową minimalizację wyrażeń logicznych w oparciu o metodę bezpośredniego przeszukiwania i wizualizację jej kolejnych etapów.